

## Videolezioni

## Progettazione di Sistemi Digitali

### Docenti video:

Romeo Beccherelli - Istituto per la Microelettronica e Microsistemi (CNR-IMM)  
Università Telematica Internazionale Uninettuno (Roma - Italia)

### Lezione n. 1: Hardware digitale

- Hardware digitale
- Legge di Moore
- Chips standard
- Dispositivi logico-programmabili
- Chips custom
- Il processo di progettazione
- Schede di sviluppo

### Lezione n. 2: Numeri Binari 1/2

- Rappresentazione dei numeri
- Numeri binari
- Conversione di base dei numeri
- Numeri binari con segno

### Lezione n. 3: Numeri Binari 2/2

- Rappresentazioni Modulo-N
- Addizione e sottrazione di numeri binari con segno
- Codici binari
- Codici di Gray
- Codici ACSII

### Lezione n. 4: Algebra booleana

- Contesto storico
- Gli operatori
- Teoremi
- Il diagramma di Venn

### Lezione n. 5: Porte logiche e funzioni booleane 1/2

- Porte logiche
- Funzioni booleane

### Lezione n. 6: Porte logiche e funzioni booleane 2/2

- Forme canoniche e forme standard
- Conversione fra forme canoniche
- Rappresentazione geometrica di funzioni booleane

### Lezione n. 7: Semplificazione di funzioni booleane e mappe di Karnaugh

- Semplificazione di funzioni booleane
- Il metodo delle mappe di Karnaugh
- K-cubi e mappe di Karnaugh
- Implementazioni NAND e NOR

### Lezione n. 8: Minimizzazione a livello di porte logiche

- Terminologia
- Minimizzazione algoritmica di funzioni booleane

### Lezione n. 9: Circuiti Combinatori 1/3

- Circuiti combinatori
- Procedura d'analisi
- Procedura di progetto
- Funzione OR esclusivo

**Lezione n. 10: Circuiti Combinatori 2/3**

Controllo di parità  
Sommatore e sottrattore binario  
Generatore di riporto  
Sommatore decimale

**Lezione n. 11: Circuiti Combinatori 3/3**

Moltiplicatori  
Comparatori di grandezza  
Decodificatori  
Codificatori  
Multiplatori

**Lezione n. 12: Circuiti sequenziali sincroni 1/3**

Circuiti sequenziali  
latches  
D-type Flip-Flop

**Lezione n. 13: Circuiti sequenziali sincroni 2/3**

JK-type e T-type Flip-Flop  
Analisi di circuiti sequenziali sincroni

**Lezione n. 14: Circuiti sequenziali sincroni 3/3**

Assegnazione e riduzione degli stati  
Procedura di progetto

**Lezione n. 15: Circuiti sequenziali sincroni: registri e contatori**

Registri  
Registri a scorrimento  
Contatori "ripple"  
Contatori sincroni  
Altri contatori

**Lezione n. 16: Memorie**

RAM  
RAM statiche (SRAM)  
DRAM  
SDRAM  
DDR

**Lezione n. 17: Dispositivi logico-programmabili**

ROM  
Dispositivi logici combinatori  
Dispositivi logico-programmabili complessi  
Celle standard e matrici di porte  
FPGA

**Lezione n. 18: Progetto al livello di trasferimento fra registri, RTL**

Partizione di un sistema sequenziale in unità di controllo e unità di elaborazione  
Livello del trasferimento tra registri (RTL)  
Macchina algoritmica a stati finiti (ASM)

**Lezione n. 19: Progetto al livello di trasferimento fra registri, RTL - Esempi 1/2**

Struttura del bus  
Progetto dell'unità logica di controllo  
Progetto di un moltiplicatore binario sequenziale  
Progetto di un divisore fra interi

**Lezione n. 20: Progetto al livello di trasferimento fra registri, RTL - Esempi 2/2**

Progetto con decoder  
Progetto con multiplexer  
Progetto di un semplice processore

# PROGETTAZIONE SISTEMI DIGITALI

## Lezione 1 • HARDWARE DIGITALE

Hardware digitale. È un qualunque sistema idoneo a processare l'informazione codificata in modo ordinario ovvero ricevere, immagazzinare, manipolare e trasmettere le informazioni.

Legge di Moore. La densità dei transistori (a costo unitario minimo) raddoppia ogni due anni (1965). Tale legge è semplificata in il numero dei transistori in un chip raddoppia ogni due anni.

A corollario della legge di Moore abbiamo che il costo degli impianti di fabbricazione (ponderie, foundry) è il nome storico, anche se non si ponda nulla?

Chip Standard. Sono classificabili secondo diversi modi: per scala di integrazione, per famiglia logica, per caratteristiche.

- Scala di integrazione, ovvero il numero di transistori integrabili nel singolo chip. Abbiamo una bassa scala di integrazione ( $< 10^4$ , Small Scale Integration, SSI); media scala di integrazione ( $> 10^4$  e  $< 10^5$ , Medium Scale Integration); grande scala di integrazione ( $> 10^5$  e  $< 10^6$ ).

Large Scale Integration, (LSI); grandissima scala di integrazione ( $> 10^4$  e  $< 10^7$ , Very Large Scale Integration, VLSI); estrema scala di integrazione ( $> 10^7$ , Ultra Large Scale Integration, ULSI).

- Famiglia logica. Logica transistor-transistore (Transistor-Transistor Logic, TTL); ad accoppiamento di emettitore (Emitter Coupled Logic, ECL); metallo-ossido-semiconduttore complementare (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor Logic, CMOS, HCMOS, HCMOS), le sue differenze stanno nella tensione); nMOS ad alta densità (High-density nMOS, HMOS, usata nei primissimi processori); bipolare MOS (Bipolar MOS Logic, BiCMOS).

- Caratteristiche. Di natura elettrica, corrispondenti alla capacità di pilotare un certo numero di dispositivi (Fan-out), ma anche nel numero di ingressi disponibili (Fan-in) alla porta logica. Potenza dissipata e quindi calore dissipato. Ritardo di propagazione. Margine di rumore.

Dispositiva Logica Programmabile. Configurabile fuori l'impianto di fabbricazione. Programmable Logical Devices (PLDs). Ci sono diverse famiglie/stile: PLA, PAL, CPLDs, FPLD.

Chips Custom. Realizzata espressamente per una certa funzione. Si intende un circuito integrato specifico per l'applicazione (Application Specific Integrated Circuits, ASIC). Tempi lunghi e alta costo.

# Lezione 2 • I NUMERI BINARI I

Rappresentazione dei numeri. Per posizione, ovvero per ordine posizionale nei sistemi di numerazione

Numero binario. Simboli 0 e 1.

Conversione dei hex dei numeri. È il resto di una divisione

Numero binario con segno. Il bit più a sinistra, ovvero il bit più significativo, indica il segno, in dettaglio 0 per un numero positivo e 1 per un numero negativo. La rappresentazione della in ampiezza, con il segno + o -, non è formalizzabile.

complet. a 1  
Complemento a 1 è un altro modo per rappresentare numeri con segno, ovvero numeri positivi o negativi.

Nel complemento a 1 ai valori negativi si ottengono complementando i valori positivi, bit a bit, fuori: bit. da  $S_0$  e  $-S_0 \rightarrow$  da  $0101_2$  a  $1010_2$

Analogamente per ottenere i valori <sup>bit a bit</sup> positivi dei negativi

complet. a 2  
Complemento a 2 di un numero a n bit si ottiene o sottraendo il numero da  $2^n$  oppure aggiungendo 1 al complemento a 1 del numero.

> complementare a 1 il numero, con segno, e aggiungere 1

$$-12_{10} = \cancel{0000}1100 \rightarrow \text{risposta } 12_{10} = 00001100 \text{ n. bit}$$

$$\begin{array}{r} \text{compl. a 1} \\ 00001100 \\ + 1 \\ \hline 00001101 \end{array}$$

complet. a 2

Altro esempio, da  $S_{10}$  a  $-S_{10}$  con 8 bit

$$S_{10} = 0000\ 0101_2$$

↑  
MSB

|


complemento a 1 + 1

$$\uparrow \text{MSB} \quad 1111\ 1010 + 1 =$$

$$= -S_{10} = 1101\ 1011$$

↑  
MSB

## Rappresentazione Modulo - N

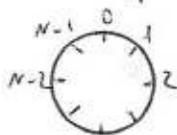


Rappresentazione dei numeri da 0 a  $N-1$  su un cerchio, equispaziati. Esaurita la prima  $N$ -upla, la numerazione riparte da 0.

La somma in modulo  $N$  corrisponde a quella che si può fare con le dita, percorrendo in senso orario il cerchio.

Ad esempio  $[1001_2 + 1110]_{\text{mod } 16} = 0111_2$

e  $[3_{10} + 14_{10}]_{\text{mod } 16} = 7_{10}$

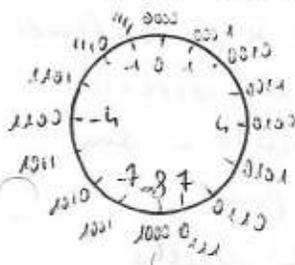Reinterpretazione degli interi con segno, da valore da  $-8$  a  $+7$  nella rappresentazione in complemento a 2.



L'inizio da  $-8$  permette una perfetta sequenzialità dei codici.

$-8$  in complemento a 2 è  $1000$ , dato il numero binario  $1000$  in complemento a 2, per ottenere il numero decimale, che è negativo, si complementa a 1 e si somma 1, quindi si

### Addizione in complemento a due

- Somma rappresentazione  $n$ -bit (ignorando il segno) e il carry-out
- Si ignora il riporto (carry-out)
- La somma è corretta se e solo se il risultato è nell'intervallo  $[-2^{n-1}, +2^{n-1} - 1]$

Il risultato è  $8_{10}$  perché  $-8_{10}$  in complemento a 2 è  $1000$ .

## Sottrazione in complemento a due

- Complementare il sottraendo a  $n$ -bit quello sotto
- Sommare il minuendo e il sottraendo complementato
- Ignorare il riporto
- La somma, ovvero il risultato, è corretta se è nell'intervallo  $[-2^{n-1}, +2^{n-1} - 1]$

L'overflow, ovvero quando il numero non può essere rappresentato con i bit disponibili.

- Per numeri senza segno occorre controllare il riporto, o carry out. Se c'è il riporto allora abbiamo un overflow, ovvero una condizione di errore.
- Per numeri con segno, rappresentati in complemento a due, l'overflow non si può verificare se gli addendi hanno segno opposto, cioè se i bit di segno sono diversi. Però, quando gli addendi, in complemento a due, hanno lo stesso segno, l'overflow si verifica se il segno della somma non è lo stesso di quello degli addendi.


Estensione del segno. Per numeri positivi (0 a sinistra) si aggiunge 0 a sinistra. Per numeri negativi (1 a sinistra), si aggiunge 1 a sinistra.

Codice binario ... omisis.

# Lez. 3 I NUMERI BINARI II
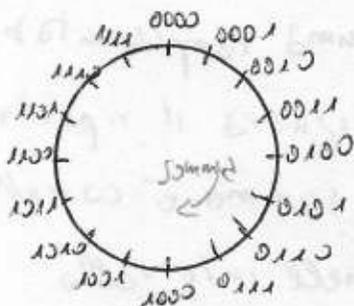
## RAPPRESENTAZIONE MODULO-N

modulo - 16 per  
numeri in complemento 2



$$[0111 + 0101]_{\text{mod } 16} = 1100$$


$$[(7)_{10} + (5)_{10}]_{\text{mod } 16} = (12)_{10}$$

è una operazione  
come quella fatta  
50 mm da 16 con le  
dita

$$[1001 + 1110]_{\text{mod } 16} = 0111$$

$$[(9)_{10} + (14)_{10}]_{\text{mod } 16} = (7)_{10}$$

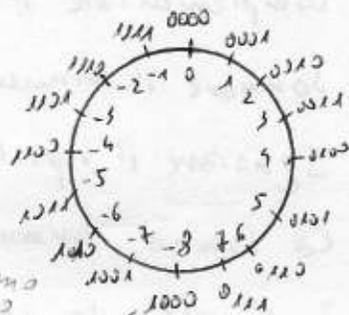Reinterpretazione degli interi con  
segno da -8 a 7 nelle rappresentazioni  
in complemento 2



è il primo  
numero negativo

# ADDIZIONE E SOTTRAZIONE DI NUMERI BINARI CON SEGNO

3'40"

## Addizione in complemento a due

- Somma rappresentazioni n-bit (ignorando il riporto)
- Si ignora il riporto (carry-out)
- La somma è corretta se solo se il risultato è nell'intervallo

$$[-2^{n-1}, +2^{n-1} - 1]$$

nel caso della rappresentazione modulo 16 significa per -8 e +7

Esempi:

$$\begin{array}{r} 0001 \\ 0101 \\ \hline 0110 \end{array} + \begin{array}{r} +1 \\ +5 \\ \hline 6 \end{array} ; \quad \begin{array}{r} 0100 \\ 1010 \\ \hline 1110 \end{array} + \begin{array}{r} +4 \\ +(-6) \\ \hline -2 \end{array}$$

↳ questa è la rappresentazione in complemento a 2, per ottenere il valore ci sono due modi, il vecchio è quello di fare il complemento a 1 e sommare 1, quindi  $0110 \rightarrow \text{compl. a 1} \rightarrow 1001 + 1 = 1010$ . Il primo è  $2^n - 0110$

## Sottrazione in complemento a due

- Complementare il sottraendo a n-bit
- Sommare il minuendo e il sottraendo complementato
- Ignorare il riporto.
- La somma, ovvero il risultato, è corretta se il risultato è nell'intervallo  $[-2^{n-1}, +2^{n-1} - 1]$ .

Esempi: 
$$\begin{array}{r} 0110 + 6 \\ - 0010 = -(+2) \\ \hline 0100 + 4 \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} 0110 + 6 \\ 1110 = -2 \\ \hline 0100 + 4 \end{array}$$

Complemento del sottraendo,  $2^n - 1110$  oppure complemento 4.it a 5.it + 1

$1101 + 1 = 1110$

$$\begin{array}{r} 1110 + -2 \\ - 1011 = -(-5) \\ \hline 0101 = +5 \\ \hline 0011 \end{array}$$

Riparto, generato!

○ Come verificare l'esistenza di overflow di numeri

senza segno: 
$$\begin{array}{r} 0110 + 6 \\ 1000 = +4 \\ \hline 1010 = +10 \end{array}$$
 ← overflow

Per numeri senza segno occorre controllare il riporto, o carry out. Se c'è  $\Rightarrow$  overflow, condizionale di errore

○ Overflow di numeri con segno

i numeri sono rappresentati in complemento a 2

L'overflow non si può verificare se gli addendi hanno segno opposto, cioè se i bit di segno sono diversi. Il controllo di overflow non si può

condizione errore facilmente fatto.

Esempi: 
$$\begin{array}{r} 0110 + 6 \\ 0110 = +4 \\ \hline 1010 = +10 \end{array}$$

} 3 bit non sono sufficienti a rappresentare in complemento a 2 numeri più grandi di 7.

$$\begin{array}{r}
 0110 + \\
 1001 = \\
 \hline
 0111
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 -2 \\
 -7 \\
 \hline
 -9
 \end{array}
 \left. \vphantom{\begin{array}{r} 0110 \\ 1001 \\ 0111 \end{array}} \right\} \text{OVERFLOW}$$

1110 è il complemento a 2 di 4 bit.

overflow: questa è la rappresentazione di un numero positivo, in complemento a 2, su 4 bit, come gli addendi.

Quando gli addendi (in complemento a 2) hanno lo stesso segno, l'overflow si verifica se il segno della somma non è lo stesso di quello degli addendi.

### Estensione del segno

Se abbiamo un numero a 4 bit, 0101, esso può essere esteso ad 8 bit ponendo 0 davanti, ottenendo 0000 0101.

Se però il numero è negativo, allora il bit più significativo è 1, allora si estende la rappresentazione aggiungendo 1, ad esempio, dato 1110, esso si estende a 8 bit con 1111 1110; così facendo è come porre un zero del cambio ad ogni bit ~~di~~ decimale, in senso orario.

# CODICI BINARI

Un codice binario a  $n$  bit è un gruppo di  $n$  bit che assume fino a  $2^n$  distinte combinazioni di 1 e 0.

Non è necessario che tutte le combinazioni siano usate.

## Codifica binaria dei decimali (BCD)

Binary Coded Decimal

Possiamo codificare un numero decimale con 4 bit, non avendo 6 combinazioni, per avere una associazione 1:1 tra il codice binario e il codice decimale rappresentato.

slide:

Decimal Digit	BCD	BCD	Excess 3	8, 4, -2, -1
0	0000	0000	0011	0000
1	0001	0001	0100	0111
2	0010	0010	0101	0110
3	0011	0011	0110	0101
4	0100	0100	0111	0100
5	0101	1011	1000	1011
6	0110	1100	1001	1010
7	0111	1101	1010	1001
8	1000	1110	1011	1000
9	1001	1111	1100	1111

Invertimenti

## Addizione BCD

$$\begin{array}{r}
 0110 \\
 + 0101 \\
 \hline
 1011
 \end{array}
 = +4 + 5 = +9$$

$1000 + 1001 + 3 = 10011$   
 overflow

## CODICE DI GRAY

Numeri binari generati dall'hardware possono determinare ambiguità durante transizioni.

È utile che un solo bit cambi alla volta.

In codice rappresentano numeri consecutivi.

Decimale	Codice binario b3 b2 b1 b0	Codice di Gray g3 g2 g1 g0
0	0000	0000
1	0001	0001
2	0010	0011
3	0011	0010
4	0100	0110
5	0101	0111
6	0110	0101
7	0111	0100
8	1000	1100
9	1001	1101
10	1010	1111
11	1011	1110
12	1100	1010
13	1101	1011
14	1110	1001
15	1111	1000

Codice ASCII

Lettere ASCII

OVERFLOW

Il sistema di memoria è sovraccaricato

OVERFLOW

Il sistema di memoria è sovraccaricato

OVERFLOW

Il sistema di memoria è sovraccaricato

Il sistema di memoria è sovraccaricato

OVERFLOW

Il sistema di memoria è sovraccaricato

OVERFLOW dei numeri ~~con~~ segno  
per numeri in complemento a 2

- addendi di segno opposto: overflow non si verifica
- addendi dello stesso segno:  
overflow se il segno della somma non  
è lo stesso segno degli addendi

OVERFLOW dei numeri senza segno

- occorre controllare il riporto, o carry out: se c'è il riporto allora si è verificato un overflow, che è una condizione di errore

OVERFLOW  $\rightarrow$  il numero non può  
essere rappresentato con  
i bit disponibili

(ad esempio il numero 10  
decimale, con 3 bit,  
infatti con 3 bit, senza segno, si  
poteva rappresentare  $2^3 - 1 = 7_{10} = 111_2$ )

# Lez. 4 Algebra Booleana

## CONTESTO STORICO

L'algebra booleana è:

- un sistema matematico deduttivo
- un insieme di assiomi non dimostrati (o postulati)
- un insieme di elementi: 0, 1 algebra dei sistemi digitali commutativi
- un insieme di operatori

## GLI OPERATORI (OR, AND, NOT)

### Disgiunzione

$X \text{ OR } Y$  vel, o congiunzione  
 $X + Y$  (anche  $X \vee Y$ ) f. and, or  
sempre vero  
 $X + Y = 0$  se  $X = Y = 0$  o logico  
 $X + Y = 1$  altrimenti 1 logico  
 1 è "portante"

### Congiunzione

$X \text{ AND } Y$   
 $X \cdot Y$  (anche  $X \wedge Y$ )  
sempre vero  
 $X \cdot Y = 1$  se  $X = Y = 1$   
 $X \cdot Y = 0$  altrimenti  
 0 è "portante"

Nezdzione

NOT  $x$   
with  $\bar{x}$  (anche  $\neg x$  e  $!x$  e  $\bar{x}$ )

$$x' = 0 \quad x \cdot x = 1$$

$$x' = 1 \quad x \cdot x = 0$$

## ASSIOMI dell' ALGEBRA BOOLEANA

→ chiusura rispetto al  $+$  } il risultato del  $+$  e del  $\cdot$   
→ chiusura rispetto al  $\cdot$  } e' appartenente all'insieme dei valori

→ 0 e' l'elemento identita' per  $+$ :  $x + 0 = x$

→ 1 e' l'elemento identita' per  $\cdot$ :  $x \cdot 1 = x$

→ Commutativita'  $+$ :  $x + y = y + x$

$$\cdot: x \cdot y = y \cdot x$$

→  $\cdot$  distributivo rispetto  $+$ :  $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$

→  $+$  distributivo rispetto  $\cdot$ :  $x + (y \cdot z) = (x + y) \cdot (x + z)$

Dualita' di tutti gli assiomi

→ Esistono almeno due elementi per cui  $x$  e  $y$  sono tali che  $x \neq y$ , lo 0 e l'1 nell'algebra di Boole

→ Complemento:  $x + x' = 1$ ,  $x \cdot x' = 0$

## Algebra a due valori

var. indep.

	$x$	$y$	$x+y$	$x \cdot y$
--	-----	-----	-------	-------------

0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	1

non sono codici,  
ma valori logici.

• distribuzione rispetto a +

x	y	z	y+z	x · (y+z)	(x · y) + (x · z)	(x · y) + (x · z)
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1

+ distribuzione rispetto a ·

x	y	z	y · z	x + (y · z)	x + y	x + z	(x + y) · (x + z)
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1

## ALCUNI TEOREMI DELL'ALGEBRA BOOLEANA

→  $x + x = x$        $x \cdot x = x$

→  $x + 1 = x$        $x \cdot 0 = 0$

→ Associatività

$x + (y + z) = (x + y) + z$

$x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$

→ Teoremi di De Morgan

$$(x + y)' = x' \cdot y'$$

$$(x \cdot y)' = x' + y'$$

→ Assorbimento

$$x + x \cdot y = x$$

$$x(1 + y) = x$$

1, x di  
10 Potenz

$$x \cdot (x + y) = x$$

→ Combinazione

$$x \cdot y + x \cdot y' = x$$

$$x(y + y') = x$$

1

$$(x + y) \cdot (x + y') = x$$

$$\hookrightarrow x + xy' + xy + y \cdot y'$$

x + y

→ Consenso

$$x \cdot y + y \cdot z + x' \cdot z = x \cdot y + x' \cdot z$$

Primo  
membro

$$(x + y) \cdot (y + z) \cdot (x' + z) = (x + y) \cdot (x' + z)$$

→ OR Esclusivo (EXOR,  $\oplus$ )

Sur l'ots,  
o l'un ou  
l'autre

$$x \cdot y' + x' \cdot y = x \oplus y$$

→ Equivalenza (X-NOR, NEXOR)

$$x \cdot y + x' \cdot y'$$

# Prova di uno dei teoremi di De Morgan

$x$	$y$	$x \cdot y$	$(x+y)'$	$x'$	$y'$	$x'+y'$
0	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1
1	0	0	1	0	1	1
1	1	1	0	0	0	0

C.V.D.

## IL DIAGRAMMA DI VENN

- sono usati nella matematica per illustrare le operazioni nell'algebra degli insiemi.
- Le operazioni che si utilizzano sono in sostanza l'unione e l'intersezione di elementi all'interno di un insieme.
- Gli elementi nei diagrammi di Venn sono rappresentati dall'area racchiusa dal contorno.
- Nell'algebra booleana ci sono solo due elementi, lo 0 e l'1.



Costante 1



Costante 0

→ Area nel contorno = 1

→ Area fuori contorno = 0



variabile X  
↳ X



X'  
↳ X'

Intersezione



$X \cdot Y$   
AND



$X + Y$   
OR

Ad esempio:



$X + Y'$



$X + Y + Z$


(AND) ha la precedenza sull'OR

Il teorema di De Morgan dimostrato con  
i diagrammi di Venn

$$(X \cdot Y)' = X' + Y'$$





$X \cdot Y$

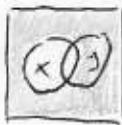

$X' + Y'$



$X' + Y'$

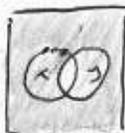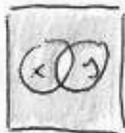

$$(x \cdot y)'$$

$$x' + y'$$

C.V.D.

Dimostrare i teoremi in modo intuitivo  
 e con i diagrammi di Venn, quelli del  
 contrario ecc. n.b.: potrebbero essere argomenti  
 di nome.

# TEOREMA del CONSENSO

$$xy + x'z + yz = xy + x'z$$

*x assunta e complementata*

In una espressione del tipo  $xy + x'z + yz$  si dimostra che il termine  $yz$  è ridondante e può essere eliminato semplificando l'espressione ordinaria in  $xy + x'z$ .

Infatti se  $yz = 1$  si deve avere  $y = 1$  e  $z = 1$  e pertanto uno qualsiasi dei due termini  $xy$  e  $x'z$  deve valere 1, sia che  $x = 1$  oppure  $x = 0$ .

Teorema del consenso  $xy + x'z + yz = xy + x'z$

Dimostrazione

$$\begin{aligned} xy + x'z + yz &= xy + x'z + yz(x + x') = \\ &= xy + x'z + xyx + x'y'z = \\ &= xy + xyx + x'z + x'y'z = \\ &= xy(1 + z) + x'z(1 + y) = \\ &= xy(1) + x'z(1) = \\ &= xy + x'z \quad \text{c. v. d.} \end{aligned}$$

Il termine ridondante  $yz$  è detto di consenso e rappresenta il consenso dei termini  $xy$  e  $x'z$ . In genere, dati due termini in cui una variabile compare in un termine e il complemento della stessa variabile compare nell'altro, il termine consenso è formato dal prodotto dei due termini in questione eliminando da essi la variabile e il suo complemento.

Ad esempio il consenso di  $xz$  e  $x'z$  è  $(xz)(x'z) = xz$ .

# TEOREMI DI BASE e PROPRIETA' dell' ALGEBRA BOOLEANA

pag 43 Nuovo postulato 2

$$x + 0 = x$$

$$x \cdot 1 = x$$

Postulato 5

$$x + x' = 1$$

$$x \cdot x' = 0$$

Teorema 1

$$x + x = x$$

$$x \cdot x = x$$

Teorema 2

$$x + 1 = 1$$

$$x \cdot 0 = 0$$

Teorema 3, involuzione

$$(x')' = x$$

~~\*~~

Postulato 3, commutativita'

$$x + y = y + x$$

$$x \cdot y = y \cdot x$$

Teorema 4, associativita'

$$x + (y + z) = (x + y) + z$$

$$x(y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$$

Postulato 4, distributivita'

$$x(y + z) = xy + xz$$

$$x + yz = (x + y)(x + z)$$

Teorema 5, De Morgan

$$(x + y)' = x' \cdot y'$$

$$(x \cdot y)' = x' + y'$$

Teorema 6, Assorbimento

$$x + xy = x$$

$$x(x + y) = x$$

Teorema del consenso


$$xy + x'z + yz = xy + x'z$$

TEORÍA DE BODE E INGENIERÍA DE CONTROL  
 JUAN ALBERTO BARRERA

- 1. Diagrama de Bode para un sistema de tipo 0 con polos y ceros.
- 2. Diagrama de Bode para un sistema de tipo 1 con polos y ceros.
- 3. Diagrama de Bode para un sistema de tipo 2 con polos y ceros.
- 4. Diagrama de Bode para un sistema de tipo 0 con polos y ceros y un cero en el origen.
- 5. Diagrama de Bode para un sistema de tipo 1 con polos y ceros y un cero en el origen.
- 6. Diagrama de Bode para un sistema de tipo 2 con polos y ceros y un cero en el origen.
- 7. Diagrama de Bode para un sistema de tipo 0 con polos y ceros y un cero en el origen y un polo en el origen.
- 8. Diagrama de Bode para un sistema de tipo 1 con polos y ceros y un cero en el origen y un polo en el origen.
- 9. Diagrama de Bode para un sistema de tipo 2 con polos y ceros y un cero en el origen y un polo en el origen.
- 10. Diagrama de Bode para un sistema de tipo 0 con polos y ceros y un cero en el origen y un polo en el origen y un cero en el origen.


# Lezione 5 • PORTE LOGICHE e FUNZIONI BOOLEANE
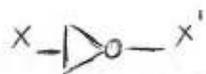
## PORTE LOGICHE. Implementando gli operatori logici



NOT


x	x'
0	1
1	0

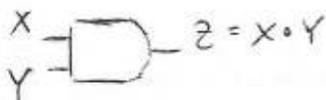

AND

x	y	z
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

l'ingresso 0 è portante

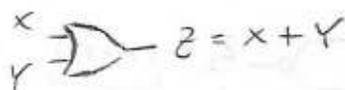


OR (disgiunzione)

x	y	z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

l'ingresso 1 è portante

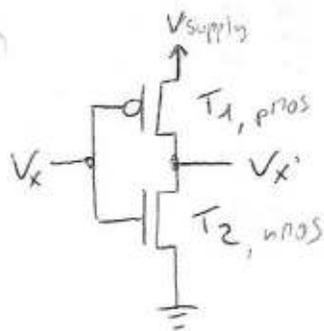Porta NOT in implementazione CMOS, ovvero l'invertitore CMOS



x	V <sub>x</sub>	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	V <sub>x'</sub>	x'
0	low	on	off	high	1
1	high	off	on	low	0


Logica positiva

Invertitore CMOS


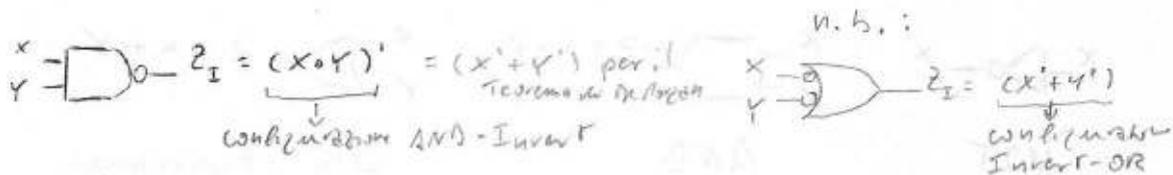
# PORTA AND in implementazione CMOS


Per realizzare la porta AND si realizza la porta NAND in implementazione CMOS, alla quale si mette in cascata un invertitore CMOS.



## NAND

X	Y	Z	$Z_I \rightarrow I \rightarrow$ invertita
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

## Porta NAND in implementazione CMOS

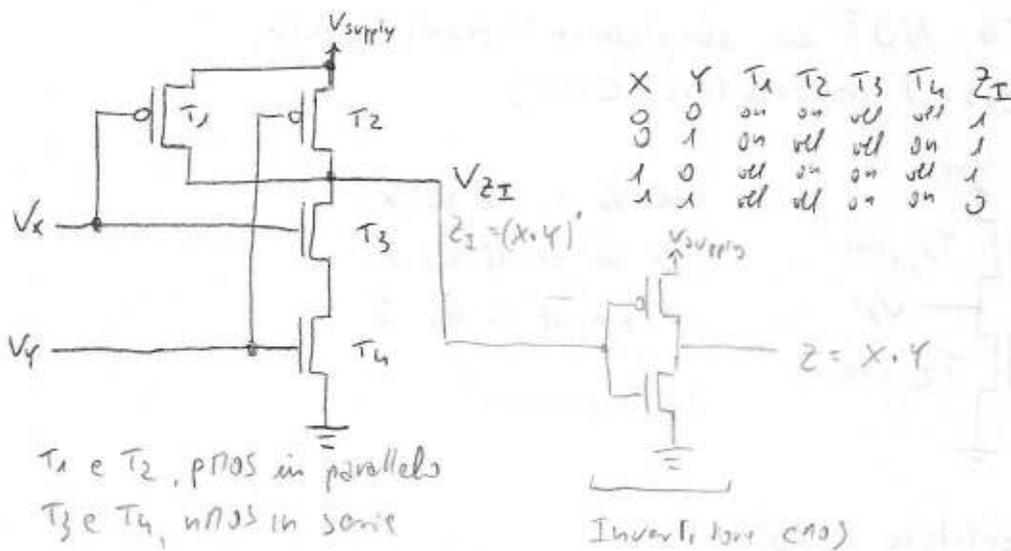

Postando un invertitore CMOS con ingresso  $V_{ZI}$ , si ottiene una porta AND

# PORTA OR in implementazione CMOS

Per realizzare la porta OR si realizza la porta NOR in implementazione CMOS, alla quale si mette in cascata un invertitore CMOS.

$$X \quad Y \quad \rightarrow \quad Z_I = (X+Y)' = (X' \cdot Y')$$

per il Teorema di De Morgan

n.b.:


$$Z_I = (X' \cdot Y')$$

configurazione Invert-AND

## NOR

X	Y	Z	Z <sub>I</sub>
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	0

## Porta NOR in implementazione CMOS

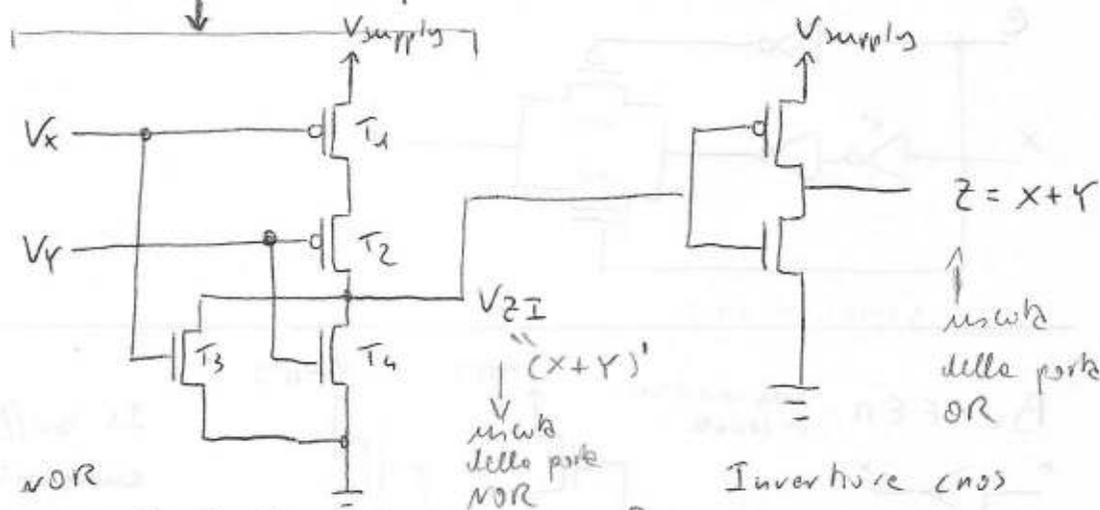

## NOR


X	Y	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	Z <sub>I</sub>
0	0	on	on	off	off	1
0	1	on	off	off	on	0
1	0	off	on	on	off	0
1	1	off	off	on	on	0

Invertitore CMOS

Posto un invertitore CMOS che ha gli ingressi V<sub>ZI</sub> si ottiene una porta OR
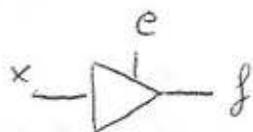
# Buffer TRI-STATE (è una porta)

Il tri-state è un terzo stato, ad alta impedenza, che permette di isolare quello che sta a valle.




porta Buffer Tri-state

e	x	f
0	0	z
0	1	z
1	0	0
1	1	1

z è l'uscita ad alta impedenza, l'uscita f è isolata dall'ingresso e non sa cosa c'è all'ingresso


$e=0 \Rightarrow$  l'abilitazione è bassa

Buffer Tri-state in implementazione CMOS

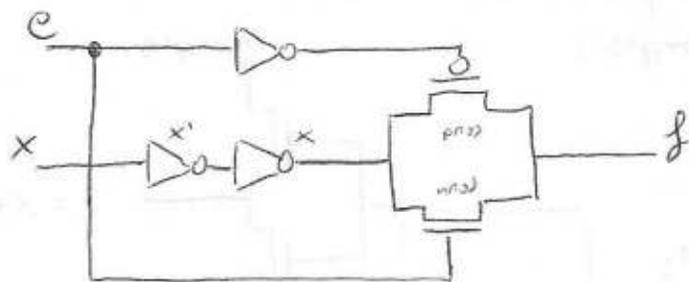


3 invertitori CMOS

BUFFER = due invertitori in cascata

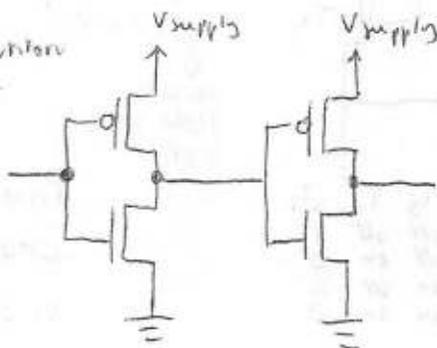


Il buffer aumenta la capacità di corrente pilotata dello stadio

# OSCILLATORE ad ANELLO

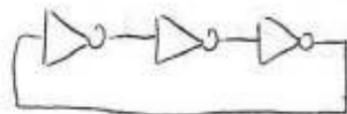

3 stadi NOT

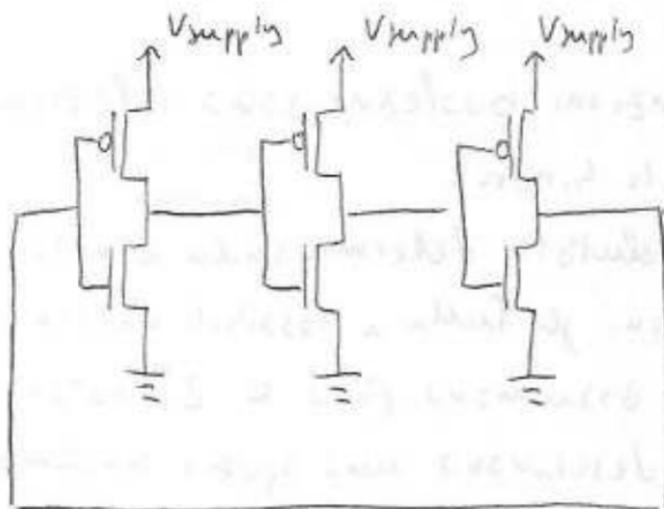Dispositivo utile, usato per misurare la velocità di propagazione delle porte. Chiudendo il



circuito, esso si mette a oscillare ad una frequenza caratteristica che è data da una relazione legata alla somma dei tempi di propagazione. Può inoltre essere usato come elemento di memoria facendo oscillare uno stato logico attraverso tale circuito e, se prelevato con un opportuno sincronismo, è possibile prelevarlo anche in uscita.

# FUNZIONI BOOLEANE

- Le funzioni booleane sono relazioni logiche fra variabili binarie
- sono valutate determinando i valori binari delle espressioni per tutte le possibili valori delle variabili
- $n$  bit assumono fino a  $2^n$  valori, da 0 a  $2^n - 1$
- $n$  bit descrivono uno spazio  $n$ -dimensionale  $B^n$  con  $B = \{0, 1\}$
- ogni elemento dello spazio è un vettore  $v \in B^n$
- In generale, ogni valore di una funzione booleana può essere:  
0      1      don't care (x) o tristate (Z)  
combinazioni di input che non si verificano mai

Le funzioni booleane possono essere espresse come sottospazio di  $B^n$  (vettori); come espressioni algebriche; come tabelle della verità; come rappresentazioni schematiche; con un linguaggio ad alto livello descrittivo dell'hardware (Hardware Description Language, HDL).

Funzioni completamente specificate sono definite se l'insieme don't care è vuoto e sono descritte dall'on-set (i valori della funzione sono 1) oppure dall'off-set (i valori della funzione sono 0).

## e FUNZIONI BOOLEANE

## FORME CANONICHE e FORME STANDARD

Forma canonica. Una funzione è in forma canonica se è espressa esclusivamente come somma di minterms (Somma di prodotti) o come prodotto di maxterms (Prodotto di somme).

Ad es.  $f_1 = x'y'z + x'yz + x'yz = m_1 + m_4 + m_7$  (minterms)

$f_2 = (x+y+z') \cdot (x'+y+z) \cdot (x+y+z) = \Pi_1 \cdot \Pi_4 \cdot \Pi_7$  (maxterms)

## Conversione fra forme canoniche

La tabella della verità, di una funzione in forma canonica, è unica. La funzione è espressa come somma di prodotti oppure come prodotto di somme.

Abbiamo dunque che, data una funzione, vale quanto segue:

$$f = \sum (\text{minterms in cui } f=1) \quad f = \text{somma di minterms}$$

$$f = \prod (\text{maxterms in cui } f'=1) \quad f = \text{prodotto di maxterms}$$

ad esempio  $f = \sum (1, 4, 7) \Rightarrow f = m_1 + m_4 + m_7$

e  $f = \prod (0, 2, 3, 5, 6) \Rightarrow f = \Pi_0 \cdot \Pi_2 \cdot \Pi_3 \cdot \Pi_5 \cdot \Pi_6$

Quindi abbiamo che:

- Il complemento di una funzione espresso come somma di mintermi è uguale alla somma dei mintermi mancanti nella funzione originale.
- per convertire una forma canonica in un'altra, si scriviamo i simboli  $\Sigma$  e  $\Pi$  e si elencano i numeri mancanti nella forma originale.

Forma standard. La funzione è espressa come somma di prodotti standard (SOP) oppure come prodotti di somme standard (POS).

RAPPRESENTAZIONE GEOMETRICA DELLE FUNZIONI BOOLEANE

$n$  variabili; perciò ogni variabile può assumere due soli valori.

per  $n=1 \Rightarrow$  spazio  $B^1$ , una retta

per  $n=2 \Rightarrow$  spazio  $B^2$ , un piano

per  $n=3 \Rightarrow$  spazio  $B^3$

per  $n=4 \Rightarrow$  spazio  $B^4$

K-CUBI

- Un  $k$ -cubo è un sottospazio o un sottoinsieme  $k$ -dimensionale di  $B^n$  con  $2^k$  valori, ottenuti

fissando allo stesso valore  $n-k$  variabili

- Non tutti gli spazi  $k$ -dimensionali di  $B^n$  sono  $k$ -cubi.
- Ci sono  $\binom{n}{n-k} = \frac{n!}{(n-k)!k!}$  modi in cui  $n-k$  bit possono essere uguali.
- Ci sono  $2^{n-k}$  combinazioni
- $n-k$  bit possono essere combinati
- $\frac{n! 2^{n-k}}{(n-k)! k!}$  differenze  $k$ -cubi

Dai cubi ai termini prodotto. Occorre fare le sostituzioni:

0  $\rightarrow$  variabile complementata

1  $\rightarrow$  variabile non complementata

Ignorare condizioni don't care

Dai cubi ai termini somma. Occorre fare le sostituzioni:

0  $\rightarrow$  variabile non complementata

1  $\rightarrow$  variabile complementata

Ignorare condizioni don't care



## LEZIONE 7 • SEMPLIFICAZIONE di FUNZIONI BOOLEANE e MAPPE di KARNAUTH

### SEMPLIFICAZIONE di FUNZIONI BOOLEANE

Occorre applicare i postulati e i teoremi dell'algebra booleana:

- Proprietà distributiva

$$X \cdot (Y + Z) = X \cdot Y + X \cdot Z \quad \text{e} \quad X + (Y \cdot Z) = (X + Y) \cdot (X + Z)$$

dimostrabili con le tabelle delle verità.

- Teorema di De Morgan

$$(X + Y)' = X' \cdot Y' \quad \text{e} \quad (X \cdot Y)' = X' + Y'$$

- Teorema dell'assorbimento

$$X + (X \cdot Y) = X \quad \text{e} \quad X \cdot (X + Y) = X$$

- Teorema della combinazione

$$X \cdot Y + X \cdot Y' = X \quad \text{e} \quad (X + Y) \cdot (X + Y') = X$$

Per la semplificazione si possono usare approcci euristici, per tentativi. La soluzione ottima può non essere unica, inoltre la soluzione ottima è impossibile a meno che il circuito troppo grande.

### IL METODO delle MAPPE di KARNAUTH

Permette un approccio più sistematico, in situazioni perfide e mano, al fine della semplificazione.

- Nella mappa ogni posizione della cella rappresenta una combinazione di condizioni di ingresso
- Le posizioni della cella sono indicate con codici di Gray

- I contenuti delle celle rappresentano il valore delle funzioni.
- La griglia è booleana.

## MAPPE DI KARNAUH e K-CUBI

ONS ( $f$ ) = ON  $\times$  3, lo  $\beta = 1$

OFFS ( $f$ ) = OFF  $\times$  3, lo  $\beta = 0$

DCS ( $f$ ) = DON'T CARES, lo  $\beta$  è indefinita

## IMPLEMENTAZIONE CON NAND e NOR

in tecnologia CMOS delle funzioni booleane

vd. 7.6 + 7.8 degli appunti

## Lezione 8

### MINIMIZZAZIONE a LIVELLO di PORTE LOGICHE

#### dei circuiti digitali

#### TERMINOLOGIA

- Un letterale è una istanza di una variabile in forma asserita o complementata:  $x$  o  $x'$ .
- Minterm, o prodotto fondamentale, è un prodotto di letterali:  $xy'z$ .
- Maxterm, o somma fondamentale, è una somma di letterali:  $x' + y + z$ .
- Ogni minterm e maxterm è uno 0-cubo, il verice di un n-cubo.
- **Primo implicante** è un termine prodotto ottenuto combinando il massimo numero possibile di celle adiacenti in una mappa di Karnaugh, ovvero il termine più semplificato possibile di un termine prodotto.
- Un termine primo implicante non è contenuto nessun'altra implicante.
- Primo implicante è un implicante che non può essere coperto da nessun altro implicante più generale costituito da un minor numero di letterali.
- **Primo implicante essenziale** è un primo implicante che copre una uscita della funzione che non può essere coperta da nessun'altra combinazione di implicanti.
- **On-set**,  $ons(f)$  di una funzione  $f$  è insieme delle valutazioni di  $f$  per cui  $f = 1$ .
- **Off-set**,  $ofs(f)$  di una funzione  $f$  è l'insieme delle valutazioni di  $f$  per cui  $f = 0$ .

- **Don't care set**,  $dcs(f)$  di una funzione  $f$  è l'insieme delle valutazioni per cui la funzione è indefinita.
- **Copertura** di una funzione è una collezione di implicanti che comprende tutti i vertici dell' $ons(f)$ , e non contiene i vertici dell' $ofs(f)$ .

Sia  $C$  una copertura, dunque:  $ons(f) \subseteq C \subseteq ons(f) \cup dcs(f)$

Possono coesistere diverse coperture di una funzione.

- Una copertura definisce una specifica implementazione di  $f$ .
- Una copertura è non ridondante se la copertura è persa rimuovendo un implicante.
- Una copertura che comprende solo primi implicanti ha il minor costo di implementazione.
- Costo di una copertura è dato dal numero di porte più il numero di ingressi a tutte le porte.

Vincoli di progetto

- Fan-in (tipicamente  $\leq 4$ )
- Fan-out (tipicamente  $\leq 4$ ). Dettato dalla quantità di corrente che lo stadio può pilotare a valle.
- Numero di livelli.
- Massimo tempo di propagazione ammesso.
- Dissipazione di potenza massima ammessa.

## MINIMIZZAZIONE ALGORITMICA di FUNZIONI BOOLEANE

Finora l'approccio usato è stato di tipo terroristico prima, con l'uso delle mappe di Karnaugh poi.

Metodi migliori sono quelle di tipo algoritmi con, basati su regole ben precise, implementabili su un calcolatore che le

possa applicare in modo sistematico.

### Procedura di minimizzazione

- Generare tutti i primi impicanti di  $f$ .
  - Trovare l'insieme di primi impicanti essenziali (se esistenti).
  - Insieme di primi impicanti essenziali è  $on(s)$  allora la copertura è stata trovata.
  - Altrimenti, aggiungere primi impicanti non essenziali fino ad ottenere la copertura.
  - Scegliere opportunamente questi primi impicanti per minimizzare il costo.
  - Usare un approccio ~~economico~~ *euristico*
    - Aggiungere un primo impicante arbitrariamente a caso, poi altri primi impicanti fino a copertura.
    - Ripetere con diversa prima scelta.
    - Confrontare le coperture in termini di costo.
    - Scegliere quella con il minor costo parentesi e che soddisfi altri vincoli, ad esempio il tempo di propagazione oppure la dissipazione di potenza).
- ... esempi, vd. appunti.

può essere applicato in modo sistematico

Procedura di minimizzazione

- Generare tutti i primi implicanti di  $f$
  - Trovare l'insieme di primi implicanti essenziali (se esistenti)
  - Insieme di primi implicanti essenziali è  $ONB$  allora la copertura è stata trovata
  - Altrimenti, aggiungere primi implicanti non essenziali fino ad ottenere la copertura
  - Scegliere opportunamente questi primi implicanti per minimizzare il costo
  - Usare un approccio iterativo
  - Aggiungere un primo implicante arbitrariamente a  $C$ , poi altri primi implicanti fino a copertura
  - Ripetere con diversa prima scelta
  - Confrontare le coperture in termini di costo
  - Scegliere quella con il minor costo corrente e che soddisfa tutti i vincoli, ad esempio il tempo di propagazione oppure la dissipazione di potenza
- ... esempi, vd. appunti

## CIRCUITI COMBINATORI I

Prof. Romeo Beccherelli  
38'23"

## Circuiti Combinatori I

- Circuiti combinatori
- Procedura d'analisi
- Procedura di progetto
- La funzione OR esclusivo

## Circuiti Combinatori II


- Controllo di parità
- Sommatore-sottrattore binario
- Generatore di riporto
- Sommatore decimale

## Circuiti Combinatori III

- Moltiplicatori
- Comparatori di grandezza
- Decodificatori
- Codificatori
- Multiplatori
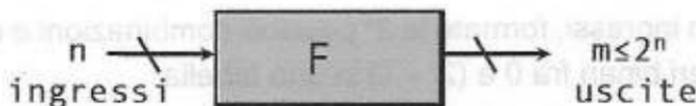
## CIRCUITI COMBINATORI

- Costituiti da un'interconnessione di porte logiche
- Specificati logicamente con una funzione booleana
- Uscite ad ogni istante determinate solo dalla combinazione attuale degli ingressi



## PROCEDURA DI ANALISI

- È fornito uno schematico
- Verificate sia combinatorio (nessun percorso di retroazione)
- derivate una espressione algebrica  
oppure
- derivate la tabella della verità

Derivate una funzione Booleana

1. Etichettate con dei simboli tutte le porte d'uscita che sono direttamente funzione degli ingressi
2. Determinate la funzione Booleana per ogni porta d'uscita
3. Etichettate tutte le porte funzione degli ingressi e delle porte precedentemente etichettate con altri simboli
4. Determinate le funzioni Booleane realizzate da queste porte
5. Ripetete il processo ai passi 3 e 4 fino ad ottenere le uscite di tutto il circuito
6. Mediante sostituzioni ripetute delle funzioni così definite, ottenete le funzioni Booleane d'uscita in termini delle variabili di ingresso

Derivate la tabella della verità

1. Determinate il numero di ingressi nel circuito
2. Per gli  $n$  ingressi, formate le  $2^n$  possibili combinazioni e enumerate i numeri binari fra 0 e  $(2^n - 1)$  in una tabella
3. Etichettate le uscite di porte selezionate con dei simboli
4. Riempite la tabella della verità per le uscite che sono funzione delle sole variabili di ingresso
5. Ottenete la tabella della verità per le uscite di quelle porte che sono funzione dei valori precedentemente definiti fino a che tutte le colonne delle uscite siano determinate

Spunti di riflessione: Come entrano in gioco i tempi in un circuito combinatorio?

## PROCEDURA DI PROGETTO

1. Dalle specifiche di progetto per il circuito, determinate il numero richiesto di ingressi e uscite e assegnate un simbolo a ciascuno
2. Derivate la tabella della verità che definisce la richiesta relazione fra ingressi ed uscite
3. Ricavate la funzione Booleana semplificata/ottimizzata per ciascuna uscita come funzione delle variabili di ingresso
4. Disegnate il diagramma schematico e verificate la correttezza del progetto (manualmente o mediante strumenti di simulazione)


## LA FUNZIONE OR ESCLUSIVO (XOR)

La sua definizione, simbolo  $\oplus$ , e:

ORA  
NON-CIRCUIT

$$X \oplus Y = X \cdot Y' + X' \cdot Y$$

simbolo  
operatore  
or esclusivo, XOR

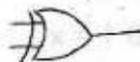

Implementazione

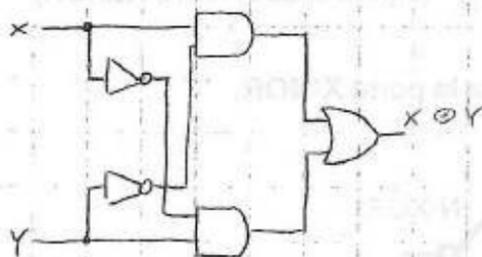



Tabella della verità

X	Y	X ⊕ Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Se le due variabili di  
ingresso sono diverse  
allora XOR è 1,  
se sono uguali  
allora XOR è 0.

che può essere trasformata sostituendo le due porte AND con due porte NAND e la porta OR con una porta NAND, che è di più facile implementazione (in tecnologia CMOS).

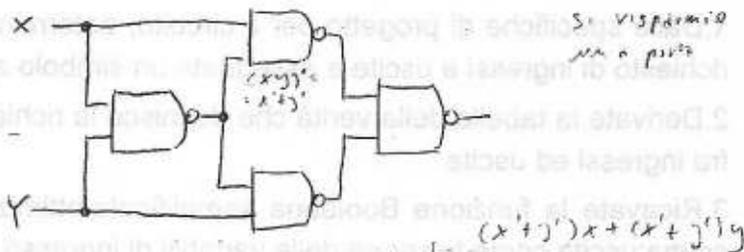Inoltre possiamo anche usare una porta NAND per negare x e y.



### Caratteristiche della funzione XOR

(dimostrate con la tabella della verità)

$$x \oplus 0 = x$$


$$x \oplus 1 = x'$$

$$x \oplus x = 0$$

$$x \oplus x' = 1$$

$$x \oplus y' = x' \oplus y = (x \oplus y)' = x \cdot y + x' \cdot y' \text{ (equivalenza X-NOR, NEXOR)}$$

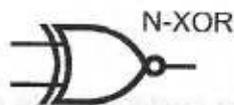Dall'ultima caratteristica, si ricava la porta X-NOR,  
il simbolo della porta X-NOR è:



Proprietà associativa di XOR:

$$x \oplus y \oplus z = (x \oplus y) \oplus z = x \oplus (y \oplus z) = (xy' + x'y)z' + (x \cdot y + x' \cdot y')z = \sum (1, 2, 4, 7)$$


In  $x \oplus y \oplus z$  possiamo osservare che vale 1 solo quando uno solo fra  $x, y, z$  ha valore 1, oppure quando valgono 1 tutti e tre. Vale 0 quando c'è uno zero.

Tabella della verità:

x	y	z	$x \oplus y \oplus z$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

xy \ z	00	01	11	10
0		1		1
1	1		1	

⇒ **funzione dispari**

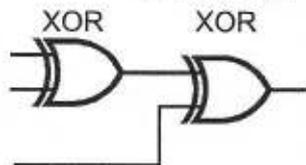


Implementazione  
di funzione dispari  
con input di 3 variabili

Funzione dispari con input di 3 variabili, si osserva che la funzione XOR contiene  $2^n/2$  minterms i cui valori numerici binari contengono un numero dispari di 1.

La funzione N-XOR (o NEXOR), che è la funzione complementata della XOR: è una funzione pari, vale 1 quando in  $x, y, z$  c'è un numero pari di 1, caso notevole quello per cui la funzione vale 1 per  $x = y = z = 0$ .

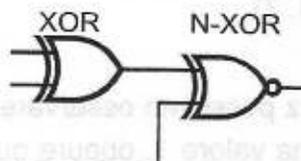A lato implementazione della funzione pari per un input a 3 variabili.



xy	z=0	z=1
x=0	0	1
x=1	1	0

Tabella della verità

x	y	z	$x \oplus y \oplus z$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

La funzione XOR



## CIRCUITI COMBINATORI I

- Circuiti combinatori
- Procedure di analisi
- Procedure di progetto
- La funzione OR esclusivo

I

(Combinazione di una o più variabili)

- Controlli di parità
- Sommatore - Sottrattore binario
- Generatore di riparto
- Sommatore decimale

II

- Moltiplicatore
- Contatore di grandezza
- Decodificatore
- Codificatore
- Multiplexor

III

## CIRCUITI COMBINATORI

- Sono costituiti da una interconnessione di porte logiche
- Sono specificati logicamente con una funzione booleana



- Le uscite ad ogni istante sono determinate solo dalla combinazione attuale degli  $n$  ingressi.

## PROCEDURA di ANALISI

- È fornito, in genere, uno schematico
- Verificare che sia combinatorio (nessun percorso di retroazione)
  - Sarà derivata una espressione algebrica (booleana)
  - Sarà derivata la <sup>oppure</sup> tavola della verità

## Derivazione della funzione booleana

1. Etichettare con dei simboli tutte le porte di uscita che sono direttamente funzione degli ingressi.
2. Determinare la funzione booleana per ogni porta di uscita.
3. Etichettare tutte le porte che sono funzione degli ingressi e delle porte precedentemente etichettate con altri simboli.
4. Determinare le funzioni booleane realizzate da questa parte.
5. Ripetere il processo ai passi 3 e 4 fino ad ottenere le uscite di tutto il circuito.
6. Mediante sostituzioni ripetute delle funzioni così definite, ottenere le funzioni booleane d'uscita in termini delle variabili di ingresso.

vd esempio slide 11 e 13

## Derivazione della tabella della verità

1. Determinare il numero di ingressi nel circuito.
2. Per  $2^n$  ingressi, porre le  $2^n$  possibili combinazioni e enumerare i numeri binari da 0 a  $(2^n - 1)$  in una tabella.
3. Etichettare le uscite di porte selezionate con dei simboli.
4. Riempire la tabella della verità per le uscite che sono funzione delle sole variabili di ingresso.
5. Ottenere la tabella della verità per le uscite di quella parte che sono funzione dei valori precedentemente definiti fino a che tutte le colonne delle uscite sono determinate.

vd slide 16

## PROCEDURA DI PROGETTO

1. Dalle specifiche di progetto per il circuito, determinare il numero richiesto di ingressi e uscite e assegnare un simbolo a ciascuno.
2. Derivare la tabella della verità che definisce la richiesta relazione fra ingressi ed uscite (in modo schematico).
3. Ricavare la funzione booleana semplificata/ottimizzata per ciascuna uscita come funzione delle variabili di ingresso.
4. Disegnare il diagramma schematico e verificare la correttezza del progetto (manualmente o mediante strumenti di simulazione).

Vd esempio slide 24 e 25. Nota: il Code Converter comp. a pag. 250 del libro di testo, riprodotto nelle parti e figure.

## LA FUNZIONE OR ESCLUSIVO, XOR

La sua definizione, simbolo  $\oplus$ , è:

$$X \oplus Y = X \cdot Y' + X' \cdot Y$$

Simbolo  
operatore  
or esclusivo, XOR



Implementazione

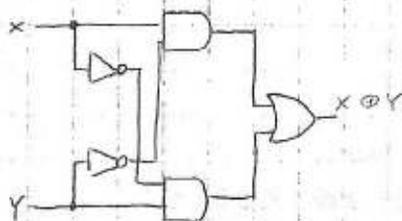


Tabella della verità


X	Y	X ⊕ Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Se le due variabili di ingresso sono diverse allora XOR è 1, se sono uguali allora XOR è 0.

che può essere trasformata sostituendo le due porte AND

con due porte NAND e la porta OR con una porta NAND, che è la più facile realizzazione fisica. (Simpliciter est veritas)

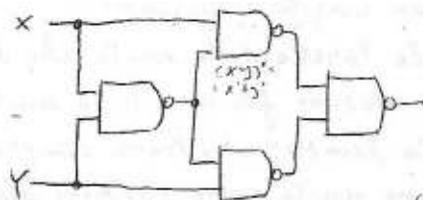Inoltre possiamo anche usare una porta NAND per realizzare X e Y:



Si risparmia  
una porta

$$(x+y')(x'+y) = x'y + xy'$$

Caratteristiche della funzione XOR  
(dimostrate con la tabella della verità)

$$x \oplus 0 = x$$

$$x \oplus 1 = x'$$

$$x \oplus x = 0$$

$$x \oplus x' = 1$$

113"  $x \oplus y' = x' \oplus y = (x \oplus y)'$   $x \oplus y = x \cdot y' + x' \cdot y$

→ Equivalenza (X-NOR, NEXOR); simbolo:



NEXOR

Proprietà associativa di XOR:

$$x \oplus y \oplus z = (x \oplus y) \oplus z = x \oplus (y \oplus z) =$$

$$= (xy' + x'y)z + (x \cdot y + x' \cdot y')z = \text{vd slide 54 e la tab. della verità}$$

$$= \sum(1, 2, 4, 7)$$

In  $x \oplus y \oplus z$  possiamo osservare che vale 1 solo quando uno solo fra  $x, y, z$  ha valore 1, oppure quando valgono 1 tutti e tre. Vale 0 quando c'è uno zero. Abbiamo dunque, esprimendo come mintermi, lo XOR:

$$x \oplus y \oplus z = (x \oplus y) \oplus z = x \oplus (y \oplus z) = \sum (1, 2, 4, 7)$$

$x \backslash y$	00	01	11	10
0		1	1	
1	1		1	

→ funzione disjuntiva  


XOR contiene:  $2^n / 2$   
 minterms  $n$ , un valore  
 numero binario contenente  
 un numero dispari di 1

Dualmente, la funzione complementata, la NEXOR:

$x \backslash y$	00	01	11	10
0	1		1	
1		1		1



→ funzione para, è una funzione che è 1 quando un solo  
 o tutti e tre (cioè quando un  $x, y, z$  è 0) sono 0  
 un numero pari di 1. (numero pari di 0)

Tabella della verità della funzione XOR:  $x \oplus y \oplus z$


x	y	z	$x \oplus y \oplus z$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

$x \oplus y \oplus z$  vale 1 quando  
 uno solo fra  $x, y, z$  vale 1  
 oppure quando tutti e tre  
 valgono 1.

Spunti di riflessione: la rete presentata nella slide è una

espressione fatta di 4 porte di un unico tipo possibile

Slide 12

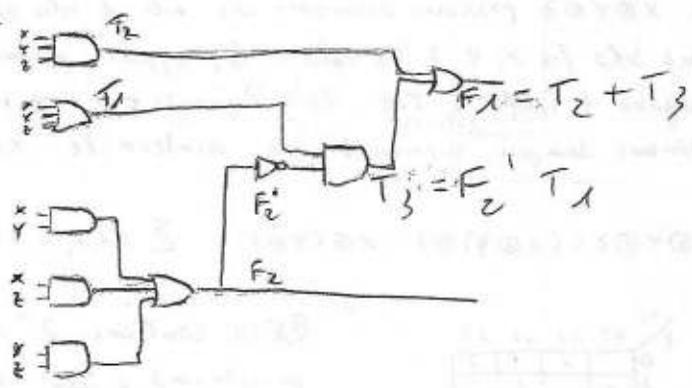

Si applica 2 volt  
il F di partenza a  
condizioni iniziali

Slide 13

$$\begin{aligned}
 F_1 &= F_2 + T_3 = XY Z + F_2' T_1 = XY Z + (XY + XZ + YZ)' \cdot (X + Y + Z) \\
 &= XY Z + ((X' + Y' + Z') + (X + Y + Z)) \cdot (X + Y + Z) = \dots \\
 &= XY Z + X'Y'Z' + XY'Z' + X'Y'Z + X'YZ'
 \end{aligned}$$

Slide 16

La tabella della variabile (completa)

X	Y	Z	F <sub>2</sub>	F <sub>2</sub> '	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	F <sub>1</sub>
0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	1	1	1
0	1	0	0	1	1	0	1	1
0	1	1	1	0	1	0	0	0
1	0	0	0	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1	0	0	0
1	1	0	1	0	1	0	0	0
1	1	1	1	0	1	1	0	1

Costante  
per ogni caso  
completa di  
tabella di  
verità

Tutte le 1 e 0  
del risultato

## CIRCUITI COMBINATORI

II

- Controllo di parità
- Sommatore - sottrattore binario
- Generatore di riposta
- Sommatore decimale

## CONTROLLO DI PARITÀ

Il controllo di parità è l'operazione che controlla se il numero di bit di una operazione è un numero pari o dispari.

Si fa questo perché durante la trasmissione dei dati spesso ci sono degli errori dovuti a rumore o interferenze.

Una delle procedure più semplici per determinare se il segnale ricevuto ha un errore è quello di aggiungere un bit di parità.

La funzione XOR può essere considerata un generatore di parità per 3 bit, infatti

Numero 3 bit bit di parità = XOR02

X	Y	Z	P
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1




generatore di parità per 3 bit, cioè il risultato di 3 bit per ognuno delle righe della tabella avrà sempre un numero pari di 1. Chi legge il parità e non vede un numero pari di 1, cioè che si è verificato almeno un errore (errore).

Controllo di parità su 4 bit, valore quale sono i bit parità e rilevazione di errore

Il messaggio è fatto di 3 bit ed un bit di parità

3 bit & P controllo

x	y	z	P	$x \oplus y \oplus z \oplus P$
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

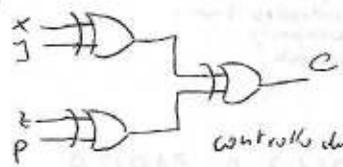

controllo di parità su 4 bit


XOR di 4 bit, cioè

La riga x y z P contiene un numero dispari di 1

Possiamo arbitrare lo stesso circuito e, invece di considerare P come un ingresso, lo mettiamo a massa, quindi a zero e sommiamo l'uscita; questo ci permette lo realizzo di un generatore di parità a 3 bit.

3 bit P=0 controllo


x	y	z	P	C
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

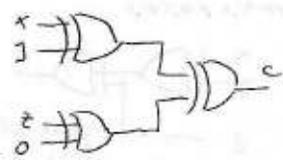

P=0 generatore di parità per 3 bit implementato con controllo di parità per 4 bit.  
 Generatore di parità su 3 bit

3 bit P=0 Parity check, viene rilevata la parità sui 3 bit

x	y	z	P	Parità
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	1	0	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	1	0	1

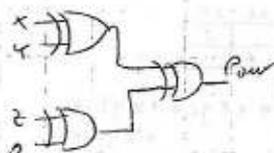

generatore di parità a 3 bit implementato con controllo di parità a 4 bit.

→  
eliminazione  
di rete  
non necessaria


## SOMMATORE - SOTTRATTORE BINARIO

es: Mezzo sommatore (half-adder)

x	y	sum	Carry
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

$$\text{sum} = XY' + X'Y = X \oplus Y$$

$$\text{Carry} = XY$$

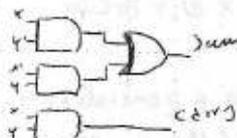

equivalente a



circuito che implementa la funzione di somma e riporto di due numeri binari.

idea come sopra, con un XOR e un AND

## SOMMATORE COMPLETO (full-adder)

x	y	C <sub>in</sub>	Sum	Carry
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$\text{Sum} = x \oplus y \oplus C_{in}$$

$$\text{Carry} = C_{in}(xy' + x'y) + xy$$

$$= C_{in}(x \oplus y) + xy$$

Le mappe di Karnaugh del sommatore completo



	Y C <sub>in</sub>			
X	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	1	1	1	0

	Y C <sub>in</sub>			
X	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	1	1	0	0

$$Sum = x'y'c_{in} + x'y'c_{in}' + x'y'c_{in} + x'y'c_{in}' + x'yc_{in} + x'yc_{in}' + x'yc_{in} + x'yc_{in}'$$

$$C_{out} = XY + xC_{in} + yC_{in}$$

forma standard (not ridotto)

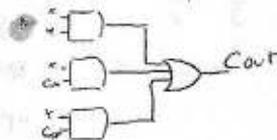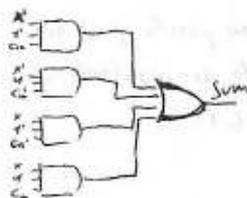

Dimostrare il full adder ha le seguenti funzioni

$$Sum = x \oplus y \oplus C_{in}$$

$$C_{out} = C_{in}(x \oplus y) + xy$$

Andando a generalizzare considerando un certo numero di bit, allora, detto  $x_i$  l' $i$ -esimo bit della somma  $s_i$  generata come

$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_i$$

Somma bit  $i$ -esimo


Mentre il carry in uscita  $c_i$

$$C_{i+1} = C_{in} (A_i \oplus B_i) + A_i B_i \quad \text{Carry in}$$

È il carry in che entra nella  $i$ -esima operazione

Questo sommatore  $n$ -bitto "ripple carry" soffre infatti di un ritardo, in quanto il carry, cioè il ripeto, si propaga da uno stadio all' successivo. Abbiamo dunque


$n$ -bit ripple carry adder

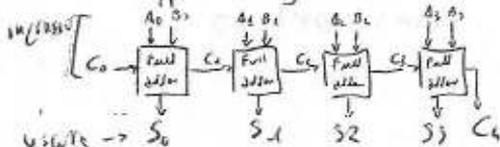

$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_i$$

$$C_{i+1} = C_i (A_i \oplus B_i) + A_i B_i$$

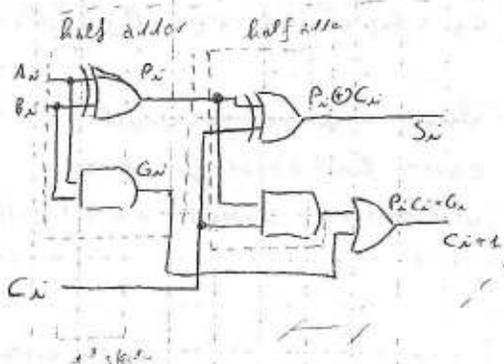Full adder, composto da due half adder, si risolve come sono state introdotte due variabili,  $P_i$  e  $G_i$  quest'ultimo detto generatore del carry.



$$C_i \left[ \begin{array}{c} \text{Full} \\ \text{adder} \end{array} \right] C_{i+1}$$

$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_i$$

$$C_{i+1} = C_i(A \oplus B) + A \cdot B$$

## GENERATORE DI RIPORTO (CARRY LOOK-AHEAD GENERATOR)

Con riferimento al circuito precedente abbiamo

$$P_i = A_i \oplus B_i$$

$$G_i = A_i B_i$$

$$S_i = P_i \oplus C_i$$

$$C_{i+1} = G_i + P_i C_i$$

I termini a destra di  $G_i, C_1, C_2, C_3$  sono:

$$C_0 = \text{Input carry}$$

$$C_1 = G_0 + P_0 C_0$$

$$C_2 = G_1 + P_1 C_1$$

$$C_3 = G_2 + P_2 C_2$$

Vogliamo vedere che tempo che ci vuole per ottenere il risultato di una addizione di due numeri binari di  $n$  bit. Per questo dobbiamo conoscere i tempi di propagazione di  $C_0, C_1, C_2, C_3$  in funzione della "propagazione" e dei tempi di ritardo dei componenti.

$$C_0 = \text{Input carry}$$


$$C_1 = G_0 + P_0 C_0$$

$$C_2 = G_1 + P_1 C_1 = G_1 + P_1 (G_0 + P_0 C_0) = G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_0$$

$$C_3 = G_2 + P_2 C_2 = G_2 + P_2 (G_1 + P_1 C_1) = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 C_1 =$$

$$= G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 C_0$$

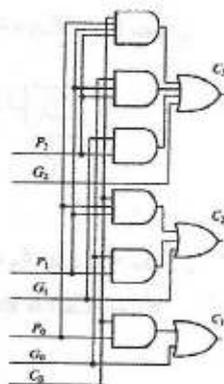Possiamo rappresentare questa soluzione in uno schematico  
 bit da 0, 1, 2, 3



$$C_0 = \text{va posto in ingresso, e' un bit, non rappresenta}$$

$$C_1 = G_0 + P_0 C_0$$

$$C_2 = G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_0$$

$$C_3 = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 C_0$$


Questo e' lo schematico del carry look ahead generator, utilizzato nel sommatore a 4 bit sotto.

$$P_i = A_i \oplus B_i$$

$$G_i = A_i B_i$$

$$S_i = P_i \oplus C_i$$

$$C_{i+1} = G_i + P_i C_i$$

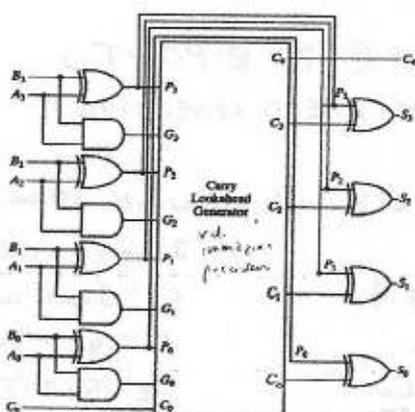

Questo circuito implementa un completo sommatore a 4 bit che non soffre dei problemi di propagazione attraverso n 4 stadi ma ha un tempo di propagazione indipendente dal numero di stadi.


non menziona il 3 bit, se problemi di questi circuiti usano ancora

Sottrazione in complemento a 2

- > Complementare il sottraendo a n-bit
- > Sommare il minuendo ed il sottraendo complementato
- > Ignorare il riporto
- > La somma e' corretta se il risultato e' nell'intervallo  $[-2^{n-1} + 2^{n-1} - 1]$

IMPLEMENTAZIONE

# Sottrattore binario

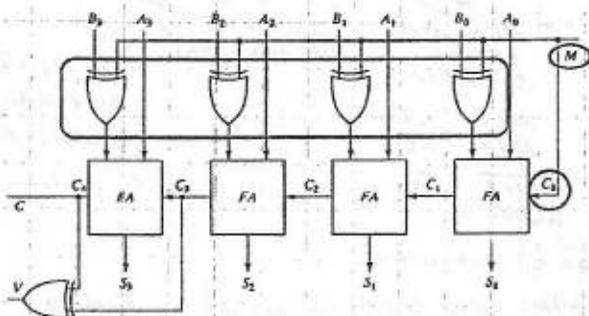

Somma se  $M=0$       $x \oplus 0 = x$   
 Sottrazione se  $M=1$       $x \oplus 1 = x'$

$n$  è il segnale "Modo", somma o sottrazione, a seconda del suo valore

Si consideri che si hanno 3 variabili (3 bit) di ingresso più un carry in ingresso, quando  $2^3 = 8$  possibili minimi da considerare che  $c$  una era non considerabile. Il full adder risolve egregiamente il problema

## Overflow di numeri senza segno

$$\begin{array}{r} 110 + 10 \\ 100 = 10 \end{array}$$
 numeri a 3 bit  
 overflow, em. 1 bit ma  $110 = 6$   
 overflow per il carry out

→ Per numeri senza segno: overflow =  $C_n$

## Overflow di numeri con segno

L'overflow non si può verificare se gli addendi hanno segno opposto, cioè se i bit di segno sono diversi.

$$\begin{array}{r} 0110 + 0100 = 1010 \\ 1010 \end{array}$$
 I bit di segno sono uguali  
 E.g., +3 + 4

$$\begin{array}{r} 0110 + 1001 = 1111 \\ 1111 \end{array}$$
 overflow

numeri con segno:  
 1 sign. bit  
 somma 5 bit  
 da cui 4 bit  
 overflow

Quando gli addendi (in complemento a 2) hanno lo stesso segno, l'overflow si verifica se il segno della somma non è quello

Segli addendi: entrambi in forma binaria in

$$\text{Overflow} = A_n B_n S_n' + A_n' B_n' S_n$$

I riparti, o carries

$$\begin{array}{r} 0110 + \\ 0110 = \\ \hline 1010 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 + \\ 4 \\ \hline 10 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1110 - 2 \\ 1001 - 7 \\ \hline 0111 - 9 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0111 \\ 10000 \end{array}$$

i riparti della somma,

in uscita.


In entrambi i casi si ha un overflow

Possiamo anche controllare i due riparti di peso più significativi:

$$\text{Overflow} = C_{n-1} \oplus C_n$$

perché se  $C_{n-1}$  e  $C_n$  sono diversi, allora overflow = 1

### Rilevazione di overflow

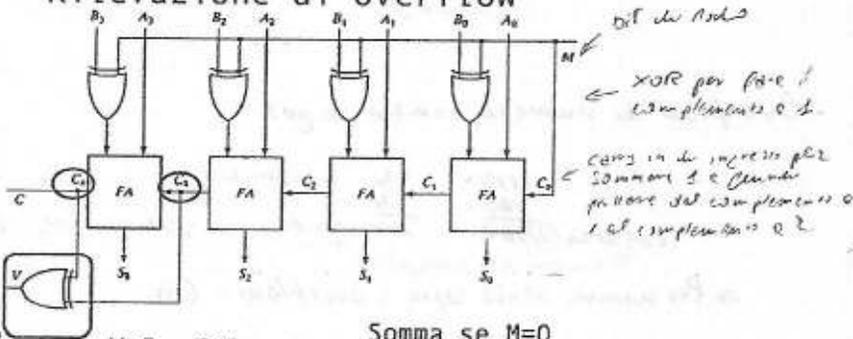

XOR del carry in più significativo e del carry out più significativo, che permette il controllo dell'overflow.

controllo dell'overflow, si fa lo XOR del carry in ( $C_{n-1}$ ) e del carry out ( $C_n$ ) dell'ultimo full adder

# SOMMATTORE DECIMALE

- Minimo nove bit di ingresso  $6_4 \text{ bit} = 4_4 \text{ bit} \text{ degli addendi} + 2_1 \text{ bit} \text{ carry in}$
- Cinque bit di uscita  $6_4 \text{ bit} \text{ della somma} + 1_1 \text{ bit} \text{ carry out}$
- Diverse rappresentazioni binarie dei decimali:
- 2421
- Excess-3
- 8, 4, -2, -1
- 8421 (aka BCD)

*carry in*

K	Somma binaria					Somma BCD				Decimale
	Z8	Z4	Z2	Z1	C	Z8	Z4	Z2	Z1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	3
0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	4
0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	5
0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	6
0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	7
0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	8
0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	9

Finché la somma binaria è  $\leq 9$  non c'è nessun problema.

Al decimale 10 si ha un carry C cioè si ha un bit di carry e si sommo 0; all'11 si ha un bit di carry e si sommo 1; al 12 si ha un bit di carry e si sommo 2. Questo può al 18 che è il massimo che si può avere sommando.

*carry in incerto*


K	Somma binaria					Somma BCD				Decimale
	Z8	Z4	Z2	Z1	C	Z8	Z4	Z2	Z1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	3
0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	4
0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	5
0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	6
0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	7

Nella somma BCD si lavora partendo, bit Z8 e Z4 e a bit Z8 e Z2 che in decimale che abbiamo superato 10.

$$C = K + 28Z_8 + 28Z_2$$

1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	10
1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	11
1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	12
1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	13
1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	14
1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	15
1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	16
1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	17
1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	18
1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	19

# Sommatore BCD

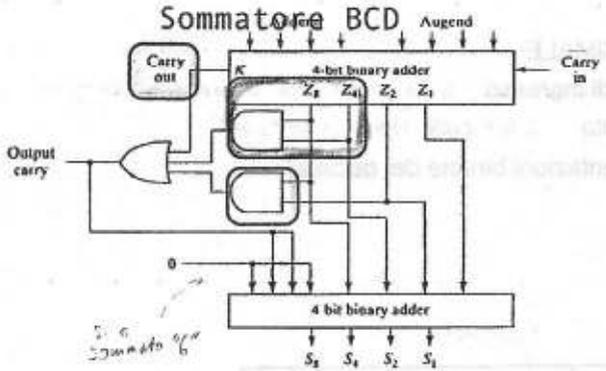

5: 6  
Somatore "6"

$$C = K + Z_8 Z_4 + Z_8 Z_2$$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18



Prof. Romeo Beccherelli  
40'23"

Circuiti Combinatori I

- Circuiti combinatori
- Procedura d'analisi
- Procedura di progetto
- La funzione OR esclusivo

Circuiti Combinatori II

- Controllo di parità
- Sommatore-sottrattore binario
- Generatore di riporto
- Sommatore decimale

Circuiti Combinatori III

- Moltiplicatori
- Comparatori di grandezza
- Decodificatori
- Codificatori
- Multiplatori

## MOLTIPLICATORI

Moltiplicando e moltiplicatore senza segno

Moltiplicando M (14)

1 1 1 0

Moltiplicatore Q (11)

x 1 0 1 1

Prodotto parziale 0

1 1 1 0

(shift left)

+ 1 1 1 0

• (1) ovvero 1110 x 1

ovvero 1110 x 1

Prodotto parziale 1

1 0 1 0 1

+ 0 0 0 0

• (2)

ovvero 1110 x 0

Prodotto parziale 2

0 1 0 1 0

+ 1 1 1 0

•

ovvero 1110 x 1

Prodotto P (+154)

1 0 0 1 1 0 1 0

Realizzazione circuitale



Ad ogni traslazione (shift) di 1 bit a sinistra, si moltiplica il moltiplicando per i bit di peso crescente del moltiplicatore fino ad ottenere i bit di peso più basso fino a quelli di peso più alto, da destra verso sinistra. Da due fattori di 4 bit si ha un prodotto di 8 bit. da  $p_7$  a  $p_0$ .

Abbiamo degli AND logici fra i 4 bit del moltiplicando M con il bit meno significativo del moltiplicatore Q, ovvero  $d_0$ , '1' che è il secondo da destra).

Poi un'ulteriore serie di AND logici, sempre fra i 4 bit del moltiplicando M, ma questa volta con il 2° bit meno significativo del moltiplicatore Q, ovvero  $d_1$ , '1' che è il secondo da destra.

Notare come i risultati parziali prima, o il prodotto finale, entrino in full adder. Alla fine si hanno 8 bit del risultato.

### Numeri con segno: moltiplicando positivo

(in complemento a 2 => un bit aggiuntivo di estensione; con 5 bit si rappresentano numeri da -15 a +16)

Moltiplicando M (+14)	0 1 1 1 0	
Moltiplicatore Q (+11)	x 0 1 0 1 1	
Prodotto parziale 0	0 0 0 1 1 1 0	
	+ 0 0 1 1 1 0	
Prodotto parziale 1	0 0 1 0 1 0 1	
	+ 0 0 0 0 0 0	
Prodotto parziale 2	0 0 0 1 0 1 0	
	+ 0 0 1 1 1 0	
Prodotto parziale 3	0 0 1 0 0 1 1	
	+ 0 0 0 0 0 0	
Prodotto P (+154)	0 0 1 0 0 1 1 0 1 0	

In rosso i bit di segno.

L'estensione dei bit sono 0, a causa del segno positivo dei due fattori, M e Q.

Quindi l'operazione di moltiplicazione di numeri con segno, entrambi positivi, è in sostanza identica a quella dei numeri senza segno.

### Numeri con segno: moltiplicando negativo

(in complemento a 2 => un bit aggiuntivo di estensione; con 5 bit si rappresentano numeri da -15 a +16)

Moltiplicando M (-14)	1 0 0 1 0	
Moltiplicatore Q (+11)	x 0 1 0 1 1	
Prodotto parziale 0	1 1 1 0 0 1 0	
	+ 1 1 0 0 1 0	
Prodotto parziale 1	1 1 0 1 0 1 1	
	+ 0 0 0 0 0 0	
Prodotto parziale 2	1 1 1 0 1 0 1	
	+ 1 1 0 0 1 0	
Prodotto parziale 3	1 1 0 1 1 0 0	
	+ 0 0 0 0 0 0	
Prodotto P (-154)	1 1 0 1 1 0 0 1 1 0	

In rosso i bit di segno.

Poiché il prodotto parziale è negativo, l'estensione dei bit sono 1.

Per ottenere -154 occorre complementare a 1 tutti i bit di P escluso quello a sinistra, che è il segno negativo e poi sommare 1.

### Numeri con segno: moltiplicatore negativo

→ Complementare a 2 sia moltiplicatore che moltiplicando

→ Moltiplicare questi come nel caso di moltiplicatore positivo

→ Il prodotto avrà segno corretto!

→ In alternativa, poiché il prodotto logico è commutativo, scambiare di posto il moltiplicando ed il moltiplicatore

## COMPARATORE DI GRANDEZZA

- Determina la grandezza relativa di due numeri
- Il risultato è specificato da alcune variabili che indicano se  $A > B$ ,  $A = B$  o  $A < B$
- Per 2 numeri a n bit,  $2^{2n}$  righe nella tabella della verità!

Poiché il numero di componenti usando la forza bruta sarebbe troppo elevato, analizziamo come funziona il confronto di numeri, ad esempio a 4 bit, che avrebbe una tabella della verità con  $2^8$  righe, ovvero 256 righe.

### Confronto di numeri a 4 bit

Si considerano 2 numeri, A e B, di 4 bit e si analizza la soluzione che porta alla comparazione tra i due numeri. Vengono introdotte delle variabili  $x_i$  che sono l'equivalenza tra A e B;  $x_i$  è il complemento dell'OR esclusivo.

$$A = A_3A_2A_1A_0$$

$$B = B_3B_2B_1B_0$$

$$x_i = AB_i + A_iB_i' \quad \text{per } i = 0, 1, 2, 3$$

n.b.:  $x_i = AB_i + A_iB_i'$  significa che  $A_i = B_i$


$$(A = B) = x_3x_2x_1x_0$$

$$(A > B) = A_3B_3' + x_3A_2B_2' + x_3x_2A_1B_1' + x_3x_2x_1A_0B_0'$$

n.b. prendendo ad esempio  $A_3B_3'$ , significa che se  $A_3 = 1$  e  $B_3 = 0$  allora  $B_3' = 1$  e quindi  $A_3B_3' = 1$  ed è forzante nell'OR

$$(A < B) = A_3'B_3 + x_3A_2'B_2 + x_3x_2A_1'B_1 + x_3x_2x_1A_0'B_0$$

Il circuito di questa soluzione è:

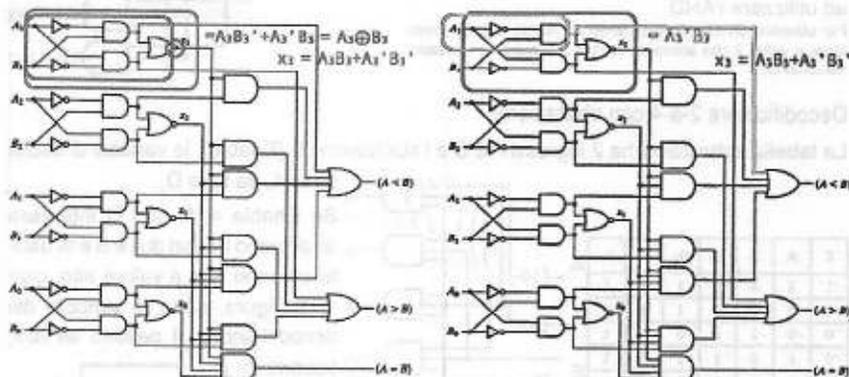

^ Le variabili intermedie  $x_0, x_1, x_2$  e  $x_3$  vengono messe in alcuni AND, per cui se una variabile è 1 è quindi trovata l'equivalenza.

Notare che il blu esclude il pallotto della negazione, che è inclusa nell'arancio. In pratica in blu lo XOR fra  $A_3$  e  $B_3$  e in arancio il suo complemento.

Quindi  $x_3$  è  $(A_3 \oplus B_3)'$ , per cui  $x_3 = (A_3 \oplus B_3)' = A_3B_3 + A_3'B_3'$  (vd. 9.4 appunti)

## DECODIFICATORI

- Il decodificatore converte informazione binaria da  $n$  linee di ingresso ad un massimo di  $2^n$  distinte linee di uscita
- Genera  $m \leq 2^n$  minterms;  $2^n$  è il numero massimo per  $n$  linee
- Ogni combinazione di ingressi asserisce una sola uscita

### Decodificatore 3-a-8

Ingressi			Uscite							
x	y	z	D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub>	D <sub>5</sub>	D <sub>6</sub>	D <sub>7</sub>
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1


A lato l'immagine del decodificatore da tre a otto: 3 ingressi, 8 uscite, con una sola uscita per volta ad 1, le altre a 0.

Questo decodificatore in inglese è detto decoder three-to-eight, di cui sotto la sua rappresentazione circuitale.

Questo è un semplice circuito che produce in uscita un solo minterm asserito e tutti gli altri nulli.

I NAND sono automaticamente disponibili in tecnologia CMOS quindi è più economico usare tutte le porte invertite invece di andare ad utilizzare l'AND.

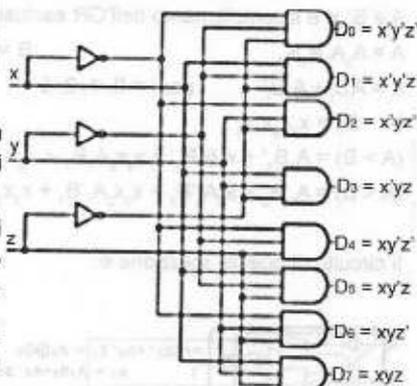
Per ottenere un AND, produciamo un NAND con un invertitore a valle, il che aumenta di due il numero di transistor nel circuito.



### Decodificatore 2-a-4 con abilitazione

La tabella sottostante ha 2 ingressi A e B e l'abilitazione E (Enable); le variabili di uscita sono 4, da D<sub>0</sub> a D<sub>3</sub>.

E	A	B	D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>
-1	X	X	-1	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1
0	0	-1	1	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	0

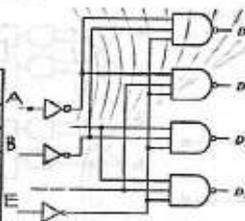


Se Enable = 1, non ci interessa quali siano i valori di A e B e le uscite saranno tutte a valore alto, cioè 1. In figura, sotto, il simbolo del decodificatore. Il pallotto all'abilitazione in-

segna che il segnale in ingresso è attivo basso. Tale pallotto indica che esiste in qualche modo un invertitore incorporato in ingresso.

Da questo tipo di decoder si possono realizzare decodificatori di



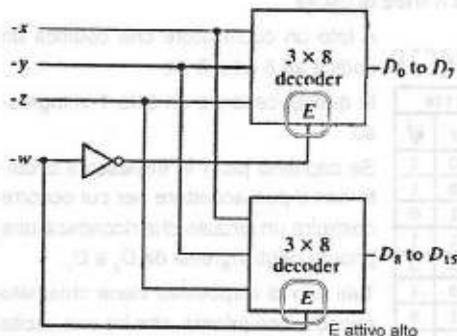dimensioni maggiori, come sotto riportato.



Il decodificatore 3x8 avrà tre ingressi + 1 segnale di enable ed avrà 8 uscite.

Per pilotare il segnale di enable si prende il quarto bit di w, ovvero del codice in ingresso. In questi decoder si noti che l'enable è attivo alto (mancanza del pallotto; al posto del pallotto ci può essere una barra sopra oppure un apostrofo, simbolo di negazione. Questo per capire se il segnale è attivo basso o attivo basso).

Sono prodotti 8 bit della parte meno significativa con il decoder in alto ed 8

bit della parte più significativa con quello in basso. Quindi sono stati decodificati 4 bit producendo i 16 minterm possibili.

## Full adder

x	y	C <sub>in</sub>	Sum	C <sub>out</sub>
0	0	0	0	0
0	1	1	1	0
0	0	1	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	1	1	0	1
1	0	0	0	1
1	1	1	1	1


$$\text{Sum} = x \oplus y \oplus C_{in} = \sum(1, 2, 4, 7)$$

$$C_{out} = C_{in}(xy' + x'y) + xy = C_{in}(x \oplus y) + xy = \sum(3, 5, 6, 7)$$

n.b.: C<sub>in</sub> è il riporto in input, C<sub>out</sub> è il riporto in output

Si veda ora una implementazione del full adder con un decoder da 3 a 8 senza abilitazione, con due porte OR.

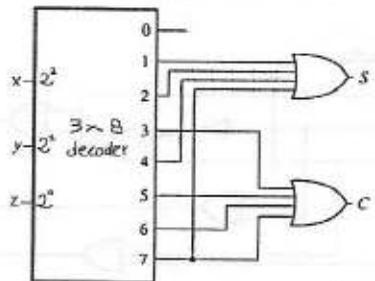In questa situazione si nota l'utilità delle forme canoniche che ci permettono di utilizzare un dispositivo standard, un decoder, con quella che è una media scala di integrazione, semplicemente mettendo a valle OR si può



produrre automaticamente qualunque funzione e da un singolo decoder possiamo produrre una molteplicità di funzioni semplicemente utilizzando una corrispondente molteplicità di porte OR correttamente connesse in uscita.

Decoder 3x8 che implementa il full adder, ovvero la funzione Sum e la Carry out

## CODIFICATORI

- Un codificatore (encoder) svolge l'operazione inversa di un decodificatore (decoder)
- Prende  $m \leq 2^n$  linee di ingresso ed ha  $n$  linee di uscita.

### Encoder da ottale a binario

Ingressi								Uscite		
D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub>	D <sub>5</sub>	D <sub>6</sub>	D <sub>7</sub>	x	y	V
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1

A lato un codificatore che codifica un codice ad 8 bit a 3 bit.

In questo caso c'è un solo 1 in ingresso.

Se capitano più 1 in ingresso il circuito non li può accettare per cui occorre costruire un circuito che riconosca una priorità degli ingressi da D<sub>0</sub> a D<sub>7</sub>.

Tale tipo di dispositivo viene chiamato encoder con priorità, che ha una uscita V in più, che sta per "valido".

### Encoder con priorità

Ingressi				Uscite		
D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	x	y	V
0	0	0	0	x	x	0
1	0	0	0	0	0	1
X	1	0	0	0	1	1
X	X	1	0	1	0	1
X	X	X	1	1	1	1


Si noti come la prima riga sia la codifica di "stato non valido" per cui sono stati codificati 5 stati.

Inoltre si noti l'importanza del bit più significativo.


Dalla tabella della verità si ricava la mappa di Karnaugh.

Il circuito che si ottiene è una forma standard, cioè una somma di prodotti e l'invertitore serve solo per produrre la variabile D<sub>2</sub> che abbiamo detto può a volte essere disponibile già in forma complementata.

mappa di Karnaugh

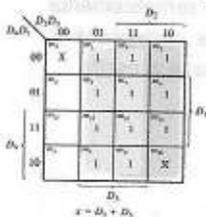

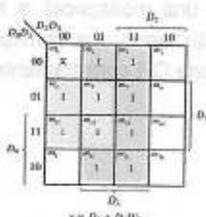
$$\begin{aligned}
 x &= D_0 + D_1 + D_2 + D_3 \\
 y &= D_4 + D_5 + D_6 + D_7 \\
 V &= D_0 + D_1 + D_2 + D_3
 \end{aligned}$$



$$y = D_4 + D_5 + D_6 + D_7$$

circuito

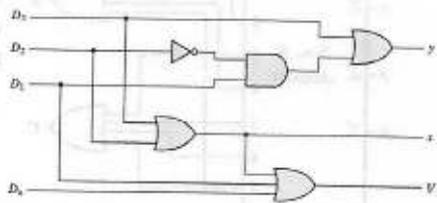


→ V indice "valido", creato sulle varie uscite rende il codificatore (encoder) del tipo a priorità

## MULTIPLATORE (MULTIPLEXER)
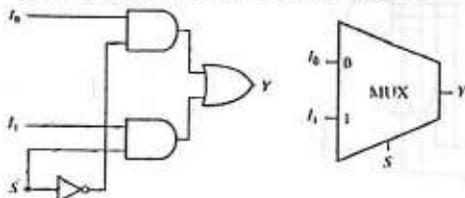
### Multiplicatori (multiplexer)

2 in 1

- ➔ Seleziona una fra diverse linee
- ➔ La connette ad un uscita comune



Un moltiplicatore 2 in 1 seleziona una fra diverse linee e la connette ad una uscita comune.

S è il segnale di select.

Y è il segnale di uscita.


Nel caso più semplice di due diverse linee, un moltiplicatore è realizzabile mettendo in AND un segnale di selezione opportunamente complementato su una delle due linee. In figura si tira fuori I0 se S = 0 o si tira fuori I1 se S = 1.

Si possono realizzare multiplexer multipli che pilotino, ad esempio, insiemi di piste contemporaneamente.

### Multiplexer quadruplo 2 in 1

- ➔ S seleziona ingressi A e B e li connette alle uscite comuni

S	Uscita
0	seleziona A
1	seleziona B

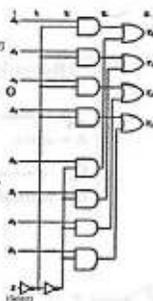

Un moltiplicatore quadruplo 2 in 1 ha per uscita S che seleziona gli ingressi A o B e li connette alle uscite comuni.

A e B sono nibble;

Y è l'uscita.

Y sarà A o B a seconda del valore di select.


Il circuito a lato può essere complicato ulteriormente con l'aggiunta di un segnale di abilitazione.

*parole di 4 bit, word e una parte di 8 bit*

### Multiplexer quadruplo 2 in 1

- ➔ S seleziona ingressi A e B e li connette alle uscite comuni
- ➔ E abilita multiplexer

E	S	Uscita
0	0	seleziona A
0	1	seleziona B
1	X	tutti 0

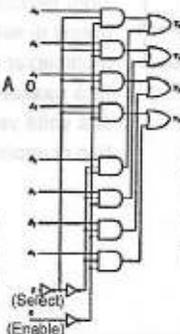


Questo circuito può essere complicato inserendo un circuito di enable, cioè di abilitazione, come a lato.

A seconda del valore di Enable, che è attivo basso, si selezionerà A o B.

Se Enable = 1, nessun AND è abilitato e in uscita si avranno tutti 0.

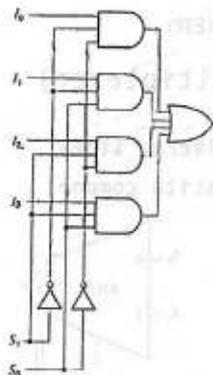
# multiplexer 4 in 1

⇒  $S_0$  e  $S_1$  sono decodificati con gli AND per selezionare uno degli ingressi e connetterlo ad un ingresso comune




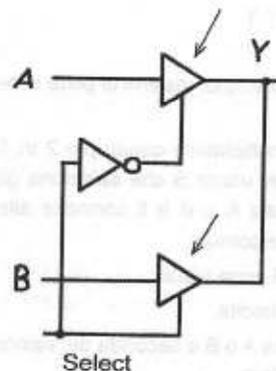
## Multiplexer 4 in 1

Possiamo realizzare multiplexer con una molteplicità di ingressi opportunamente codificati. In figura si nota una codifica di  $S_0$  e  $S_1$ .



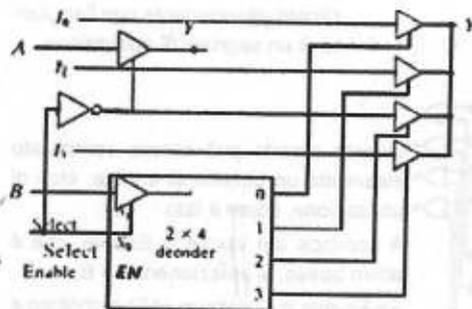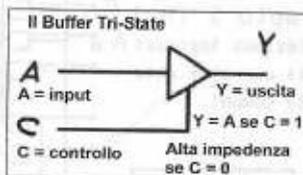Multiplexer con porte three-state, a tre stati  
Una delle due porte è aperta e l'altra è chiusa a seconda del valore del select.



Con un multiplexer tri-state ed un decoder possiamo realizzare diverse funzioni perché il decoder abiliterà gli ingressi di selezione del multiplexer ed il multiplexer realizzato con il three-state farà passare gli ingressi da  $I_0$  a  $I_3$  uno alla volta verso l'uscita Y, rappresentativo di implementazione di funzioni.

## CIRCUITI SEQUENZIALI SINCRONI

Prof. Romeo Beccherelli  
43'44"

## Circuiti Sequenziali Sincroni I

- Circuiti sequenziali
- Elementi di immagazzinamento dell'informazione: Latches e D-type Flip-Flop

## Circuiti Sequenziali Sincroni II


- Elementi di immagazzinamento dell'informazione: JK-type e T-type Flip-Flop
- Analisi di circuiti sequenziali sincroni
- Assegnazione e riduzione degli stati
- Procedura di progetto

## Circuiti Sequenziali Sincroni III

- Registri
- Registri a scorrimento
- Contatori "ripple" (ad ondulazione)
- Contatori sincroni
- Altri contatori
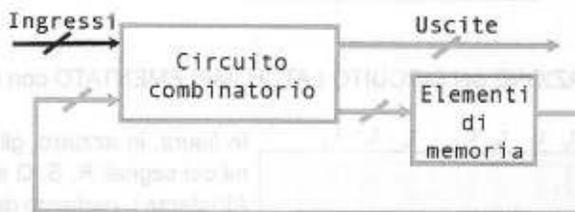
## CIRCUITI SEQUENZIALI

A differenza di quelli combinatori, i circuiti sequenziali hanno una retroazione.



Sopra, un normale circuito combinatorio con una qualche funzione, vettoriale perché con uscite multiple, implementata.


Dal circuito combinatorio escono anche altri segnali che vanno a finire in elementi di memoria i quali rientrano nel circuito combinatorio (da altre parti) e vengono trasformati andando ad influenzare le uscite intermedie e le uscite finali.

Gli elementi di memoria utilizzati sono i flip-flop.

Un flip-flop è un elemento di memoria binaria capace di immagazzinare un bit di informazione.

In uno stato stabile, l'output di un flip-flop è 0 o 1.

## Circuiti sequenziali temporizzati

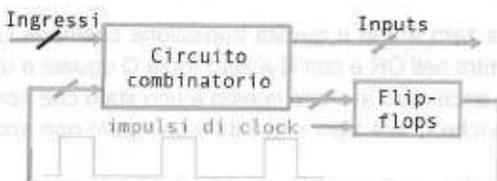

I circuiti sequenziali sono sincroni in presenza di un impulso di clock, che è un segnale di sincronismo periodico con impulsi equispaziati che, a livello o a fronte, controllano gli elementi di memoria. Si può dunque parlare di circuiti sequenziali temporizzati, come a lato.

Nei F/F la transizione da uno stato all'altro avviene solo ad intervalli dettati da impulsi di clock.


## ELEMENTI di IMMAGAZZINAMENTO dell'INFORMAZIONE: LATCHES

Un elemento di immagazzinamento in un circuito digitale può mantenere indefinitamente uno stato binario (finché è alimentato il circuito). Il cambio di stato è dettato da un segnale di input.

### SR LATCH implementato con NOR

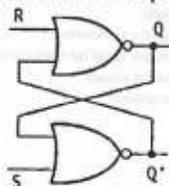
### IMPLEMENTAZIONE con NOR

Il Latch implementato con NOR sono due NOR in controreazione l'uno con l'altro.



S	R	Q	Q'	
0	0	Q	Q'	nessun cambiamento
0	1	0	1	
1	0	1	0	
1	1	0	0	non determinato
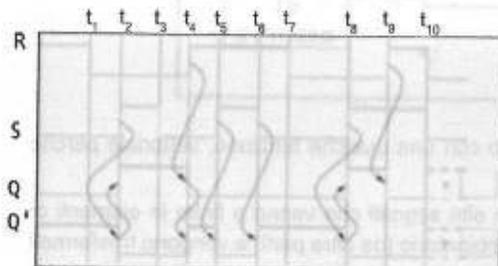
### TEMPORIZZAZIONE del CIRCUITO LATCH IMPLEMENTATO con NOR



In figura, in azzurro, gli oscillogrammi dei segnali R, S, Q e Q'.

All'istante  $t_1$  partiamo da uno stato in cui Q e Q' sono a zero.

All'istante  $t_2$  il segnale di set, S, va a 1 e forza Q' a zero. Quando Q' va a zero, il feedback torna indietro e forza anche Q a 1, in quanto R e Q' sono a 0.

All'istante  $t_3$  non ci sono cose particolari di interesse, il segnale va a zero e non cambia stato. Quando si arriva a  $t_4$  R transisce a uno e costringe Q ad andare a zero e quando Q va a zero forza Q' in sequenza a uno.

All'istante  $t_5$  il segnale S di set passa da zero a uno ed appena questo viene stiamo forzando Q' a zero.

Quindi, a questo punto, ci troviamo sia Q sia Q' a zero che è uno stato non gradito. All'istante  $t_6$  il segnale S passa da uno a zero e quindi forza la transizione di Q' e Q diventa zero.


A  $t_7$  vediamo che Set passa da zero a uno e questa transizione costringe Q' a diventare zero. Questo zero rientra nell'OR e con R a zero forza Q uguale a uno.

A  $t_8$  Reset viene asserito. Set è anch'esso asserito questo è uno stato che non ci piace. Q è forzato a zero, ma anche Q' è a zero e questo è uno stato non accettabile.

A  $t_{10}$  la transizione ci porta nello stato indeterminato.

La situazione è dunque tale per cui non vogliamo in ingresso  $S = 1$  e  $R = 1$ .

## SR LATCH implementato con NAND

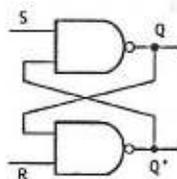



S	R	Q	Q'	
1	1	Q	Q'	nessun cambiamento
0	1	1	0	
1	0	0	1	
0	0	1	1	non determinato

Gli ingressi S e R sono forzanti a 0.

Il problema dei latches è quello di avere stati non determinati, situazione che viene risolta nei D LATCH.

Di seguito i Gated Latch, in cui le porte (AND in un primo caso e NAND nel successivo), fanno da porte controllate da un segnale di clock.

## Gated LATCH con NOR

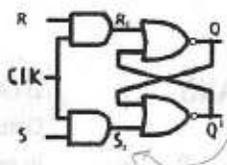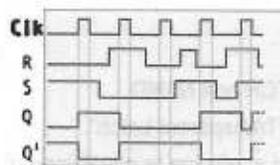

## Gated LATCH con NOR

$R\bar{I} = S\bar{I} = 0$  se clock = 0.

Le transizioni di Q si verificano solo in presenza di un segnale di clock alto, altrimenti qualunque transizione di R e di S è del tutto irrilevante.

Clk	S	R	S'	R'	Q(t+1)	Q'(t+1)	
0	0	0	0	0	Q	Q'	nessun cambiamento
1	0	0	0	0	Q	Q'	nessun cambiamento
1	0	1	0	1	0	1	
1	1	0	1	0	1	0	
1	1	1	1	1	?	?	non determinato

All'inizio della slide si nota che quando il clock è alto, il segnale Q transisce da 0 a 1 perché legge che S è alto e R è basso. Contemporaneamente, o quasi, transisce anche Q', da 1 a 0.


Se nel frattempo il segnale S è cambiato da 1 a 0, il segnale Q il segnale Q' non vengono più modificati perché sono in AND con lo 0 del clock, quindi la porta rappresentata dagli AND è chiusa.

Se la transizione è su R il discorso è analogo.

I segnali S e R riescono a passare attraverso la porta solo quando il segnale di clock è nuovamente abilitato, cioè è nuovamente alto.

La tabella di stato è visualizzata sopra nella figura relativa.

## Gated LATCH con NAND

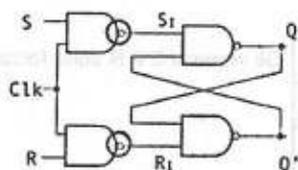


Clk	S	R	S <sub>1</sub>	R <sub>1</sub>	Q(t+1)	Q'(t+1)	
0	0	0	1	1	Q	Q'	nessun cambiamento
1	0	0	1	1	Q	Q'	nessun cambiamento
1	0	1	1	0	0	1	
1	1	0	0	1	1	0	
1	1	1	0	0	1	1	non determinato

## Gated LATCH con NAND

Le porte NAND sono immediatamente disponibili.

## D LATCH con NAND

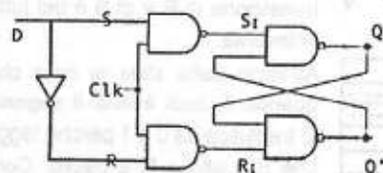

Clk	D	S <sub>1</sub>	R <sub>1</sub>	Q(t+1)	Q'(t+1)	
0	0	1	1	Q	Q'	nessun cambiamento
1	0	1	0	0	1	
1	1	0	1	1	0	

## D LATCH con NAND

Detti "Transparent Latch".


In essi si elimina la condizione di stato non gradito.

Si usa solo un segnale, D, che sta per dato. Il dato "entra" nel circuito, il dato setta o resetta lo stato Q.

La tabella è più semplice in quanto S e R non sono più indipendenti, ma c'è solo D.


Il D Latch è implementato con 4 porte NAND e un invert, per un totale di 18 transistori. Ogni porta NAND è implementata con 4 transistori (2 pMOS e 2 nMOS); l'invert con 1 pMOS e 1 nMOS.

## Simboli grafici dei latches

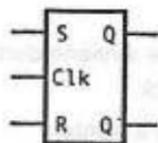

Gated SR latch

3 segnali  
e le uscite

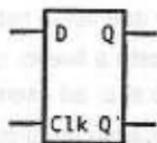


Gated D latch

2 ingressi (sx)  
e le 2 uscite (dx)

## Effetto del tempo di propagazione

transizione sul fronte del clock

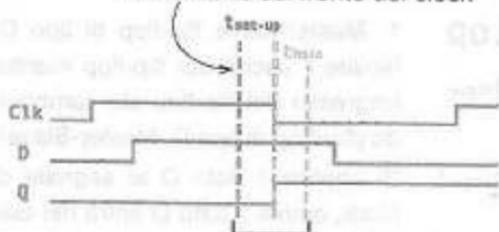


il dato non deve variare  
all'interno di questa finestra  
altrimenti lo stato è indefinito

## Effetto del Tempo di Propagazione

Il tempo di set-up è il tempo in cui il segnale di dato deve rimanere costante senza variazione prima della transizione di clock.

C'è un secondo tempo che ci interessa: quanto tempo il segnale di dato deve rimanere senza una transizione dopo la transizione del clock e questo tempo è detto hold-time.

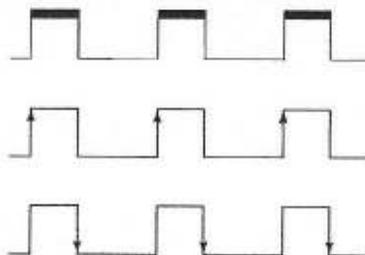Concetto introduttivo di risposta a livello e fronte



Sono due tipi di risposta.

Risposta a livello: qualcosa che avviene durante il livello alto, ad esempio del clock.

Per quanto riguarda la risposta a fronte, essa può essere a fronte positivo o a fronte negativo.


La risposta a fronte è la metodologia preferita.

• Nei Flip-Flop di tipo D occorre far commutare l'elemento di memoria solamente durante la transizione del segnale. Si deve cioè isolare l'ingresso dall'uscita per evitare transizioni indesiderate



• Sono possibili due implementazioni dei flip-flop di tipo D:

Master-Slave o Edge-Triggered

## Master slave D flip-flop

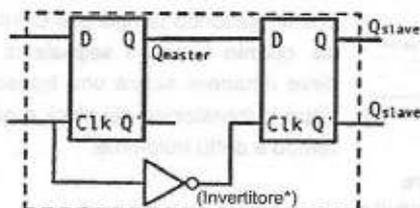

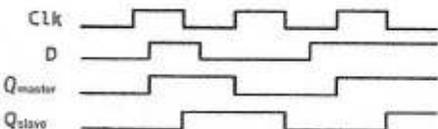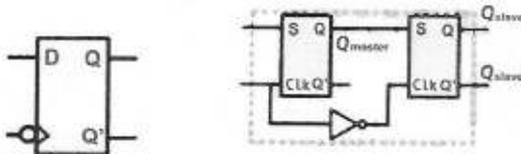⇒ Isolate l'uscita del flip-flop e impedisce che sia modificata quando il segnale di ingresso flip-flop varia




1. Master-Slave flip-flop di tipo D. Isolate l' uscita del flip-flop mentre l'ingresso del flip-flop sta cambiando (flip-flop di tipo D, Master-Slave).

Si applica il dato D al segnale di clock, quindi il dato D entra nel Gated D Latch che fa da master e, dopo un certo tempo di propagazione,  $Q_{master}$  è settato, a 0 o a 1.

Nello slave non c'è nessuna transizione, essendo il clock negato.

Quando si ha la seconda transizione e il clock che passa da 1 a 0, il master non si altera, lo slave fa transitare  $Q_{master}$  verso  $Q_{slave}$ . Master e slave lavorano nel mezzo periodo del clock.

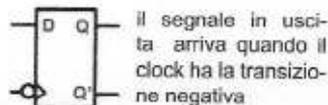L'invertitore (\*) controlla il clock dello slave.




il segnale in uscita arriva quando il clock ha la transizione negativa
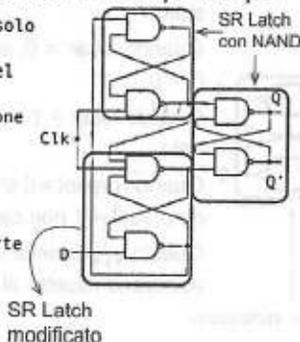
## Edge-triggered D flip-flops

= Fa commutare solo durante una transizione del segnale di sincronizzazione (clock)

= disabilita il segnale d'ingresso durante la parte rimanente dell'impulso



## 2. Edge-triggered flip-flop di tipo D.

Fate commutare solo durante la transizione (da 0 a 1 o da 1 a 0) del segnale di sincronizzazione (clock) e disabilitate durante il resto dell'impulso di clock (flip-flop di tipo D, Edge-Triggered, ovvero con transizione a fronte)

Consideriamo una transizione partendo da una situazione originaria:

clk=0:

$P_1=P_2=1$ ,

Q nessun cambiamento

$P_4=D'$ ,  $P_3=D$


clk→1:

$P_2=D'$ ,  $P_3=D$ ,


$Q=D$ ,  $Q'=D'$

clk→0:


Q nessun cambiamento

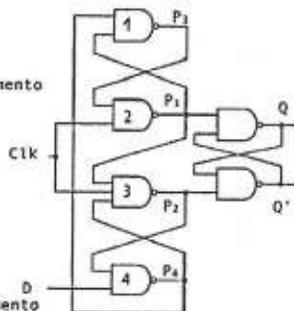

Simbolo:

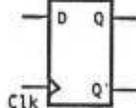

Questo F/F è attivo sul fronte positivo

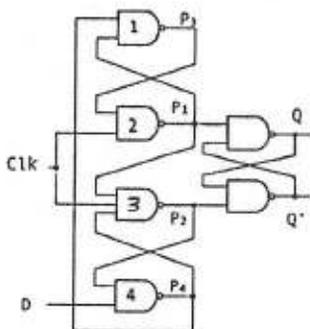

# Master slave D flip-flops con Clear e Preset


Il clear ed il preset servono rispettivamente per cancellare e per settare lo stato.

Quando clear = 0, esso setta  $Q' = 0$  e  $Q = 1$ .



Quando clear = 1 lo stato rimane invariato.

Quando preset = 0 si forza  $Q = 1$ ; quando preset = 1 non cambia nulla.

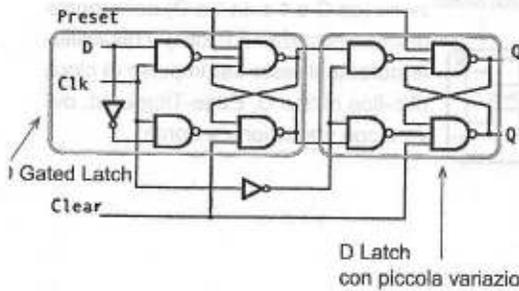Questo ci permette di settare in modo asincrono rispetto al clock.



D Latch con piccola variazione

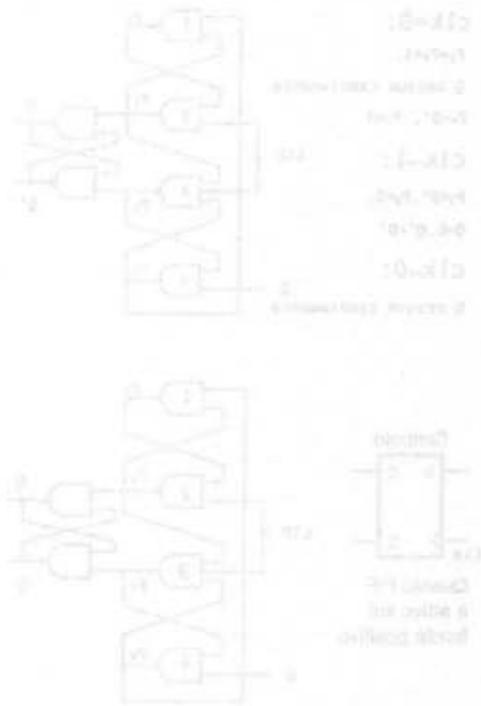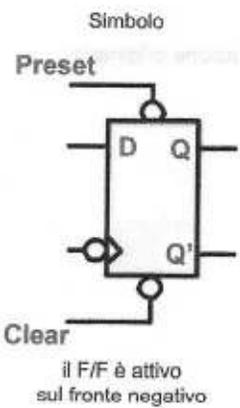

Prof. Romeo Beccherelli  
38'18"

Circuiti Sequenziali Sincroni I

- Circuiti sequenziali
- Elementi di immagazzinamento dell'informazione: Latches e D-type Flip-Flop

Circuiti Sequenziali Sincroni II

- Elementi di immagazzinamento dell'informazione: JK-type e T-type Flip-Flop
- Analisi di circuiti sequenziali sincroni
- Assegnazione e riduzione degli stati
- Procedura di progetto

Circuiti Sequenziali Sincroni III



- Registri
- Registri a scorrimento
- Contatori "ripple" (ad ondulazione)
- Contatori sincroni
- Altri contatori

## FLIP-FLOP di Tipo D

Di seguito tre tipi di flip-flop con analisi della sequenza temporale dei segnali in ingresso e in uscita. Il primo è in realtà un SR Latch, quindi non un flip-flop. Il secondo è un

flip-flop di tipo D con segnale di clock a fronte positivo.

### Confronto fra elementi di tipo D

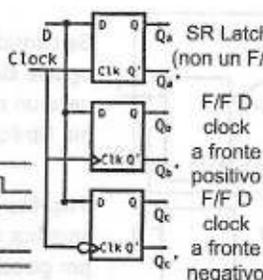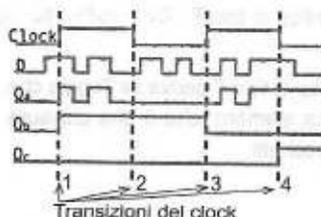

Il terzo è un flip-flop di tipo D con segnale di clock a fronte negativo.

Abbiamo classico clock, con un duty cycle, cioè un fattore di riempimento del 50%. A tutti e tre gli elementi di immagazzinamento viene messo in ingresso un segnale D, che varia in modo arbitrario

rispetto al clock.

Evidenziando le transizioni del clock si notano le varie uscite.


$Q_a$  commuta più volte durante il livello alto del clock e non commuta durante il livello basso.

Per il flip-flop di tipo D, con segnale di clock a fronte positivo, il segnale di ingresso è memorizzato all'interno del flip-flop e permane all'uscita  $Q_o$  fino a che non c'è una nuova transizione.

Per il flip-flop di tipo D a fronte negativo, ci accorgiamo che se il flip-flop aveva memorizzato uno stato basso, alla transizione due viene memorizzato di nuovo lo stato basso, al fronte positivo non avviene nulla, mentre a fronte negativo viene memorizzato il valore di D.


## FLIP-FLOP di tipo JK e T

$$D = JQ' + K'Q$$

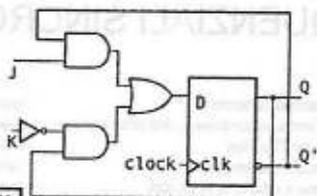

J	K	Q(t+1)
0	0	Q(t)
0	1	0
1	0	1
1	1	Q(t)'

$$Q + Q' = 1$$

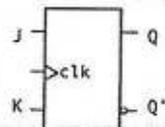

Simbolo del F/F tipo JK  
commuta sul fronte positivo

Abbiamo un flip-flop D a fronte positivo, con uscite Q e Q' che sono messe in contro reazione attraverso un circuito combinatorio; al flip-flop di tipo D c'è in ingresso anche un clock; alle porte AND definiamo due segnali, J e K, in funzione dei quali facciamo una tabella di stato.


Si noti che Q(t+1) rappresenta lo stato successivo, Q(t) lo stato precedente.

$$D = JQ' + K'Q$$

$$J = T$$

$$K = T$$

$$D = TQ' + T'Q$$

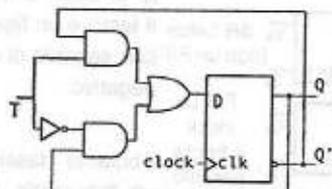


T	Q(t+1)
0	Q(t)
1	Q(t)'



Simbolo del F/F tipo T  
commuta sul fronte positivo


Se consideriamo, al lato, un segnale T, uguale sia a J che a K, possiamo ottenere un nuovo circuito che chiameremo flip-flop di tipo T. *Deriva da quello JK.*

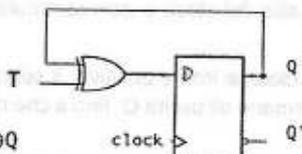Il flip-flop di tipo T deriva da Toggle che significa alamaro, che è una chiusura per giacchetti.



$$D = TQ' + T'Q = T \oplus Q$$

T	Q(t+1)
0	Q(t)
1	Q(t)'

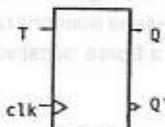

A lato la rappresentazione del flip-flop di tipo T, con uno XOR.

*Questo flip-flop di tipo T è derivato dal flip-flop di tipo D.*

Simbolo del F/F tipo T  
e commutazione sul fronte positivo

## Equazione caratteristica dei flip-flop

- D:  $Q(t+1) = D$  (lo stato dell'istante successivo è pari all'ingresso D dello stato attuale)
- JK:  $Q(t+1) = JQ' + K'Q$
- T:  $Q(t+1) = TQ' + T'Q = T \oplus Q$

↑  
stato successivo, next state

### Tabella caratteristica dei flip-flop

D	Q(t+1)
0	0
1	1

$$\Rightarrow D: Q(t+1) = D$$

J	K	Q(t+1)
0	0	Q(t)
0	1	0
1	0	1
1	1	Q(t)'

$$\Rightarrow JK: Q(t+1) = JQ' + K'Q$$

T	Q(t+1)
0	Q(t)
1	Q(t)'

$$\Rightarrow T: Q(t+1) = TQ' + T'Q = T \oplus Q$$

Ci sono 3 operazioni che possono essere eseguite con un flip-flop: settarlo a 1, resettarlo a 0, o complementare il suo output.

Con un solo ingresso, il flip-flop di tipo D può settare o resettare l'output, in funzione del valore dell'input  $D$  suo solo prima la transizione del clock. Sincronizzato da un segnale di clock.



Il flip-flop di tipo JK ha due input ed esegue reset e set e le operazioni. Come da figura relativa, il flip-flop di tipo JK ha due input e può eseguire reset e set e operazioni.

Come da figura relativa, l'input J setta il flip-flop a 1.

L'input K resetta il flip-flop a 0, e quando entrambi gli input sono esultati, l'output è complementato. Questo può essere realizzato applicando all'input D, in riferimento alla figura in alto a sinistra della pagina accanto:  $D = JQ' + K'Q$
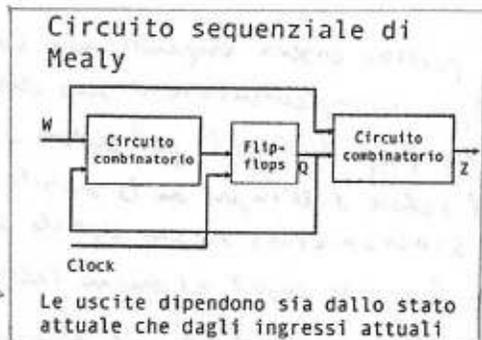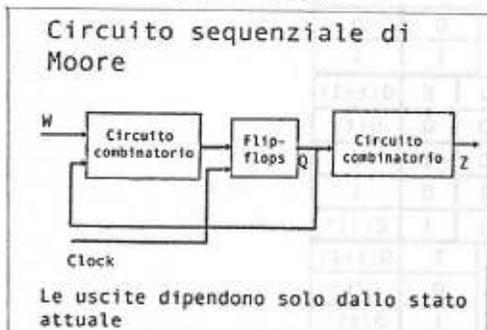
## Macchina a stati finiti

- I circuiti sequenziali sono chiamati macchine a stati finiti "Finite State Machines (FSM)" poiché il loro funzionamento può essere rappresentato con un numero finito di stati.
- In un circuito sequenziale, i valori delle uscite dipendono sia dal comportamento passato del circuito sia dai valori attuali degli ingressi
- Un circuito sequenziale contiene uno o più flip-flop e logica combinatoria (non SR Latch!)
- I flip-flops vengono fatti commutare ("triggered") al fronte attivo del clock (positivo o negativo)



Il Circuito Sequenziale di Moore è un insieme di F/F con un certo numero di uscite Q, che entrano in due circuiti combinatori, di cui uno eccita i F/F e l'altro che produce una uscita Z per il resto del mondo.


Il Circuito Sequenziale di Mealy si differenzia dal precedente in quanto le uscite dipendono sia dallo stato attuale che dagli ingressi attuali.

Il circuito combinatorio a destra accetta non solo gli stati ma anche gli ingressi attuali.

- Derivare una espressione booleana che descriva il comportamento del circuito sequenziale
- Derivare una tabella di stato
- Derivare un diagramma di stato per la sequenza degli ingressi, uscite e stati interni

MOORE

MEALY

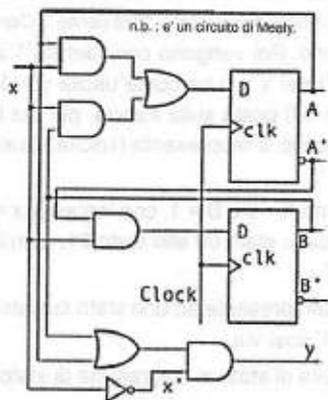

$$A(t+1) = A(t)x(t) + B(t)x(t)$$

$$B(t+1) = A'(t)x(t)$$

$$y(t) = [A(t)+B(t)]x'(t)$$

Tabella di stato

$$A(t+1) = A(t)x(t) + B(t)x(t)$$

$$B(t+1) = A'(t)x(t)$$

$$y(t) = [A(t)+B(t)]x'(t)$$

n ingressi e m stati:

$$= 2^{n+m} \text{ righe}$$

presente		prossimo			
A	B	x	A	B	y
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	0	1
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	1
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	0	0

Tabella di stato

presente		prossimo		uscite			
A	B	A	B	A	B	y	y
		x=0	x=1	x=0	x=1		
0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	0	0	1	1	1	0
1	0	0	0	1	0	1	0
1	1	0	0	1	0	1	0

presente			prossimo		
A	B	x	A	B	y
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	0	1
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	1
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	0	0

E' prassi rappresentare la tabella di stato sopra nel modo a lato.


Sono rappresentati in due blocchi separati lo stato all'istante successivo (prossimo) e l'uscite nell'ingresso attuale. Si scrive lo stato A, ad es., all'istante t+1 nel caso in cui x=0 e nel caso in cui x=1.

Si separano gli stati attuali (A e B presente) da gli ingressi attuali (prossimo, x=0 e x=1). Le due tabelle sono corrispondenti ma riportano i dati in modo

differente. Sarà la tabella di stato a sinistra che verrà presa in considerazione, per determinare il cosiddetto diagramma di stato.

Tabella di stato

presente		prossimo		uscite			
A	B	A	B	A	B	y	y
		x=0	x=1	x=0	x=1		
0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	0	0	1	1	1	0
1	0	0	0	1	0	1	0
1	1	0	0	1	0	1	0

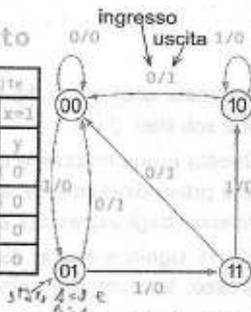

A lato la tabella di stato con relativo diagramma di stato ("piallogramma").

In esso, nei cerchi, c'è il valore booleano dello stato, quindi 00 vuol dire A=0 e B=0. Con le frecce sono rappresentate le transizioni che avvengono.

Ad esempio lo stato presente A = 0 e B = 0 è rappresentato dal cerchio in alto a sinistra; esso passa allo stato A = 0 e B = 0, vd. prossimo, per x=0

e allo stato A=0 e B=1 per x=1: il passaggio è indicato con una freccia, a ridosso della freccia è riportato il valore dell'ingresso x a sinistra ed il valore dell'uscita y a destra, separati da /.


Quindi nel cerchio c'è il valore booleano dello stato, per cui lo stato 00 corrisponde ad  $A = 0$  e  $B = 0$ , la prima riga della tabella di stato, colonna dello stato "presente". Con le frecce si rappresentano le transizioni che avvengono. Poi vengono considerate 1 a 1 tutte le possibilità nello stato "prossimo": lo stato 00 per  $x = 0$  ha come uscita  $y = 0$ , questa informazione viene scritta come una etichetta 0/0 posta sulla freccia, per cui il primo codice 0 rappresenta lo stato prossimo e il secondo 0 rappresenta l'uscita. Questa situazione ha un senso nella macchina di Mealy.

Nel caso successivo di  $A = 0$  e  $B = 0$ , per stato prossimo  $A = 0$  e  $B = 1$ , con ingresso  $x = 1$ , l'uscita è  $y = 0$ . La macchina a stati finita transita dallo stato 00 allo stato 01, quindi in presenza di un ingresso  $x = 1$  si ha una uscita  $y = 0$ .

La freccia rappresenta il passaggio di stato, da uno stato presente ad uno stato successivo, a fronte di un ingresso che produce una uscita. E così via...

Quindi quanto visto dimostra come passare dalla tabella di stato al diagramma di stato.
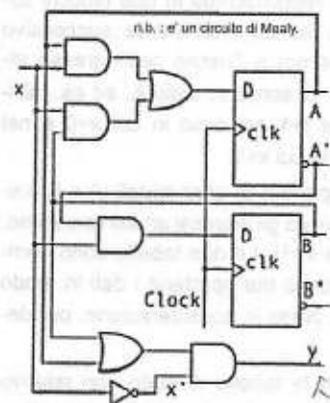
### Equazioni per gli ingressi dei Flip-Flop



$$D_A = Ax + Bx$$

$$D_B = A'x$$


$$y = (A + B)x'$$

Queste sono le equazioni di eccitazione dei Flip-Flop di tipo D.

### Analisi con flip-flops D

$$D_A = A \oplus x \oplus y$$

*circ. di Moore*

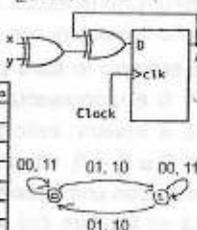

In questa analisi con flip-flop di tipo D abbiamo due soli stati, 0 o 1.

Questa è una macchina di Moore perché l'uscita è presa direttamente sullo stato (A), che non dipende dagli ingressi (x e y) ma è solo lo stato.

00, 11 significa che in due configurazioni di ingresso, lo stato che coincide con l'uscita sarà sempre lo 0.

presente	ingresso	prossimo	
A	x	y	B
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1


## Analisi con flip-flops JK

$$J_A = B$$

$$K_A = Bx'$$

$$J_B = x'$$

$$K_B = A'x + Ax' = A \oplus x$$

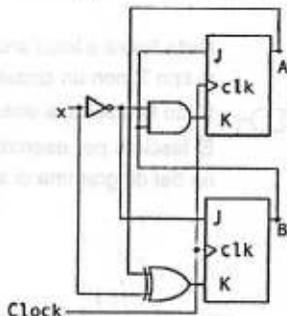

Nella figura a lato l'analisi con flip-flops di tipo JK e le relative 4 equazioni caratteristiche, 2 per flip-flop.

Sotto la relativa tabella di stato e successivamente una ulteriore tabella di stato, nella forma per determinare il diagramma di stato. L'ingresso è x.

## Analisi con flip-flops JK

$$J_A = B$$

$$K_A = Bx'$$

$$J_B = x'$$

$$K_B = A \oplus x$$

$$A(t+1) = JA' + K'A$$

$$B(t+1) = JB' + K'B$$

presente			prossimo			ingressi flip-flop			
A	B	x	A	B	$J_A$	$K_A$	$J_B$	$K_B$	
0	0	0	0	1	0	0	1	0	
0	0	1	0	0	0	0	0	1	
0	1	0	1	1	1	1	1	0	
0	1	1	1	0	1	0	0	1	
1	0	0	1	1	0	0	1	1	
1	0	1	1	0	0	0	0	0	
1	1	0	0	0	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	0	0	0	

presente			prossimo			ingressi flip-flop			
A	B	x	A	B	$J_A$	$K_A$	$J_B$	$K_B$	
0	0	0	0	1	0	0	1	0	
0	0	1	0	0	0	0	0	1	
0	1	0	1	1	1	1	1	0	
0	1	1	1	0	1	0	0	1	
1	0	0	1	1	0	0	1	1	
1	0	1	1	0	0	0	0	0	
1	1	0	0	0	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	0	0	0	

$$J_A = B \quad K_A = Bx' \quad J_B = x' \quad K_B = A \oplus x$$


$$A(t+1) = JA' + K'A = BA' + (Bx')'A = A'B + AB' + Ax$$

$$B(t+1) = JB' + K'B =$$

$$= x'B' + (A \oplus x)'B = B'x' + ABx + A'Bx'$$

Di seguito il riepilogo di tutte le equazioni e lo stato successivo.

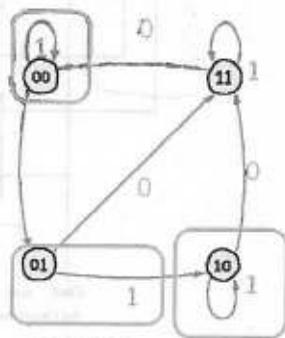Tutto questo ci permette di realizzare il diagramma di stato.



## Analisi con flip-flops T

$$Q(T+1) = TQ' + T'Q = T \oplus Q$$


$$T_a = Bx$$

$$T_b = x$$

$$y = AB$$

$$A(t+1) = (Bx)'A + (Bx)A' = AB' + Ax' + A'BX$$

$$B(t+1) = x \oplus B$$

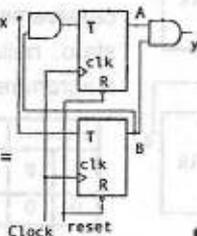

Nella figura a lato l'analisi con flip-flops di tipo T, con un circuito di Moore.


Sotto la tabella di stato.

E' lasciato per esercizio la realizzazione del diagramma di stato.

presente		in	prossimo		out
A	B	X	A	B	Y
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0


E' un contatore binario.

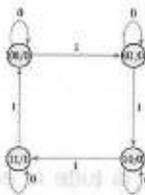Il circuito è sequenziale, modello di Moore, infatti l'output dipende solo dai valori dei flip-flop e questo fa sì che l'output sia funzione solo dello stato presente.




A lato il relativo diagramma di stato

(b) State diagram

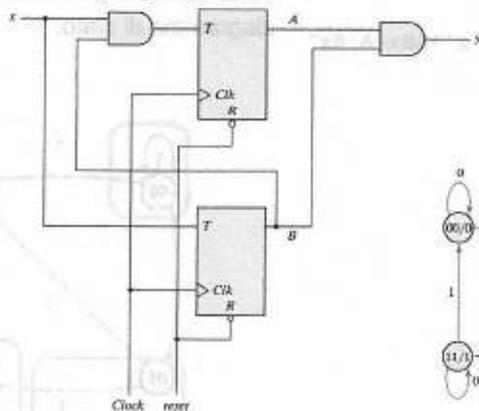

(a) Circuit diagram

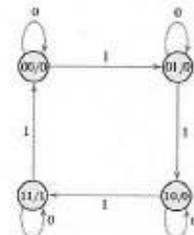


(b) State diagram

FIGURE 5.20 Sequential circuit with T flip-flops (Binary Counter)

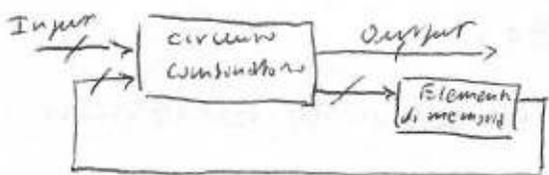
# CIRCUITI SEQUENZIALI SINCRONI

I CIRCUITI SEQUENZIALI HANNO UNA RETROAZIONE DAGLI ELEMENTI DI MEMORIA (FLIP-FLOP, che determinano lo stato) VERSO IL CIRCUITO COMBINATORIO.




Gli elementi di memoria sono Flip-Flop. Ogni Flip-Flop rappresenta uno stato, la transizione da uno stato all'altro avviene solo ad intervalli dettati da impulsi di clock (concetto di circuito sincrono).

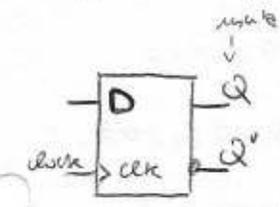
LO STATO DEL FLIP-FLOP È LA SUA USCITA, ASSERITA O COMPLEMENTATA.



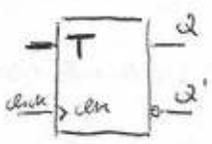$Q(t+1) = D$   
lo stato all'istante successivo è pari all'input D dello stato attuale



$$Q(t+1) = T \oplus Q$$

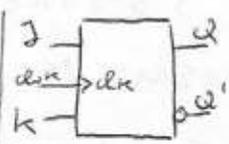

$$Q(t+1) = JQ' + KQ$$

L'ANALISI DI CIRCUITI SEQUENZIALI  
SINCRONI CONSISTE NELL'OTTENERE UNA  
TABELLA O UN DIAGRAMMA PER LA  
SEQUENZA TEMPORALE DEGLI INPUT, E  
DEGLI STATI INTERNI.

E' ANCHE POSSIBILE SCRIVERE ESPRESSIONI  
BOLEANE CHE DESCRIVONO IL COMPORTAMENTO  
DEL CIRCUITO SEQUENZIALE (v.s.: Jobo schematic).

LA TABELLA DI STATO ENUNCIAMO LA SEQUENZA  
TEMPORALE DEGLI INPUT, DEGLI OUTPUT E DEGLI  
STATI DEI FLIP FLOP.

ESSA CONSISTE IN 4 SEZIONI ETICHETTATE COME  
"STATO PRESENTE", "INPUT", "STATO SUCCESSIVO"  
E "OUTPUT".

LO "STATO PRESENTE" E "INPUT" VENGONO  
ENUNCIATI PER OGNI POSSIBILE COMBINAZIONE.

LO "STATO SUCCESSIVO" E' DETERMINATO IN  
FUNZIONE DELLO STATO DEI FLIP-FLOP AL SUCCESSIVO

CLOCK E TALE "SUCCESSIVO STATO" È DETERMINATO DALLA EQUAZIONE DI STATO.

L'OUTPUT È DETERMINATO DALLA RELATIVA EQUAZIONE DI OUTPUT.

QUALCHE VOLTA È CONVENIENTE ESPRIMERE

LA TABELLA DI STATO IN UNA FORMA LETTERARIAMENTE DIVERSA, CON SOLE TRE SEZIONI: STATO PRESENTE, STATO PROSSIMO E OUTPUT. LE CONDIZIONI DI INPUT SONO ENUNCIATE SOTTO LE SEZIONI

STATO PROSSIMO E OUTPUT.

QUINDI LE DUE FORME DI TABELLA DI STATO SONO

Presente		Input	Prossimo		Output
A	B	x	A	B	Y
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	

oppure

Presente		Prossimo		Output	
A	B	x=0	x=1	x=0	x=1
⋮	⋮	A B	A B	Y	Y
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

IL DIAGRAMMA DI STATO È LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'INFORMAZIONE DISPONIBILE NELLA TABELLA DI STATO.

UNO STATO È RAPPRESENTATO DA UN CERCHIO E LE TRANSIZIONI (AL CLOCK) FRA STATI SONO INDICATE DA LINEE ORIENTATE CHE CONNETTONO I CERCHI. IL DIAGRAMMA DI STATO FORNISCE LE STESSER INFORMAZIONI DELLA TABELLA DI STATO, DA CUI È OTTENUTO. NEL DIAGRAMMA DI STATO DEVE ESSERE INDICATO L'INPUT, L'OUTPUT E, TRAMITE LA FRECCIA, LO STATO SUCCESSIVO.

DUNQUE I PASSI LOGICI VISTI SONO:

SCHEMATICO DEL CIRCUITO SEQUENZIALE SINCRONO



EQUAZIONI (Esp. Booleane) oppure TABELLA DI STATO



DIAGRAMMA DI STATO

[Rifer. per ES  
Moro - CILFITO  
pag. 204-208]

Segue "Analisi con Flip-Flop"


Prof. Romeo Beccherelli  
39'50"

- Assegnazione e riduzione degli stati
- Procedura di progetto

### ASSEGNAZIONE E RIDUZIONE DEGLI STATI

- Derivare un diagramma di stato per la sequenza temporale di ingressi, uscite e stati
- Derivare una tabella di stato
- Derivare uno schematico

#### Riduzione degli stati

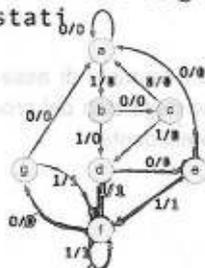

e è equivalente a g

Stato presente	Stato prossimo		Uscita	
	x=0	x=1	x=0	x=1
a	a	b	0	0
b	c	d	0	0
c	a	d	0	0
d	e	f	0	1
e	a	f	0	1
f	g	f	0	1
g	a	f	0	1

Da uno stato presente si va in uno stato prossimo al variare dell'ingresso, con un certo valore di uscita.

Il diagramma di stato è un grafo riporta graficamente questo riportando tutte le informazioni: una freccia è un passaggio di stato, a fianco di essa viene riportato l'ingresso e l'uscita nella forma i/o.

Si noti che per i due stati presenti "e" e "g" i due stati prossimi relativi e le uscite relative sono uguali, in corrispondenza degli stessi ingressi: lo stato e è detto equivalente allo stato g, quindi uno dei due può essere rimosso. Questo, in linea di principio, può portare a ridurre il numero di Flip-Flop nel circuito e quindi il costo del circuito.


Dunque, scegliendo di rimuovere g, l'ultima riga della tabella di stato viene cancellata e il pallotto g nel diagramma di stato viene etichettato con e, per cui abbiamo due stati "e" nel diagramma di stato. Nella tabella di stato si sostituiscono gli stati g con gli stati "e".

Fatto questo ci accorgiamo che lo stato d ed f sono equivalenti e si fa la stessa operazione, scegliendo di togliere f per cui tutte le occorrenze di f nelle righe rimanenti della tabella di stato vengono sostituite con d come pure nel diagramma di stato.

Il diagramma di stato risultante può essere semplificato, a partire dalla "nuova" tabella di stato.



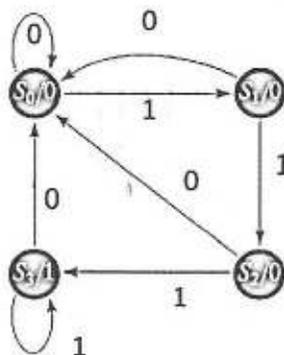- 4.2. Minimizzare il numero degli stati
5. Scegliere il tipo di flip-flops da usarsi nel circuito
  - 5.1. Derivare l'equazione di ingresso dei flip-flops che produca gli stati desiderati
  - 5.2. Derivare una espressione logica per le uscite del circuito (in funzione degli stati, se si tratta di una macchina di Moore, in funzione degli stati e degli ingressi, se si tratta di una macchina di Mealy)
6. Disegnare il circuito schematico come indicato nell'espressione logica
7. Designare una forma d'onda di eccitazione per la verifica e collaudo del comportamento del circuito. Forma d'onda per ognuno degli ingressi e per ogni combinazione degli ingressi per verificare il corretto funzionamento del circuito. Si tratta di realizzare dei test bench in cui le forme d'onda immesse nel circuito possono anche essere simulate.



Identificatore di sequenza

→ Disegnare un circuito che identifichi la presenza di tre o più 1 da un flusso seriale di bit (specifica del problema)

A lato il diagramma di stato, con uno stato  $S_0$  pensabile come uno stato iniziale che si verifica dopo il reset.

Se l'input è 0 si ritorna in questo stato e l'uscita è 0, ovvero non c'è stata una sequenza di 3 bit a 1 (o più di tre).

Se l'input è 1 si passa allo stato  $S_1$  in cui l'uscita è 0, perché l'input non è quello della specifica. Il comportamento è chiaro.

In  $S_3$  siamo nello stato finale in cui l'uscita è 1 perché ci sono stati 3 o più bit 1 in sequenza. Se in  $S_3$  si ha input 1 si rimane in  $S_3$  con uscita 1, se si ha input 0 si va in  $S_0$  con uscita 0.

Si noti come nell'etichetta siano stati messi il nome dello stato e l'uscita, mentre sulla linea di transizione è riportato l'ingresso, in maniera diversa vista precedentemente: tale situazione è equivalente alla precedente ed in letteratura si trovano entrambi le metodologie.

### Spunti di riflessione

Assegnate una sequenza binaria per gli stati dell'identificatore di sequenza.

Sintetizzate un circuito prima con flip-flop di tipo D e poi di tipo T.

Ora usate un codice one-hot e ripetete l'esercizio.

Identificate quale delle tre implementazione ha il minor costo.



# PROCEDURA del PROGETTO Circuiti Sequenziali Sincroni e Analisi

1. Ricavare un diagramma di stato del circuito (poligramma)
2. Ridurre eventualmente gli stati
3. Assegnare valori binari agli stati
4. Ricavare la tabella di stato
5. Scegliere il tipo di flip-flop da usare
6. Ricavare le equazioni semplificate di input dei flip-flop e di output (ovvero il next state)
7. Disegnare lo schematico.

- La tabella di stato, si presenta nella forma seguente, per tutti i casi, in ogni flip-flop scelto


Stato presente				Input		Stato successivo			
A	B	C	...	x	y	A	B	C	...
0	0	0		0	0				
0	0	0		0	0				
0									
0									
1	1	1		1	1				

Tutte le combinazioni possibili.

Il n. dei p.p. è dato dal n. degli stati:

2 p.p.  $\Rightarrow 2^2$  stati

3 p.p.  $\Rightarrow 2^3$  stati

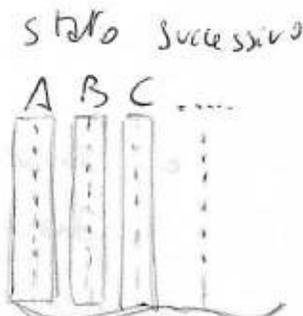

I valori in funzione dei valori dello stato presente e degli input

parte che cambia, è secondo del tipo di p.p. scelto



questa situazione è comune

a tutti i casi, ovvero qualunque sia il tipo di p.p. scelto.

A seconda del tipo di flip-flop scelto, per realizzare la "memoria" del circuito, rimane la restante parte della tabella di stato: per flip-flop di tipo D si ha una parte di output, con una o più variabili,  $w, z, \dots$ , con valori in funzione dello stato presente e degli input. Per flip-flop di tipo JK oppure T, si ha una parte di input dei flip-flop. Per il JK si hanno due input (J e K) per ogni flip-flop necessario, per il T si ha un input per ogni flip-flop necessario. I valori assunti da queste colonne sono in funzione dello stato presente e dello stato futuro in relazione alla tabella di eccitazione dei flip-flop usati.

Quindi

Output

$w \quad z$   
 $\vdots \quad \vdots$   
 $0 \quad \vdots$   
 $0 \quad \vdots$   
 $1 \quad \vdots$   
 $\vdots \quad \vdots$

per f.f. di  
 tipo D

e Input F.F.

$J_{A,B,\dots} \quad K_{A,B,\dots}$

$\left\{ \begin{array}{l} 0, 1, X \\ \vdots \\ 0, 1, X \end{array} \right\} \quad \left\{ \begin{array}{l} 0, 1, X \\ \vdots \\ 0, 1, X \end{array} \right\}$

per f.f. di  
 tipo JK

e Input F.F.

$T_{A,B,\dots}$

$\left\{ \begin{array}{l} 0, 1 \\ \vdots \\ 0, 1 \end{array} \right\}$

per f.f. di  
 tipo T.



Per Prop. Prop. di tipo JK o T vanno ugualmente determinate le equazioni booleane, ma per J e per K in un caso, e per T nell'altro, ovvero equazioni del tipo

$$\begin{array}{l} J_A = Bx' \quad K_A = Bx \\ J_B = x \quad K_B = (A \oplus x)' \end{array} \quad \text{e} \quad \begin{array}{l} T_A = A_1 A_0 \\ T_B = A_1 \\ T_C = 1 \end{array}$$

P.P. JK
P.P. T


Ottenere queste, tramite le mappe de Karnaugh, con le variabili dello stato presente ed eventualmente gli input sugli assi, e con i valori degli input per Prop. Prop. nelle celle, si può disegnare lo schematino, concludendo l'esercizio.



Prof. Romeo Beccherelli  
42'00"

- Registri
- Registri a scorrimento
- Contatori "ripple" (ad ondulazione)
- Contatori sincroni
- Altri contatori

## REGISTRI

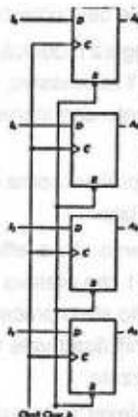
Semplice  
registro a  
quattro bit

A lato un semplice registro a quattro bit, formato da 4 flip-flop di tipo D commutati a fronte positivo, ogni flip-flop prende un input I, c'è un reset asincrono attivo basso e ci sono delle uscite.

Questo registro è dunque un insieme di flip-flop di tipo D pilotati con uno stesso clock ed uno stesso segnale di reset = clear.

Sotto un ulteriore registro a quattro bit, con comando di caricamento parallelo. In esso si noti come il dato in uscita dal flip-flop, lo stato Q, esce e viene rifatto ricircolare attraverso un AND.

Osserviamo che il blocco evidenziato si comporta sostanzialmente da selettore in cui quando il segnale load è 1 fa passare l'ingresso, quando è 0 fa ricircolare l'uscita.

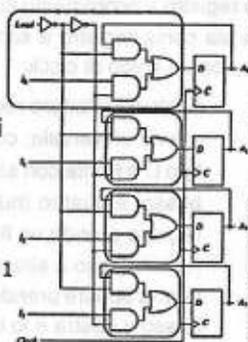
Registro a  
quattro bit  
con comando di  
caricamento  
paralleloMultiplexer 2 a 1  
quadruplo

Dunque tale parte combinatoria del circuito decide se viene caricato l'ingresso o se ricicla lo stato in uscita. Quindi il comportamento è quello di un multiplexer dove il segnale di selezione è il segnale load.

Questo vale per gli altri blocchi (evidenziati) per cui si ha un multiplexer 2 a 1 quadruplo.

## REGISTRI A SCORRIMENTO


### Registro a scorrimento elementare

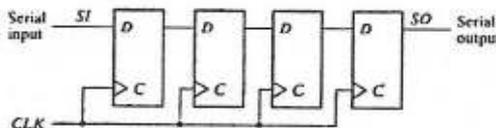

Un semplice registro a scorrimento è costituito da un ingresso seriale (SI), un segnale di clock (CLK) che carica flip-flop di tipo D commutati a fronte positivo, carica l'uscita del flip-flop che lo precede.

Qualunque dato al primo clock si trova nel primo flip-flop, al secondo nel secondo flip-flop ecc. Dopo quattro clock
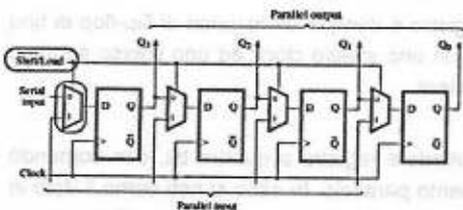
### Registro a scorrimento con ingresso ed uscita paralleli



si trova alla fine. Il flusso seriale dei bit procede sincrono con il clock. I flip-flop sono considerabili come elementi di ritardi. Il ritardo è contabile dal numero di clock.


Da una leggera modifica di questo circuito otteniamo il successivo, che è un registro a scorrimento con ingresso ed uscita paralleli.

L'uscita si preleva come è evidenziato dalla figura a lato.

Il caricamento viene effettuato con multiplexer 2 a 1 che preleva l'ingresso oppure l'uscita dello stato precedente. Quando il segnale shift/load vale 0 (shift = 0) il segnale viaggia come nel registro precedentemente analizzato.

Quando il segnale shift/load vale 1 (load = 1) il multiplexer fa transitare il segnale di ingresso che viene caricato. Quindi questo registro a scorrimento si può comportare sia come registro a scorrimento verso l'uscita sia come registro a scorrimento con uscita parallela. Il dato può cioè scorrere o uscire con un colpo di clock.

### Registro a scorrimento universale

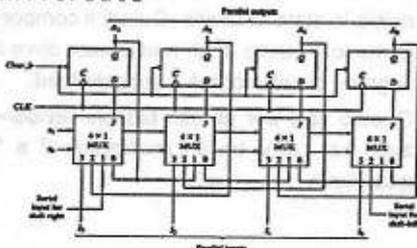


è un convertitore serie-parallelo bidirezionale la codifica è 0 ricicliamo il dato dall'uscita e lo rimettiamo nuovamente in ingresso.

Se  $S_1 = 1$  e  $S_0 = 1$ , cioè la codifica è il codice 3, saranno caricati i dati provenienti dalle

quattro linee in basso, che sono dati in parallelo. In sostanza si tratta di un convertitore serie-parallelo bidirezionale.

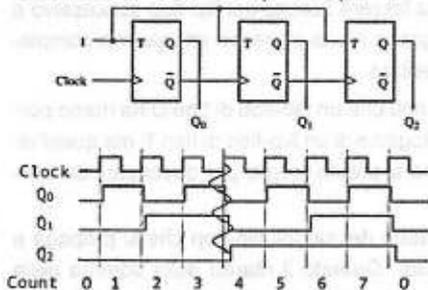
## CONTATORI "RIPPLE" (AD ONDULAZIONE)

Contatore ad incremento (up-counter) con flip-flops T



In figura a lato 3 flip-flop di tipo T messi in cascata. All'ingresso del primo flip-flop c'è un 1 per cui esso commuterà ad ogni transizione positiva del clock e tutti e 3 i flip-flop commuteranno ad ogni transizione positiva del clock (up-counter).

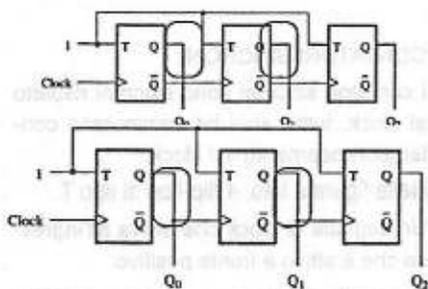
Si noti lo schema temporale, dal quale si nota come questo dispositivo conta da 0 a 7 ed è di norma definito contatore modulo 8.





Nella figura a lato, partendo dal contatore sopra, ne analizziamo uno leggermente diverso., che è quello che permette di contare per decrementi. Si noti come sono collegate le uscite.

Questo contatore è un down counter, si noti lo schema temporale che dimostra il suo funzionamento.

Down counter con flip-flops T

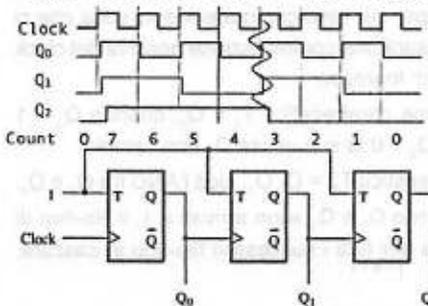

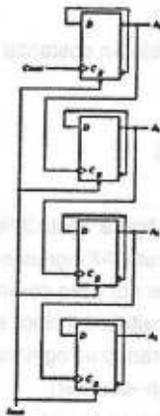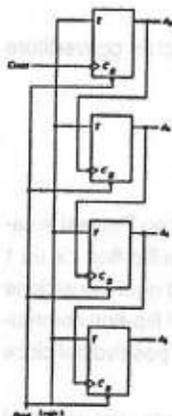

Nella figura a lato un contatore che oltre a flip-flop di tipo T (a sinistra, ripple counter, con transizione a ogni fronte negativo del suo ingresso e forzerà il successivo flip-flop a commutare, ovvero a contare) anche con flip-flop di tipo D (a destra, che lavora anch'esso sul fronte negativo del clock).

Nei flip-flop di tipo D ogni transizione negativa forzerà l'uscita del flip-flop successivo a leggere il suo ingresso attuale ma complementato.


Si noti che un flip-flop di tipo D ha meno porte logiche di un flip-flop di tipo T, ma quest'ultimo si presta meglio per descrivere un contatore ripple, ad ondulazione.

contatore ripple, ad ondulazione.

I contatori ad ondulazione sono limitati dal ritardo dei singoli flip-flop che si propaga e si somma all'aumentare del numero degli stadi. Quando il ritardo della somma della propagazione è maggiore del periodo del clock il circuito si disincronizza, cioè l'uscita è sfasata di un periodo rispetto all'ingresso. Questo non è tollerabile in un circuito sequenziale. In molte situazioni non è tollerabile anche che sia sfasato di mezzo periodo.

Per ovviare a questo problema si introducono i contatori sincroni.
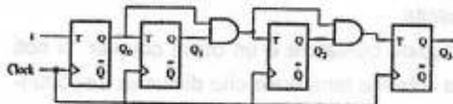
### Contatore sincrono ad incremento con 4 bit



- ⇒  $T_0 = 1$
- ⇒  $T_1 = Q_0$
- ⇒  $T_2 = Q_0 Q_1$
- ⇒ ...
- ⇒  $T_n = Q_0 Q_1 \dots Q_{n-1}$

### CONTATORI SINCRONI

I contatori sincroni sono sincroni rispetto al clock, tutti i suoi bit commutano contemporaneamente sul clock.

Nella figura a lato, 4 flip-flop di tipo T.

Un segnale di clock che arriva all'ingresso che è attivo a fronte positivo.


Il primo flip-flop ha per ingresso un segnale di controllo che è una costante pari a 1 per cui esso commuterà ogni volta che ci sarà una commutazione positiva del clock in ingresso.

Il secondo flip-flop,  $T_1$ , che ha come equazione caratteristica  $T_1 = Q_0$ , quando  $Q_0 = 1$  succede che  $Q_1$  commuterà, mentre quando  $Q_0 = 0$  la sua uscita  $Q_1$  non cambia.

Il terzo flip-flop,  $T_2$ , ha come equazione caratteristica  $T_2 = Q_0 Q_1$ , cioè l'AND fra  $Q_0$  e  $Q_1$ .

Il contatore conta quando c'è un clock e, quando  $Q_0$  e  $Q_1$  sono arrivati a 1, il flip-flop di ordine 3, ovvero  $T_3$ , commuterà; questo varrà per tutti i successivi flip-flop in cascata,
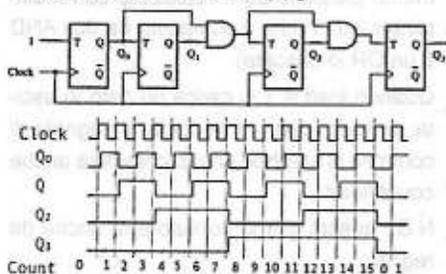
### Contatore sincrono ad incremento con 4 bit



che dovranno commutare quando i precedenti sono a 1.

Quindi  $Q_3$  diventerà 1 quando sia  $Q_0$ ,  $Q_1$ , e  $Q_2$  sono 1.


Nella figura a lato il comportamento delle uscite  $Q_i$  in funzione del clock e relativo valore di conteggio.

Si noti che in questo caso, rispetto al contatore ripple, non c'è uno sfasamento in quanto tutti i flip-flop hanno lo stesso identico segnale di sincronizzazione. L'unico vincolo temporale è quello per cui non deve essere troppo lungo il ritardo introdotto dalle porte AND; comunque sia, l'uscita avviene sempre in modo sincrono col clock.

Il ritardo delle uscite  $Q_i$  è lo stesso, esse sono isocrone al clock a meno del tempo di propagazione di ognuno dei flip-flop, che si assume essere sostanzialmente uguale fra tutti.

I ritardi non si sommano come avveniva per il ripple counter.
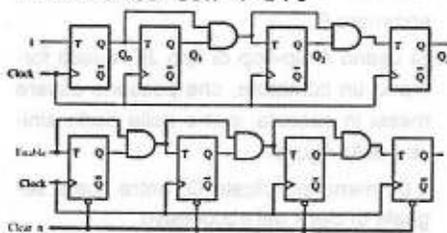
### Contatore sincrono ad incremento con 4 bit




con clear ed enable

Nella figura a lato una variante del contatore precedente, con segnale di clear, che fa ottenere il risultato di reset dei flip-flop. Inoltre, invece di avere un segnale fisso a 1 si introduce un segnale di enable, cioè di abilitazione all'ingresso.

Quindi se enable = 1 il contatore conta, se enable = 0 il contatore non conta e rimane nello stato in cui è.
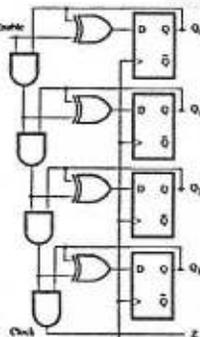
### Contatore sincrono ad incremento con 4 bit con flip-flop D

- $D_0 = Q_0 \oplus 1 = Q_0'$
- $D_1 = Q_1 \oplus Q_0$
- $D_2 = Q_2 \oplus Q_1 Q_0$
- $D_3 = Q_3 \oplus Q_2 Q_1 Q_0$
- ...
- $D_i = Q_i \oplus Q_{i-1} Q_{i-2} \dots Q_1 Q_0$
- ...




Nella figura a lato una ulteriore variante, in cui il contatore è realizzato con flip-flop di tipo D, realizzabili fisicamente in modo più facile.

Abbiamo quattro flip-flop attivi a fronte positivo con uno XOR per ogni flip-flop.

Il comportamento è ricavabile dalle equazioni di stato riportate in figura.

Costruendo il grafico temporale, si realizza visivamente il fatto che questo circuito è un contatore sincrono ad incremento.

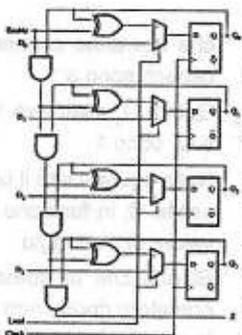Contatore  
sincrono ad  
incremento  
con 4 bit  
con flip-  
flop D e  
parallelo e  
caricamento  
parallelo




In figura a lato una variante del precedente contatore; questo contatore ha un caricamento parallelo ed è realizzato con multiplexer 2 in 1 (che è composto da due AND e un OR in cascata).

Quando load = 1 si carica un dato in uscita; quando load = 0 si conta. Il segnale di controllo si sarebbe potuto chiamare anche count/load.

N.B.: questo ultimo contatore fa anche da registro.

## ALTRI TIPI DI CONTATORE

contatore  
BCD ad  
ondulazione

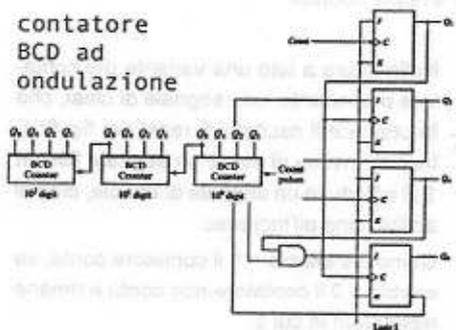

Il contatore BCD ad ondulazione: per contare in BCD occorrono 4 bit.

Facendo la somma in decimale occorre sommare 6.


Si usano 4 flip-flop di tipo JK, questi formano un contatore, che possono essere messi in cascata, come nella parte sinistra della figura.

Il bit meno significativo  $Q_0$  entra come segnale di clock del successivo.

Per esercizio è richiesto:

- ricavare l'espressione booleana del contatore.
- ricavare la tabella degli stati.
- ricavare il diagramma di stato.


## Contatore ad anello

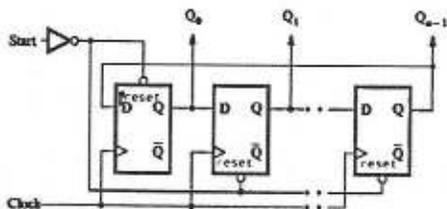

A lato il contatore ad anello, di semplice realizzazione, con un comando di start.


Reset e preset sono attivi bassi.

## Contatore ad anello con decoder

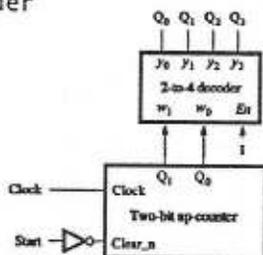


A lato un contatore ad anello con due soli bit, invece di quattro, ed un decoder 2 in 4.

## Contatore di Johnson

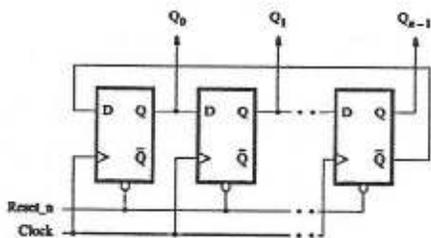


A lato un contatore di Johnson, che è un contatore ad anello visto inizialmente in cui facciamo riciclare l'uscita complementata per cui il contatore ha un numero di bit pari al doppio del numero di flip-flop.

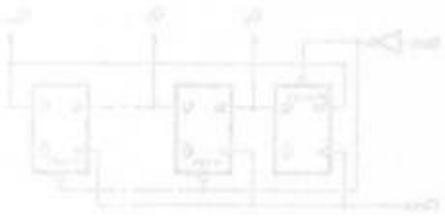
Wird die Kontrolle der Daten im Speicher  
 realisiert, sind im Grunde die  
 Daten & die Kontrolle getrennt.



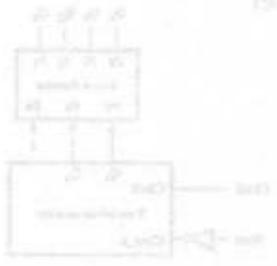Control unit with three control elements and a data bus  
 is shown in the diagram.



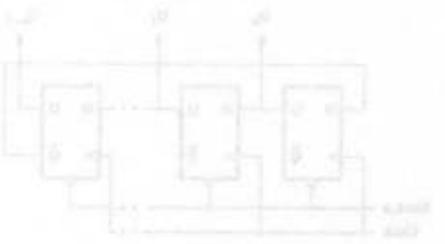Control unit with three control elements and a data bus  
 is shown in the diagram. The control unit is connected to the data bus via control lines and data lines.



## Memorie e logica programmabile

### 7.1 Introduzione

Una unità di memoria è un dispositivo sul quale l'informazione binaria è trasferita per la memorizzazione e dal quale l'informazione è ricavata quando c'è la necessità di elaborarla.

Quando l'elaborazione dei dati comincia, l'informazione è trasferita dalla memoria a dei registi selezionati nella unità di elaborazione.

I risultati intermedi e finali ottenuti nell'unità di elaborazione sono ritrasferiti per essere memorizzati nella memoria. L'informazione binaria ricevuta da un dispositivo di input è memorizzata nella memoria, e l'informazione trasferita a un dispositivo di output è presa dalla memoria. Una unità di memoria è una collezione di celle capaci di memorizzare una grande quantità di informazioni binarie.

Ci sono due tipi di memorie che sono usati nei sistemi digitali: random access memory (RAM) e read only memory (ROM). La RAM memorizza le nuove informazioni per usarle in un secondo tempo. Il processo di memorizzare nuove informazioni nella memoria è indicato come una operazione di scrittura nella memoria. Il processo di trasferimento dell'informazione memorizzata fuori dalla memoria è indicato come una operazione di lettura della memoria. La RAM può eseguire sia operazioni di lettura sia operazioni di scrittura. La ROM può eseguire solo l'operazione di lettura. Questo vuol dire che l'informazione binaria adatta è già memorizzata all'interno della memoria e può essere acquisita o letta in ogni momento. Comunque quella informazione non può essere alterata da una scrittura. La ROM è un dispositivo logico programmabile (PLD). L'informazione binaria che è memorizzata in tale dispositivo è specificata in qualche modo e incorporata nell'hardware in un processo definito come programmazione del dispositivo. La parola "programmazione" si riferisce in questo caso alla procedura hardware che specifica che i bit sono inseriti in una configurazione hardware del dispositivo.

La ROM è un esempio di un PLD. Altri tipi di dispositivi come questi sono gli array logici programmabili (PLA, programmable logic array), gli array a porte a campo programmabile (FPGA, field-programmable gate array). Un PLD è un circuito integrato con porte logiche interne connesse attraverso percorsi elettronici che si comportano in maniera simile ai fusibili. Nello stato iniziale del dispositivo, tutti i fusibili sono intatti. La programmazione del dispositivo coinvolge operazione di bruciare quei fusibili che si trovano lungo i percorsi che devono essere rimossi per ottenere una particolare configurazione della funzione logica desiderata.



## 7.2 Random-Access Memory - RAM, Memoria ad Accesso Casuale

Una unità di memoria è una collezione di celle di memorizzazione, insieme a circuiti che servono a trasferire informazioni verso il dispositivo e fuori del dispositivo. L'architettura della memoria è tale per cui l'informazione può essere selettivamente ricavata da ognuna delle sue locazioni interne. Il tempo che ci vuole per trasferire le informazioni verso o da ogni desiderata locazione casuale è sempre lo stesso, e da questo ne deriva il nome del tipo di memoria. Viceversa, il tempo necessario per ricavare un'informazione memorizzata, ad esempio, su un nastro magnetico dipende dalla posizione del dato.

Una unità di memoria memorizza informazioni binarie in gruppi di bits chiamati parole (words). Una parola in memoria è una entità di bit che si muovono da e verso il dispositivo come una unità. Una parola in memoria è un gruppo di 1 o 0 e può rappresentare un numero, una istruzione, uno o più caratteri alfanumerici, oppure ogni altra informazione codificata in binario. Un gruppo di 8 bit è chiamato 1 byte. La maggior parte delle memorie di computer usano parole che sono multipli di 8 bit, pertanto una parola a 16 bit contiene 2 byte, e una parola a 32 bit è fatta di 4 byte la capacità di una unità di memoria è normalmente riportata come il numero totale di byte che l'unità può memorizzare.

La comunicazione tra la memoria e il suo ambiente avviene attraverso linee di dati di input e di output, linee di selezione degli indirizzi, e linee di controllo che specificano la direzione del trasferimento. Un diagramma a blocchi di una unità di memoria è mostrata in figura. Le  $n$  linee di dati in input forniscono all'informazione da memorizzare in memoria, e le  $n$  linee di dati in output forniscono l'informazione che esce dalla memoria. Le  $k$  linee di indirizzo specificano la particolare parola scelta fra quelle disponibili. I due input di controllo specificano la direzione desiderata per il trasferimento: l'input di tipo Write fa sì che il dato binario sia trasferito nella memoria, e l'input di tipo Read fa sì che il dato binario sia trasferito dalla memoria.

L'unità di memoria è specificata dal numero di parole che contiene e dal numero di bit in ogni parola. Le linee di indirizzo selezionano una particolare parola. Ogni parola in memoria a un numero di identificazione assegnato, chiamato indirizzo, che fa parte a zero fino a  $2^k - 1$ , dove  $k$  è il numero di linee di indirizzo. La selezione di una parola specifica nella memoria è fatta applicando l'indirizzo a  $k$  bit alle linee di indirizzo. Un decodificatore interno accetta questo indirizzo e apre i percorsi necessari a selezionare la parola specificata.

## Operazioni di scrittura e lettura

Le due operazioni che una RAM può fare sono di scrittura e lettura. Come detto prima il segnale di scrittura specifica una operazione trasferimento verso il dispositivo e il segnale di lettura specifica operazione di trasferimento dal dispositivo verso l'esterno. Nell'accettare uno di questi segnali di controllo, i circuiti interni alla memoria forniscono l'operazione desiderata.

I passi che devono essere fatti per trasferire una nuova parola da memorizzare nella memoria sono:

1. Applicare l'indirizzo binario della parola desiderata alle linee di indirizzo.
2. Applicare i bit di dati che devono essere memorizzati in memoria alle linee dei dati in input.
3. Attivare l'input è di tipo write.

L'unità di memoria prenderà i bit dalle linee di input dei dati e le memorizzerà nella parola specificata dalle linee di indirizzo.

I passi da eseguire per trasferire una parola fuori dalla memoria sono:

1. Applicare l'indirizzo binario alla parola desiderata alle linee di indirizzo.
2. Attivare l'input è di tipo read.


L'unità di memoria prenderà i bit dalla parola è stata selezionata dall'indirizzo e li applicherà alle linee di output dei dati. Il contenuto della parola selezionata non cambierà dopo l'operazione di lettura.

Prof. Romeo Beccherelli  
38'20"

- Memorie a semiconduttore ad accesso casuale (Semiconductor Random-Access memories - RAMs)
- RAM statiche (SRAM)
- RAM dinamiche (DRAM)
- DRAM sincrone (SDRAMs)
- Double data rate SDRAMs (DDR), variante delle SDRAMs
 
## MEMORIE AD ACCESSO CASUALE (RAM)

Un insieme organizzato di celle di immagazzinamento indirizzate da linee di indirizzo cui si accede in lettura o lettura/scrittura su linee di dati




La definizione di memorie ad accesso casuale (RAM) è:

un insieme organizzato di celle di immagazzinamento indirizzate da linee di indirizzo cui si accede in lettura o lettura/scrittura su linee di dati.

A lato una immagine rappresentativa, sotto una immagine di come può essere organizzata una memoria, in cui ci sono delle linee di indirizzi (4, a sinistra) e c'è un decodificatore degli indirizzi che è un decodificatore 4 in 16. Quindi sono prodotti 16

## Organizzazione della memoria

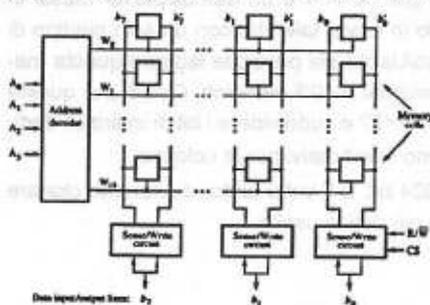

segnali che corrispondono alla decodifica dei 4 bit, da 0 a 15. Questi identificano le parole ( $w_0 \dots w_{15}$ ), ogni parola è costituita da 8 bit ( $b_0 \dots b_7$ ) e questi 8 bit sono gli elementi di immagazzinamento. Notare che per ogni bit ci sono due linee, una asserita ed una negata.

Quindi si hanno 16x8 bit.

Queste celle sono celle di bit singoli, organizzate in matrici; le righe individuano e selezionano le parole (word); le colonne sono

connesse a linee di bit, in questo caso 2 linee.


Il circuito di lettura/scrittura (Sense/Write) sono interfacce fra linee di bit interne e i piedini di I/O. Notare che Sense da la misura per leggere, "sentire", il contenuto delle celle.

I controlli Read/Write e chip select (CS) sono comuni ai circuiti di lettura/scrittura.

Indicativamente una lunghezza di parola di una RAM può andare da 1 a tipicamente 16 bit.

In questo caso notare che il decoder abilita una delle celle. Infatti un decoder seleziona

## 16 x 8 bit

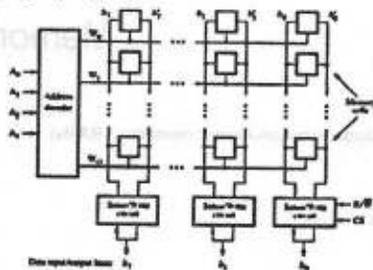

le linee di word da un indirizzo a 4 bit (in questo caso).

Ci sono, in questo caso, due linee di bit complementari fra loro per ogni bit di bit.


I dati provengono da una sorgente esterna che asserisce anche Chip Select e Read/Write.

Per operazioni di lettura, i circuiti Sense/Write trasferiscono i dati dai piedini di I/O alle celle selezionate.

Quindi, in questo esempio di un chip 16x8, esso ha 128 celle e richiede 14 piedini (4 per gli indirizzi, 8 per i dati, 2 per i controlli e 1 per V<sub>dd</sub> e 1 per GND).

Se volessimo una organizzazione di 1024x1 bit, ovvero 1024 celle, quindi 128 parole, esse sarebbero organizzate come 128x8 (7+8+2+2=19 piedini) o 1024x1 (10+1+2+2=15 piedini).

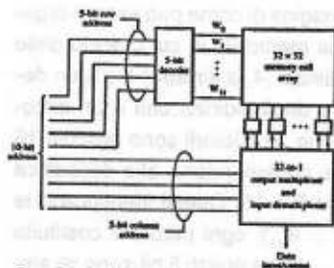Il numero dei piedini aumenta velocità e costi, per bassi costi considerate 1024x1.




Di seguito un metodo per semplificare la struttura interna nella figura a lato, in cui ci sono 10 bit di indirizzo, essi vengono separati in 5 bit di righe e 5 bit di colonna. In questo modo abbiamo una matrice 32x32. Dai circuiti di Sense si usa un multiplexer per 32 in 1 e un demultiplexer messi in parallelo in modo tale che con un solo piedino di Ingresso/Uscita sia possibile leggere questa matrice costituita da 2<sup>10</sup> elementi. Quindi per questa

soluzione è stato deciso di usare una matrice 32x32 e suddividere i bit di indirizzo dedicando i 5 più significativi per le righe e i 5 meno significativi per le colonne.

Su questa base, se volessimo passare da 1024 bit, a 8 volte tanto, dovremmo clonare questo sistema e quindi avere più memoria e più dati in uscita.

## I LATCH

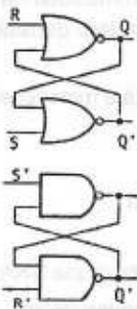

S	R	Q	Q'
0	0	Q	Q'
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0

nessun  
cambianentonon  
determinato

S'	R'	Q	Q'
1	1	Q	Q'
0	1	1	0
1	0	0	1
0	0	1	1

nessun  
cambianentonon  
determinato


## I Latch

Si ricordano i latch implementati con dei NOR, in cui l'1 è forzante e una implementazione in NAND in cui è forzante lo 0.

Si noti che nella implementazione con il NAND il controllo è attivo basso (S' e R'), questo per una rappresentazione simmetrica rispetto all'implementazione con il NOR.

Gli elementi della matrice di memoria vista in precedenza possono benissimo essere degli SR Latch. Gli sR Latch sono realizzati con

## Una cella di RAM statica

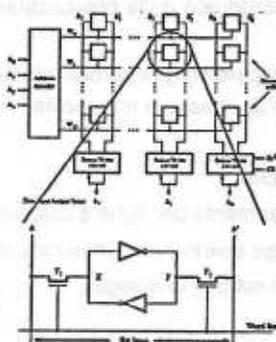


8 transistori, 4 di tipo p e 4 di tipo n, indipendentemente dalla loro realizzazione in NAND o NOR, in cui cambia la configurazione.

La rappresentazione può essere semplificata, come nell'esploso in figura, in cui, invece di realizzare 2 NAND e 2 NOR, sono stati realizzati due invertitori. Ogni invertitore ha bisogno di due soli transistori, uno p e uno n. Inoltre ci sono 2 pass transistori,  $T_1$  e  $T_2$  che abilitano la scrittura. Arbitrariamente viene definito il valore logico 1 come  $x = 1 \text{ AND } y = 0$ .

Definiamo il valore logico 1 come  $x=1 \text{ AND } Y=0$

## Una cella di RAM statica

implementata in CMOS

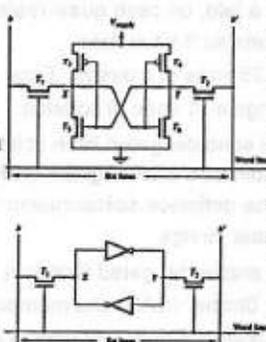

Questa tecnologia è realizzata in CMOS, come in figura a lato, in cui sono evidenti i 6 transistori ottenuti dalla semplificazione per cui ne sono stati risparmiati 2, pari al 25%.


Definiamo il valore logico 1 come  $x = 1 \text{ AND } Y=0$

Il costo deriva dal fatto che dobbiamo pilotare entrambi i segnali e non uno solo come nel caso dei NOR o dei

NAND. Quindi servono due piste, ma queste piste che portano i segnali di bit e di bit negato sono comuni per lo stesso ordine di bit di tutte le parole.
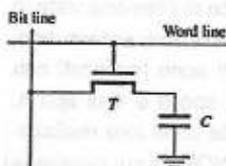
## RAM DINAMICHE (DRAM)

- Le RAM statiche hanno tempi di accesso corti, perché il dato è immediatamente disponibile, ma necessitano di numerosi transistori per cella, quindi la loro densità è ridotta
- Le RAM dinamiche sono più semplici e consentono maggiore densità e minor costo, ma hanno tempi di accesso più lunghi
- I vantaggi per densità e costo spesso compensano la lentezza
- Le RAM dinamiche sono ampiamente usate nei calcolatori elettronici




Nella figura a lato la rappresentazione di una cella di una DRAM.

- La cella è costituita da un transistore e un condensatore;
- Lo stato è individuato dalla presenza/assenza di carica sul condensatore;
- La carica si disperde (o per perdite interne o per perdite attraverso la porta) e deve essere rinfrescata.

Il funzionamento di chip di RAM dinamiche

- Basato sui principi generali di indirizzamento per righe e colonne;
- In lettura, la carica della cella sulla riga selezionata è misurata dai circuiti di "sense";
- 1 o 0 se la carica è al di sopra o al di sotto di una soglia;

### 32M x 8 DRAM

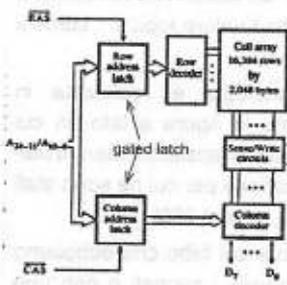

In figura a lato, un caso quasi reale, una DRAM da 32M organizzata su 8 bit di dato.

Ci sono 25 linee di indirizzo. Esse sono suddivise in 14 linee di riga e 11 linee di colonna.

A valle ci sono dei gated latch utilizzati per memorizzare questi indirizzi c'è un segnale di "Row Address Strobe" (RAS) che definisce sostanzialmente il campionamento del segnale di riga.

Ci sono anche dei gated latch con un segnale "Column Address Strobe" (CAS) che memorizza il dato.

Questo significa che è stato deciso di usare il numero più alto di piedini (15) per moltiplicare i segnali di indirizzamento di righe e colonna e memorizzarli. Quindi, in due istanti successivi verranno scritti gli indirizzi di riga e gli indirizzi di colonna.

C'è poi un decoder di riga (Row decoder) e l'insieme delle celle.

C'è un circuito di Sense e Write su cui intervengono dei Chip Select che abilitano questo particolare circuito integrato e dei Read/Write.

Infine c'è un decodificatore di colonna (stessa funzione svolta dal multiplexer).  
Abbiamo quindi

- 16384 righe organizzate come 2048 byte;
- 14 bit per selezionare le righe, 11 bit nella riga;  
(14 bit = 16384 righe; 11 bit = 2048 byte per riga)

→ Per risparmiare pin, si multiplano righe e colonne sugli stessi piedini (si utilizzano 14 pin per le righe e soltanto 11 per le colonne, con un risparmio di 3 piedini non utilizzati dalle colonne);

→ I (gated) latch di riga/colonna memorizzano i bit di indirizzo; cioè memorizzano al comando di un segnale RAS e di un segnale CAS rispettivamente le righe e le colonne e quindi gli indirizzi di riga vengono messi per primi, quelli di colonna per secondi; il segnale RAS memorizza gli indirizzi di riga, poi arrivano gli indirizzi di colonna che, con il segnale CAS, vengono memorizzati nei latch. Poi viene effettuata la decodifica di righe e di colonne;

→ Segnali di memorizzazione degli indirizzi di riga/colonna RAS e CAS asseriti bassi;  
→ DRAM asincrona: hanno un ritardo di accesso; infatti dobbiamo asserire per ogni byte RAS e CAS;

→ E' necessario un controllore esterno che legge e rinfresca periodicamente il contenuto delle celle in quanto le DRAM, per loro stessa natura, sono dinamiche;

→ Nell'esempio precedente tutte le 16384 celle su una riga vengono accedute contemporaneamente (e rinfrescate);

→ Ma solo 8 bit di dati vengono trasferiti per ogni ciclo di indirizzamento riga/colonna; Per avere un accesso più efficiente si utilizza la soluzione come sotto descritta, cioè il fast page mode.

### Fast Page Mode

→ Per un accesso più efficiente dei dati sulla stessa riga, dei latch a valle nei circuiti di "sense" che possano immagazzinare il contenuto;


→ Per leggere dati consecutivi, basta asserire CAS ed incrementare l'indirizzo di colonna sulla stessa riga; quindi per leggere bit consecutivi sulla stessa riga, individuati dagli 11 bit di indirizzo di colonna, con un solo segnale di RAS mandando solo il segnale di CAS;

→ Questa modalità di "pagina veloce" è utile per trasferimento a blocchi;

Nel fast page mode ci risparmiamo il dover asserire ogni volta il Row Address Strobe, ma asseriamo solamente il Column Address Strobe che rilegge i nuovi indirizzi come emessi.
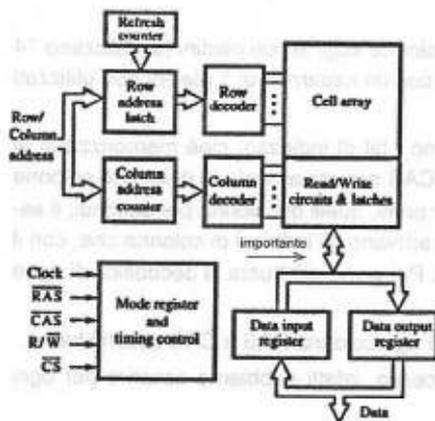
## RAM SINCRONE (SDRAM)

- Nei primi anni '90, la tecnologia delle DRAM migliorò con l'introduzione di un segnale di clock;
- Fu aggiunta ulteriore circuiteria;
- Circuiti integrati siffatti sono chiamati synchronous DRAMs (SDRAM);



Nella figura a lato una rappresentazione, con gli indirizzi di riga e di colonna multiplexati sulle stesse linee.

Idealmente gli indirizzi di riga e di colonna sono della stessa dimensione, ma possono essere anche leggermente asimmetrici.

Gli indirizzi di riga vengono memorizzati in un latch, gli indirizzi di colonna sono memorizzati in un contatore (e non un latch come nelle memorie asincrone); c'è un contatore di rinfresco (refresh counter) che controlla i latch. Ci sono decodificatori di riga e di colonna. I primi agiscono selezionando l'insieme

di celle nella matrice, i secondi abilitano la lettura e la scrittura della circuiteria e ci sono dei latch che bloccano questi dati.

In basso a sinistra c'è una parte di controllo che prende diversi segnali e, in base ad altri segnali di configurazione (non mostrati in figura), definisce le modalità di lettura della memoria. Cosa importante è che a valle dei latch, quindi dei circuiti asincroni di memorizzazione dei dati, ci sono dei registri di lettura e dei registri di scrittura dei dati; in uscita i dati sono multiplexati verso il mondo esterno. Ci sono dunque dei contatori degli indirizzi di colonna, un contatore che controlla il rinfresco e quindi i latch degli indirizzi di riga, ma soprattutto ci sono dei registri che memorizzano in ingresso e in uscita i dati.

- I circuiti di Sense hanno funzionalità di latch;
- Ulteriori vantaggi da immagazzinamento interno e disponibilità di un clock di sincronizzazione;
- Un contatore di riga interno consente il rinfresco senza controllore esterno;
- Le SDRAM includono registri per i dati oltre latch per gli indirizzi;
- Nuove operazioni di accesso possono essere iniziate quando le precedenti sono ancora in transito;
- La configurazione dei circuiti di controllo delle SDRAM richiede una configurazione all'accensione;
- Il controllore della memoria inizializza la memoria;

→ Il controllore della memoria specifica la lunghezza per trasferimento a blocchi e i ritardi necessari per la sincronizzazione;

#### Trasferimento a blocchi efficiente

→ Le DRAM asincrone incorrono in ritardi dovuti all'asserzione di CAS per ogni indirizzo di colonna;


→ Nelle SDRAM si riducono i ritardi asserendo CAS solo per l'indirizzo iniziale di colonna

→ La circuiteria delle SDRAM incrementa il contatore di colonna e trasferisce dati consecutivi automaticamente;

→ La lunghezza del "burst" determina la durata del trasferimento;

→ Considerate l'esempio di un burst di lunghezza 4, ritardo nel RAS di 3 cicli e di CAS di 2 cicli; il burst è uno "scoppio", in questo caso può essere tradotto come pacchetto;

#### Letture burst nelle SDRAM

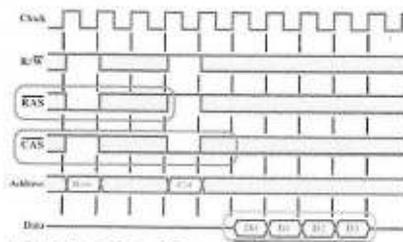

ritardo RAS 3 cicli  
ritardo CAS 2 cicli  
durata burst 4

Nella figura a lato un esempio di diagramma temporale di una lettura di un burst di lunghezza 4, ritardo nel RAS di 3 cicli e di CAS di 2 cicli.

Il segnale RAS (Raw Address Strobe) è attivo basso, quindi è utile quando il segnale è 0. Nel simbolismo in cui la riga è sia alta che bassa il dato non è significativo. Si noti che contemporaneamente a RAS è stato asserito Read per cui c'è la lettura di un burst, per due periodi dopo tale evento, quello che succede ai dati è del tutto irrilevante. Lo è anche

quello che sta avvenendo a RAS durante questi tre cicli.

Dopo questi due cicli in cui RAS ha permesso la corretta memorizzazione degli indirizzi di riga nel latch di riga il segnale CAS è asserito basso e dopo due cicli gli indirizzi sono validi e viene letto un burst di 4.

## DOUBLE DATA RATE SYNCHRONOUS RAMS (DDR)

- Le prime SDRAM trasferivano dati solo sul fronte di salita del clock;
- Nei miglioramenti successivi si trasferiscono dati sia sul fronte di salita che di discesa
- Si raddoppia il flusso di dati, dopo asserzione di RAS/CAS;
- Circuitaria di clock e controllo più complessa;
- Accesso alla matrice interna e primo accesso non significativamente più veloci, cioè il primo RAS ed il primo CAS non sono cambiati significativamente;

Al crescere della lunghezza del burst (pacchetto) l'overhead, ovvero il sovraccarico, per il RAS ed il CAS e quindi la memorizzazione degli indirizzi di riga e degli indirizzi di colonna diventa sempre meno influente.

Nell'esempio precedente avevamo un burst di 4, 3 cicli di clock di latenza per RAS e 2 per CAS, quindi avevamo un overhead di 5 su 4 dati. Passando ad un double data rate sullo stesso esempio didattico, avremmo 8 dati e quindi non più un overhead del 125% ma un overhead di 5 su 8 che risulta sensibilmente ridotto.

# ROM - Read Only Memory


È una scatola caratterizzata da  $2^k \times n$  locazioni. Ad esempio una ROM  $32 \times 8$ , ovvero  $2^5 \times 8$  locazioni, quindi  $k=5$  ed è il numero degli ingressi (numero degli indirizzi), si avranno  $n=8$  uscite (dati). Le uscite sono OR di 1, quindi sono **OR**.

Le variabili di ingresso sono  $k$ , pari al n. di indirizzi. Esse entrano in un decoder  $2^k \times n$  locazioni, quindi il decoder ha un input a  $k$  bit e  $2^n$  output, da 0 a  $2^n - 1$ .

Vengono prodotta i mintermi e le uscite sono Somme di Prodotti.

Gli indirizzi sono gli input della scatola della variabile

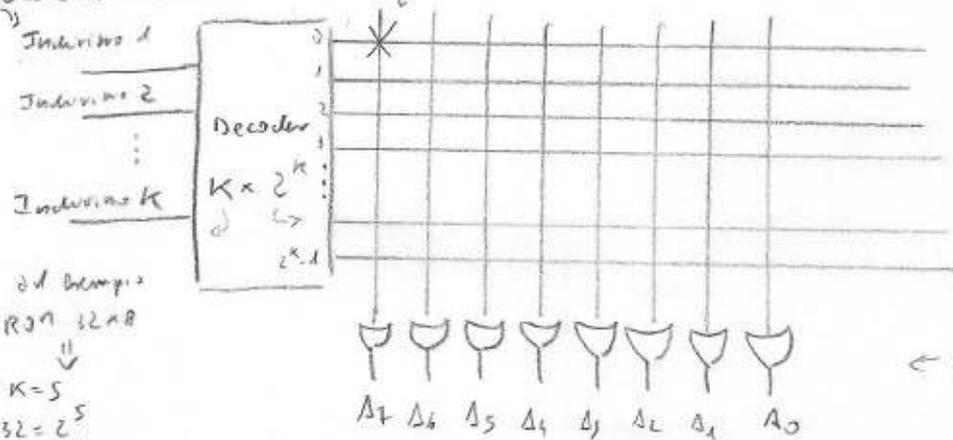Il valore 1 quando tutti i mintermi sono 0, è la 1<sup>a</sup> riga della tavola della verità



← OR, in ogni OR c'è una variabile dei prodotti

Gli  $A_n$  sono i bit output dello Output della

ad esempio  
ROM  $32 \times 8$

$k=5$   
 $32 = 2^5$

la parola è a 8 bit  $\Rightarrow$  8 OR,  
con 8 mintermi di uscita




Prof. Romeo Beccherelli  
43'11"

- Memorie a sola lettura (Read-Only memories - ROM)
- Dispositivi logici combinatori
- Dispositivi logico-programmabili complessi (Complex Programmable Logic Devices - CPLDs)
- Celle standard e matrici di porte
- Matrici di porte programmabili sul campo (Field-Programmable Gate Arrays - FPGA)
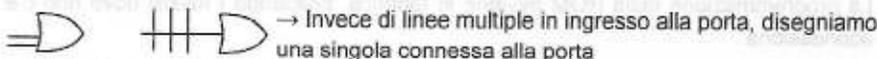
## MEMORIE A SOLA LETTURA (READ ONLY MEMORIES -ROM)


Verrà usata una convenzione grafica nell'uso di matrici.



→ Le linee di ingresso sono perpendicolari a questa singola linea e sono connesse attraverso fusibili

→ Analogamente per porte NOR, AND e NAND


Fig. 7.11  
pag. 317

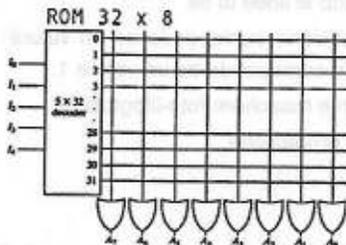

La ROM è una "scatola caratterizzata da  $2^k \times n$  locazioni.

Questo numero di locazioni sono individuate da  $k$  ingressi (indirizzi) e si avranno  $n$  uscite (dati).

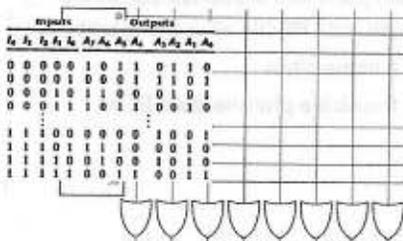In figura a lato una ROM 32 x 8, ovvero  $2^5$  locazioni individuate da 5 linee di indirizzo e caratterizzate da una parola di 8 bit; in uscita ci sono OR da  $A_0$  a  $A_7$ .




A lato un insieme di funzioni di uscita per le 8 variabili di uscita  $A_0$  a  $A_7$ , in funzione degli ingressi  $I_0 \dots I_4$ .

Abbiamo una serie di combinazioni di 0 e 1 e andiamo a vedere come si programma la ROM.


Consideriamo la funzione  $A_0$ : dove ci sono 0 non mettiamo un incrocio, dove c'è 1 si mette un incrocio mettendo un contatto tra le linee incrociate che entrano nell'OR. Questo vuol dire che in fase di produzione del sistema alcune connessioni vengono mantenute ed altre vengono bruciate.

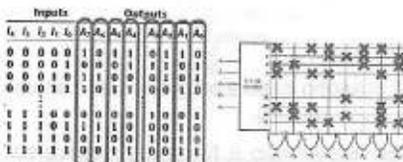Le altre funzioni vengono realizzate analogamente. Avremo dunque 8 funzioni di 5 variabili.





- ⇒ Produce tutti i minterms
- ⇒ Funzioni ad uscite multiple come SoP

Inputs					Outputs				
$I_4$	$I_3$	$I_2$	$I_1$	$I_0$	$A_4$	$A_3$	$A_2$	$A_1$	$A_0$
0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	1	1	0	0	1
0	0	0	1	1	1	0	1	0	1
1	1	1	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	1	1	1	0	0	1
1	1	1	1	0	1	0	1	1	0
1	1	1	1	1	0	1	1	0	1

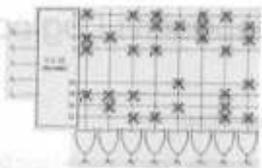

Queste funzioni di 5 variabili sono espresse come somma di prodotti. Questo vuol dire che il metodo produce tutti i minterm e produce funzioni ad uscite multiple come somme di prodotti.

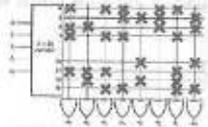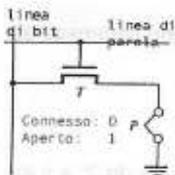La programmazione della ROM avviene in fabbrica, bruciando i fusibili dove non c'è connessione.



In figura a lato si mostra come sono realizzate le connessioni.


Sulle linee ci sono le linee di parola; sulle colonne ci sono le linee di bit.

Una connessione corrisponde ad un valore 0, un aperto corrisponde ad un valore 1.

- Le ROM vengono programmate in fonderia mediante maschere foto-litografiche
- Le ROM risultano convenienti per grandi volumi di produzione

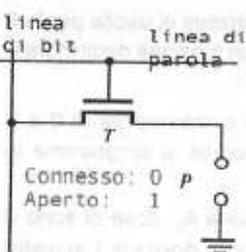
### Programmable Read-Only Memory (PROM)

Sono ROM programmabili "sul campo", per volumi non grandi.




- Le PROM vengono programmate bruciando dei fusibili
- Tutti i fusibili sono intatti sulle PROM all'uscita di fabbrica
- La bruciatura fusibili è irreversibile
- Le PROMs sono più flessibili e pratiche delle ROM

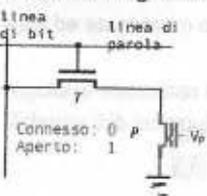
### Erasable Programmable Read-only memory (EPROM)



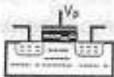- Le PROM possono essere programmate con un transistor a porta flottante
- Cancellabili esponendo a fotoni UV attraverso finestra trasparente



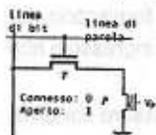
## Electrically Erasable Programmable Read-only Memory (EEPROM, E<sup>2</sup>PROM)



→ Le PROM vengono programmate con un transistor a porta flottante

→ Selettivamente cancellabili mediante combinazione di tensioni

## Flash Memory

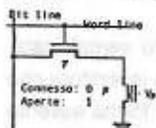

Ulteriore evoluzione, per avere costi sempre più bassi.

Sono le memorie utilizzate in lettori MP3, telefonini, nelle penne USB e in sostituzione di dischi magnetici.

→ Le PROM vengono programmate con un transistor a porta flottante

→ Simili alle EEPROM, ma è possibile scriverle (e cancellarle) solo per blocchi interi


## DISPOSITIVI LOGICI COMBINATORI




Si tratta di un insieme di porte logiche e interruttori programmabili in cui ci sono degli ingressi (multipli); analogamente ci saranno uscite multiple.


Ce ne sono di diversi tipi:

 - PROM
- PLA (Programmable Logic Array)
- PAL (Programmable Array Logic)



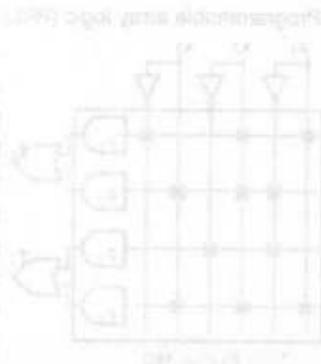Segue una rappresentazione circuitale di quanto esposto.



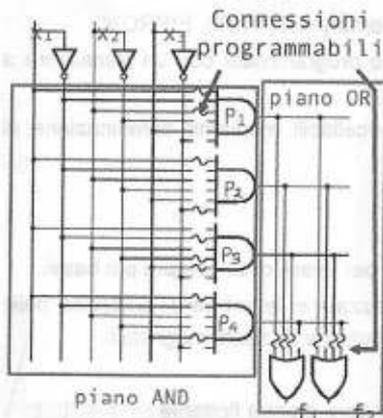

## Programmable logic array (PLA)


→ Simili alle PROM, le PLA non forniscono decodifica completa delle variabili di ingresso e non generano tutti i minterms

→ Nelle PLA, i termini possono essere condivisi fra più OR

→ Può essere necessaria minimizzazione congiunta delle funzioni in uscita

In questa rappresentazione molto semplificata, abbiamo 3 ingressi,  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$  e tre invertitori che producono tutti i letterali sia nella forma asserita che nella forma complementata. E' possibile selezionare questi letterali, in una forma o nell'altra, in ingresso a degli AND. Questi AND, nella

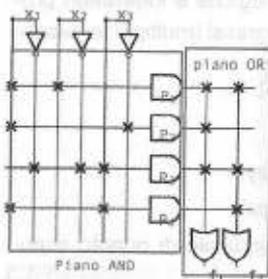
rappresentazione sono 4, sono programmabili. Le connessioni programmabili saranno aperte o chiuse e saranno quindi stabiliti dei percorsi fra le variabili o i loro complementi verso la porta AND. Si costruiranno dunque dei termini prodotto (di 4 AND) per produrre due funzioni in uscita,  $f_1$  e  $f_2$ .



Nella figura a lato il fatto che per generare più funzioni occorre condividere più OR e che può essere necessaria minimizzazione congiunta delle funzioni in uscita.

Si noti come il termine  $P_1$  sia utilizzato sia in  $f_1$  che in  $f_2$ , stessa cosa per il termine  $P_3$ . Il  $P_2$  e il  $P_4$  sono usate solo da una delle due funzioni.

## Programmable array logic (PAL)

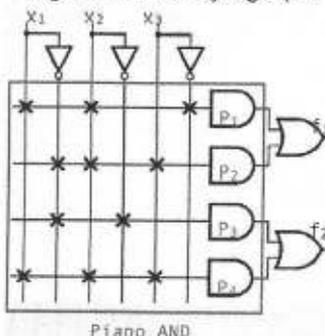

→ Nelle PAL, solo il piano degli AND è programmabile

→ Minimizzazione congiunta non è in genere necessaria perchè non ci sono condivisioni di termini prodotto fra le funzioni.

In figura a lato una rappresentazione semplificata, con tre variabili ( $x_i$ ) e i loro complementi. Abbiamo 4 termini prodotto e due funzioni in uscita. Il piano AND continua ad esistere ed è programmabile, ma le funzioni prendono solo combinazioni di prodotti.

Il piano dell'OR non è programmabile, il che rende tutto

più semplice, ma, per contro, è meno versatile.

Nelle PROM, che sono più versatili, ci saranno porte in più, che però non saranno utilizzate.

Programmazione di PLA e PAL

→ Programmazione degli interruttori in apposita unità


→ I circuiti integrati sono montati su zoccolo

→ Spesso usati i Plastic-leaded chip carrier (PLCC) con <100 piedini

(n.b.: questo tipo di realizzazione è valido anche per le PROM)



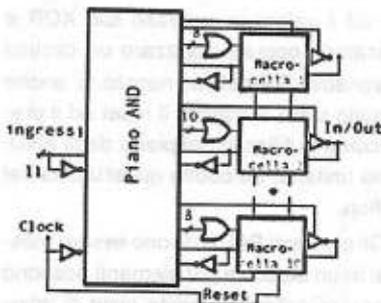
## DISPOSITIVI LOGICI PROGRAMMABILI COMPLESSI (CPLDs)



A lato la semplificazione di un dispositivo, di tipo PAL, con un certo numero di ingressi (11), sia asseriti che complementati. All'uscita del piano degli AND ci sono OR multipli e delle parti che sono definite macrocelle.

Agli ingressi degli OR non sempre c'è lo stesso numero di ingressi e questo consente di avere un certo livello di flessibilità.

Notare inoltre i circuito di reazione.

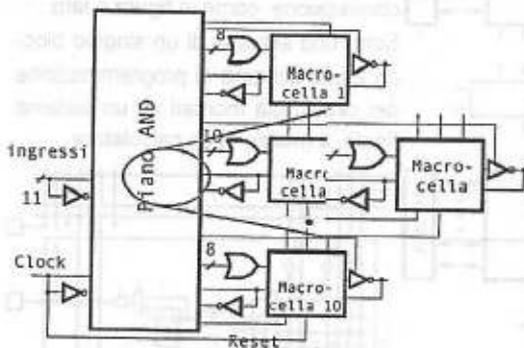


Per quanto riguarda la macrocella abbiamo degli OR, notiamo che dei segnali possono tornare indietro e notiamo che all'uscita della macrocella c'è un invertitore ed un percorso in reazione.

Nella figura successiva un modo di realizzare una macrocella.

Notiamo che dal piano degli AND abbiamo 8 linee; queste linee entrano in un OR e quindi avere una somma di prodotti, fino ad un massimo di 8 prodotti; le linee sono lanciate in uno XOR con 1 o con 0. Questa operazione fa sì che la variabile che entra nello XOR ne esca vera o complementata.

Abbiamo poi un flip-flop di tipo D presettabile e resettabile per cui è possibile controllare

175

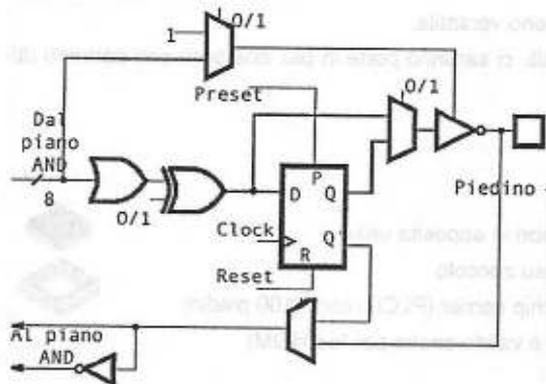


lo stato iniziale del flip-flop con delle linee di pilotaggio.

Il piano degli AND può essere sparato in un multiplexer 2 in 1 (in alto) che ci consente di bypassare l'elemento di memoria e di controllare la porta ad alta impedenza tri-state.

E' possibile decidere di prendere il segnale prima del flip-flop o dopo e questo determina avere un circuito combinatorio piuttosto che un circuito sequenziale;

poi, l'uscita Q (se il transmission gate è aperto) o l'uscita Q' possono essere selezionate in reazione e ributtate nel piano degli AND attraverso un multiplexer 2 in 1 (in basso).



Quindi, controllando il segnale di tre multiplexer ed il valore in ingresso allo XOR è possibile realizzare un circuito puramente combinatorio oppure realizzare un circuito sequenziale in cui torna in reazione il valore della variabile Q e del suo negato. E' anche possibile partire in ogni momento dallo stato 0 o dallo stato 1, tramite il reset ed il preset. L'uscita può essere presa da un utente così come riutilizzati nel piano degli AND, si tratta di un sistema a stati finiti con una memoria unitaria, introdotta quest'ultima dal flip-flop oppure non unitaria se si mettono più flip-flop.

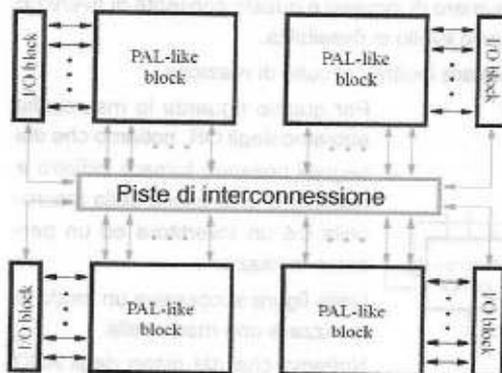


Gli elementi PAL possono essere messi in un blocco e più elementi possono essere collegati tramite piste di interconnessione, come in figura a lato.

Sotto uno schema di un singolo blocco e uno schema di programmazione dei circuiti già montati su un sistema finale, a mezzo di un calcolatore.

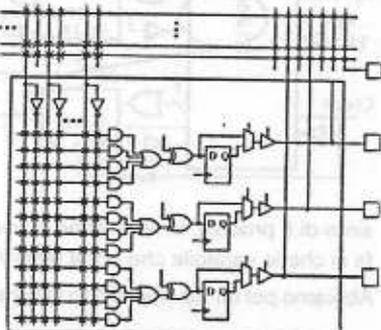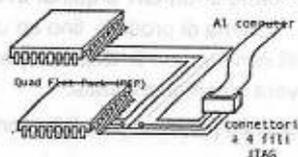Programmazione nel sistema (In System Programming - ISP) di CPLDs




## CELLE STANDARD E MATRICI DI PORTE

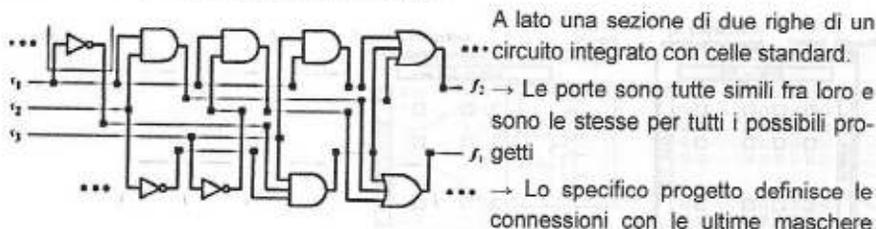

fotolitografiche


Si ottengono in uscita le funzioni per le variabile in ingresso grazie alle connessioni.
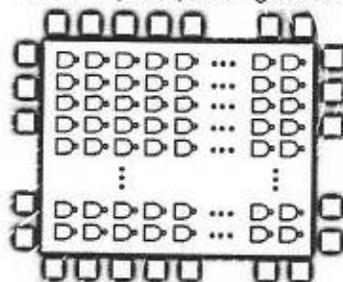
### Matrici di porte (Sea-of-gates arrays)





E' un sistema più generico delle porte standard prece-  
 denti, composto da un numero molto elevato di porte  
 NAND.

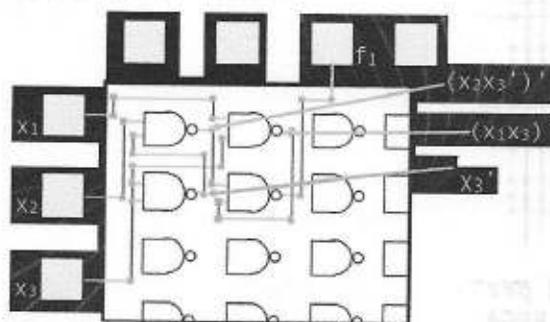Si noti, nella figura sotto, come  $f_1$ , sia una funzione di  
 $x_1, x_2, x_3$ , puramente combinatoria.




$$f_1 = ((x_2x_3)')(x_1x_3)')' = x_2x_3' + x_1x_3$$

# FIELD PROGRAMMABLE GATE ARRAYS (FPGAs)

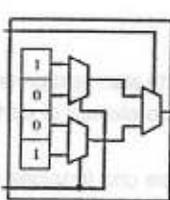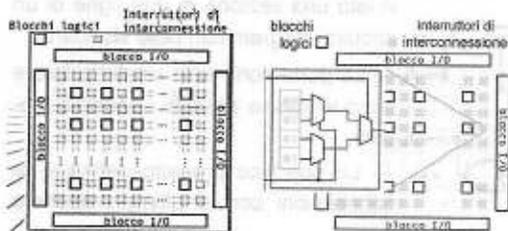


$x_1$	$x_2$	$f_1$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

funzione XOR

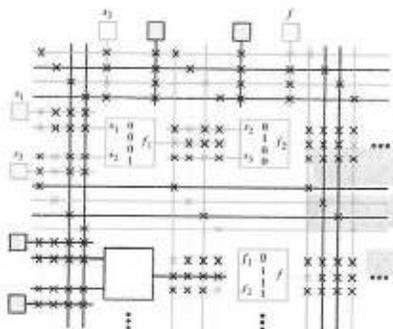
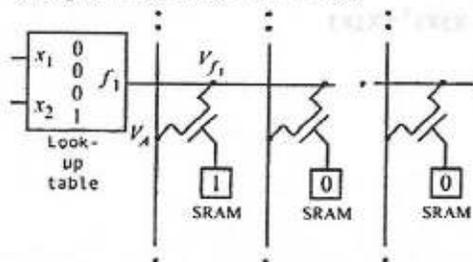
## Transistori e SRAM per programmazione di FPGA



# Progetto a livello di trasferimento tra registri RTL

Prof. Romeo Beccherelli  
4007

- Partizione di un sistema sequenziale in unità di controllo e unità di elaborazione
- Livello del trasferimento tra registri (RTL, Registry Transfer Layer)
- Macchina algoritmica a stati (ASM, Algorithmic State Machine)

Registri  
Transfer  
Layer


Partizione di un sistema sequenziale in unità di controllo e unità di elaborazione

- Il comportamento della maggior parte dei sistemi digitali dipende dalla storia dei loro ingressi e "memoria" del passato (sistemi sequenziali)
- I flip-flops dei sistemi sequenziali immagazzinano tale memoria, i flip-flop sono clockati
- Certe condizioni definiscono il contenuto dei flip-flops e determinano le azioni future
- Il comportamento dei circuiti sequenziali può essere descritto da equazioni Booleane, tabelle di stato o diagrammi di stato
- Queste rappresentazioni considerano ingressi e stati dei flip-flop

Tabella di stato e diagramma di stato

Tabella di stato e diagramma di stato

presente		prossimo		uscite	
A	B	x=0	x=1	y	y
0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	1	1
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	1	0

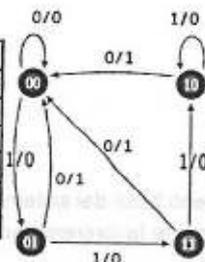

Riprendiamo una tabella di stato e diagramma di stato e vediamo come procedere.

→ E' difficile specificare un sistema digitale di grandi dimensioni con una tabella di stato o diagramma di stato a causa dell'elevato numero di stati

→ I sistemi digitali sono progettati con un approccio modulare


→ Il sistema è partizionato in sottosistemi,

ognuno con una sua funzione

- I flip-flops sono raggruppati in registri e contatori
- I moduli sono costruiti con registri, decodificatori, moltiplicatori, elementi aritmetici e logica di controllo
- Le operazioni sui registri sono shift left, shift right, count, clear, preset (setta il contenuto a 1) e load

## Registro a scorrimento universale


### Registro a scorrimento universale

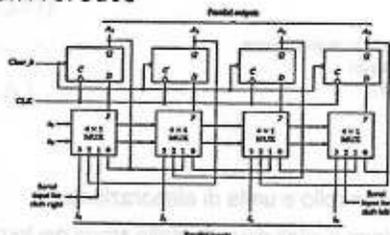

è un convertitore serie-parallelo bidirezionale
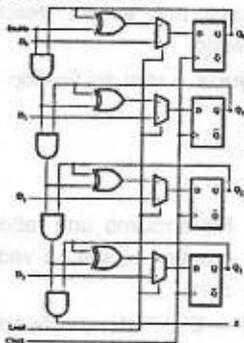
### Contatore sincrono ad incremento

Contatore  
sincrono ad  
incremento  
con 4 bit  
con flip-  
flop D e  
parallelo e  
caricamento  
parallelo



A lato un contatore sincrono ad incremento, molto utile anch'esso, in una rappresentazione a quattro bit, a caricamento parallelo (ripple counter). Questo contatore ci permette ad esempio di contare gli stati.

Quindi, visto questo, a questo punto:

→ Assumiamo che i registri siano i componenti base dei sistemi digitali (building block), con multiplexer e decoder, ma prevalentemente lavoreremo su un livello di astrazione più alto di quello delle singole porte

→ Il flusso di informazione e le elaborazioni dei dati immagazzinati nei registri sono chiamati operazioni di trasferimento di registro (*carica registro, scorri a destra o a sinistra, incrementa o decrementa un contatore*)

Si tratta dunque di un livello di astrazione più alto, più basso di quello di un linguaggio di programmazione, ma comunque strettamente correlato alla struttura hardware del sistema.

Nella figura a lato riprendiamo lo schema di un registro a scorrimento universale, un registro che consente, attraverso quattro multiplexer 4 in 1 di effettuare tutte le operazioni che ci interessano, siano esse quelle di scorrimento verso sinistra, di scorrimento verso destra, le operazioni di caricamento parallelo dall'esterno, l'operazione di memorizzazione del dato che cicla. I multiplexer selezionano attraverso due segnali ( $S_0$  e  $S_1$ ) gli ingressi del multiplexer e quindi il dato che viene caricato nell'ingresso D del flip-flop di tipo D.

## LIVELLO DEL TRASFERIMENTO TRA REGISTRI (RTL)

Rappresentazione al livello del trasferimento tra registri (RTL) comprende

1. Un insieme di registri nel sistema
2. Le operazioni svolte sui dati immagazzinati nei registri (i contatori saranno considerati registri che possono essere incrementati)
3. Un sistema di controllo che supervisiona la sequenza delle operazioni nel sistema digitale

Esempi di operazioni su registri

→ Trasferimento:  $R2 \leftarrow R1$  (move R1 into R2)

→ Aritmetica:  $R1 \leftarrow R1 + R2$

→ Aritmetica:  $R3 \leftarrow R3 + 1$

→ Scorrimento dx:  $R4 \leftarrow \text{shift}_r R4$

→ Logico:  $R5 \leftarrow R6 \text{ OR } R7$

→ Reset:  $R5 \leftarrow 0$

- Operazioni in un sistema digitale sono controllate da segnali che impongono una sequenza prestabilita alle operazioni
- Certe condizioni che dipendono dai risultati di precedenti operazioni possono determinare la sequenza di sequenze di operazioni future

Esempi di condizioni

→ If ( $T1 = 1$ ) then ( $R2 \leftarrow R1$ )

→ If ( $T2 = 1$ ) then ( $R2 \leftarrow R1, R1 \leftarrow R2$ ) scambio di contenuto, avviene in un ciclo di clock

→ If ( $T3 = 1$ ) then ( $R2 \leftarrow R1 + R2, R1 \leftarrow 0$ ) allo stesso colpo di clock

→ Le uscite della logica di controllo di un sistema digitale sono variabili binarie che avviano le operazioni nei registri del sistema

## MACCHINA ALGORITMICA A STATI - ALGORITHMIC STATE MACHINES (ASMs)

- I moduli vengono definiti da un insieme di registri e di operazioni svolte su informazione binaria immagazzinata negli stessi registri
- L'informazione binaria può essere dati o controlli
- I moduli sono interconnessi in unità di elaborazione ("datapath") a segnali di controllo (control unit) per formare un sistema digitale
- I segnali di controllo coordinano le operazioni nell'unità di elaborazione del sistema

## Interazione fra controllo ed elaborazione

### Interazione fra controllo ed elaborazione



Nell'immagine a lato una rappresentazione di interazione tra controllo ed elaborazione. C'è una unità di controllo, che è una macchina a stati finiti, con segnali in ingresso, ad esempio di reset o di start. Vengono prodotti dalla macchina dei segnali di controllo verso una unità di elaborazione che riceve dei dati in ingresso, ad esempio legge una memoria. L'unità di controllo genera dei segnali di stato che entrano nella macchina

*Reset o start possono essere dei pulsanti.*

a stati finiti. I dati in uscita dall'unità di elaborazione sono quelli che vogliamo produrre.

Per fare questo occorre:

- Dati organizzati in parole e immagazzinati in registri
- Dati manipolati con operazioni aritmetiche, logiche, di scorrimento, ... *(dei contenuti dei registri)*
- Operazioni fisicamente implementate con sommatore, moltiplicatori, decodificatori, moltiplicatori, contatori, registri a scorrimento ... *(componenti veri)*
- Un diagramma di macchina algoritmica a stati (ASM) è un diagramma di flusso che definisce l'algoritmo da eseguirsi nel sistema digitale

### Il diagramma ASM

→ Il diagramma ASM descrive la sequenza degli eventi nel tempo e la temporizzazione delle relazioni fra gli stati di un controllore sequenziale e gli eventi che si manifestano passando da uno stato al successivo

Un diagramma ASM è sostanzialmente diverso da un grafo di flusso perché la componente tempo all'interno di un diagramma ASM è fondamentale in quanto le operazioni che avvengono sui registri sono sempre sincronizzate dal clock.

### I tre elementi del diagramma ASM

- La casella di stato
- La casella di decisione
- La casella condizionale
- Le caselle sono connesse in ordine di precedenza

### Diagramma ASM per casella di stato

### Diagramma ASM per casella di stato




E' una scatola rettangolare in cui in alto a sinistra è indicato il nome dello stato. A volte è riportato un codice binario che identifica l'associazione numerica dello stato.

All'interno delle casella vengono elencate le operazioni effettuate sui registri e i segnali di uscita della casella di stato che sono segnali di uscita di una macchina sequenziale

di tipo Moore. Ogni casella ha un ingresso e una uscita.

### Diagramma ASM per casella di decisione
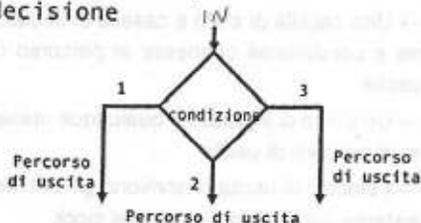
### Diagramma ASM per casella di decisione




E' un rombo, detto diamond in inglese.

La decisione è tipicamente, ma non necessariamente, di tipo binario, con un ingresso e due uscite, una per vero ed una per falso. Più percorsi di uscita indicano una condizione di tipo case.

*Con due uscite è del tipo if... then... else - c'è un solo ingresso*


### Diagramma ASM per casella condizionale
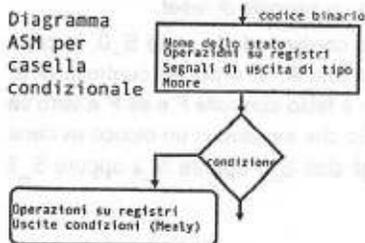
### Diagramma ASM per casella condizionale



### Circuito sequenziale di Moore


### Circuito sequenziale di Moore

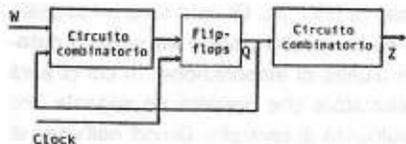

Le uscite dipendono solo dallo stato attuale

## Circuito sequenziale di Mealy


### Circuito sequenziale di Mealy

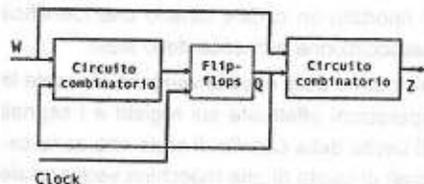

Le uscite dipendono sia dallo stato attuale che dagli ingressi attuali

### Blocco ASM (ASM block)


#### Blocco ASM

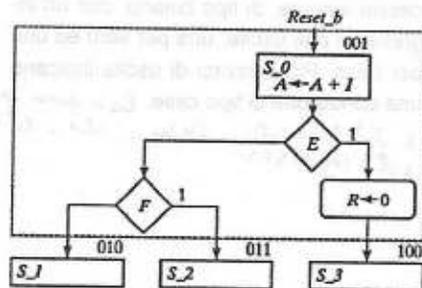

che, se vero pone A zero R e va nello stato S<sub>3</sub>; se è falso controlla F e se F è vero va nello stato S<sub>2</sub>, se è falso va nello stato S<sub>1</sub>. Quello che avviene in un blocco avviene nello stesso istante di clock, quindi il passaggio agli stati S<sub>1</sub> oppure S<sub>2</sub> oppure S<sub>3</sub> avviene in un successivo tempo di clock.

### Blocco ASM: il controllore

#### Blocco ASM: il controllore

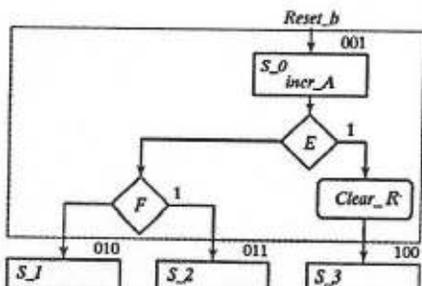

→ Una casella di stato e caselle di decisione e condizionali connesse al percorso di uscita

→ Un punto di ingresso e qualunque numero di percorsi di uscita

→ I blocchi di uscita descrivono gli stati del sistema durante un periodo del clock

Si noti in figura a lato, come il blocco ASM inizia da un segnale di reset.


Ad esso corrisponde lo stato S<sub>0</sub>, in cui è incrementato A. Vi è poi un controllo di E,

Se vogliamo separare il blocco ASM dalla unità di controllo, il controllore, allora invece dell'operazione ( $A \leftarrow A + 1$ ) si indica il comando (`incr_A`). Questo sarà un segnale che esce da una pista e va verso il datapath (l'unità di elaborazione) in cui ci sarà un contatore che riceverà un segnale "inc A" dall'unità di controllo. Quindi nell'unità di controllo è ben definito che si deve generare

un solo bit di linea per controllare l'unità di elaborazione.

Nell'unità di controllo non c'è il registro ma c'è l'elettronica necessaria a produrre il segnale, ad esempio quello di clear più sotto.

### Temporizzazione diagramma ASM

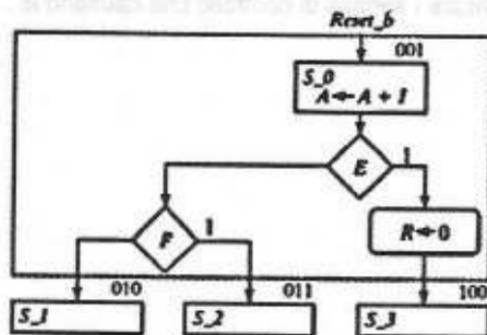

→ Il clock controlla i registri dell'unità di elaborazione e tutti i flip-flops nella macchina a stati che implementa l'unità di controllo

→ Assumiamo che anche gli ingressi siano sincronizzati al clock

→ In un diagramma di flusso convenzionale le operazioni seguirebbero una dopo l'altra in sequenza

→ Prima, viene incrementato il registro A e solo dopo viene valutato E

→ Se  $E = 1$ , allora il registro R è azzerato e il controllo passa allo stato  $S_3$

→ In un diagramma ASM l'intero blocco è una sola unità

→ Tutte le operazioni sui registri all'interno del blocco si realizzano in sincronismo sullo stesso fronte di transizione dello stesso impulso mentre il sistema transisce da  $S_0$  allo stato successivo

1. Il registro A viene incrementato
2. Se  $E = 1$ , il registro R è azzerato
3. Il controllo fa transire allo stato successivo

### Algorithmic state machine and datapath (ASMD)

È una variante dell'ASM.

1. Un diagramma ASMD non elenca le operazioni sui registri nelle caselle di stato
2. I bordi di un diagramma ASMD sono annotati con le operazioni sui registri che sono simultanee alle transizioni di stato indicate sui bordi
3. Un diagramma ASMD include caselle condizionali che identificano i segnali che controllano le operazioni sui registri annotate sul bordo del diagramma

## Dai diagrammi ASM a ASMD

1. Nei diagrammi ASM, sono rappresentati solo gli stati del controllore e i segnali di ingresso che determinano le transizioni di stato
2. Si converte il diagramma ASM in ASMD annotando i bordi del diagramma ASM per indicare le operazioni concorrenti sui registri dell'unità di elaborazione
3. Si modifica il diagramma ASMD per identificare i segnali di controllo che causano le operazioni nell'unità di controllo



1. Il segnale A viene incrementato  
2. Se E = 1 il segnale B è incrementato  
3. Il controllo si sposta allo stato successivo

Algoritmo che incrementa tutti i segnali (ASMD)  
E' una variante dell'ASM

1. Un diagramma ASMD non è altro che un diagramma ASM con le operazioni concorrenti sui registri dell'unità di elaborazione.  
2. I bordi di un diagramma ASMD sono annotati con le operazioni concorrenti sui registri dell'unità di elaborazione che determinano le transizioni di stato.  
3. Un diagramma ASMD include anche i segnali di controllo che causano le operazioni nell'unità di controllo.

# Progetto a livello di trasferimento tra registri, RTL


## Esempi 1/2

Prof. Romeo Beccherelli  
39'50"


- Struttura del bus
- Progetto dell'unità logica di controllo
- Progetto di un moltiplicatore binario sequenziale
- Progetto di un divisore fra interi

### STRUTTURA DEL BUS

#### Tri-state buffer

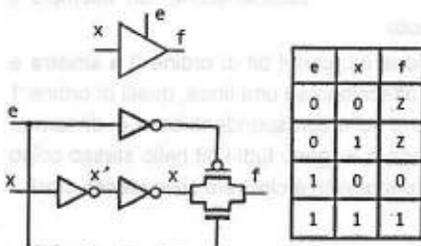

#### Bus con buffer tri-state

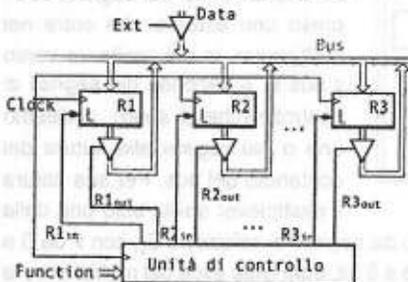

La funzione  $f$  di uscita è in funzione degli ingressi  $x$  ed  $e$ . Si costruisce la tabella di stato.

Quando il segnale  $e$  (enable) è zero l'uscita è in alta impedenza e non è connessa all'ingresso.


Quando  $e = 1$  l'uscita è uguale al suo ingresso.

La realizzazione è fatta di due transistori, uno a canale  $p$  (sopra) ed uno a canale  $n$  (sotto), con i source e i drain accoppiati; essi vengono pilotati, dal segnale di abilitazione il canale  $n$ , dal negato il canale  $p$ . Il segnale di ingresso  $x$  passa attraverso una cascata di due invertitori per tirare su sostanzialmente la quantità di corrente per cui l'uscita passa a seconda del segnale di abilitazione. Il nodo di uscita può essere connesso oppure completamente isolato dal segnale di ingresso. L'utilità fondamentale del tri-state buffer è quella di poter interconnettere uscite di porte logiche che, se connesse direttamente tra loro sostanzialmente comporterebbe la loro bruciatura.

Cioè le porte logiche non possono essere accoppiate uscita su uscita, possono essere accoppiati ingressi, un ingresso e una uscita, ma non possono essere accoppiate uscite in controserie.

Nella realizzazione di un bus con buffer tri-state abbiamo una serie di registri ( $R_1$ ,  $R_2$  e  $R_3$ ), una unità di controllo che controlla il segnale di load dei registri ( $R_{1in}$ ,  $R_{2in}$ ,  $R_{3in}$ ), un clock in quanto l'unità è sincrona, un segnale Ext dal mondo esterno che dice di cari-

## Bus con buffer tri-state

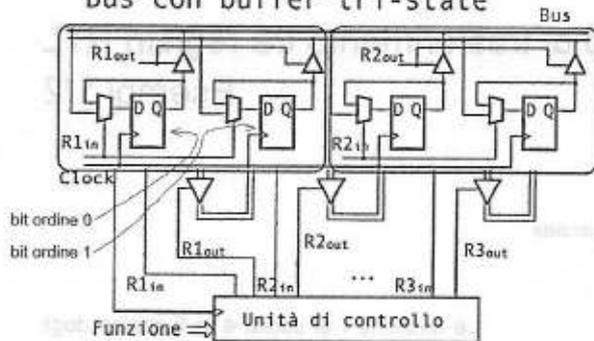


care sul bus, una funzione in ingresso che dirà ad esempio "carica Rx". Tale funzione dirà anche di far transitare attraverso il bus il contenuto di un registro per essere visto agli ingressi di tutti i registri; solo uno potrà caricare sul bus, ma tutti potranno leggere.

Sul bus uno parla e tanti possono ascoltare contemporaneamente nei limiti di alcune caratteristiche, ad esempio il

fan-out delle porte che insistono sul bus in uscita.

Nella figura sopra un bus con due registri a due bit, con il bit di ordine 0 a sinistra e quello di ordine 1 a destra. I bit di ordine 0 si affacciano su una linea, quelli di ordine 1 su un'altra linea. Quindi i bit di pari peso stanno sulle corrispondenti linee e, di norma, quando il bus ha più linee, tutti i registri scrivono o leggono tutti i bit nello stesso colpo di clock perché ognuno dei flip-flop all'interno dei registri è clockato sullo stesso clock.

## Bus con multiplexer

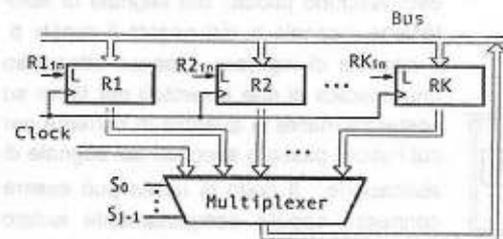

Si può anche realizzare un bus con multiplexers, come da figura a lato, con un numero  $R_k$  di registri.

Si notano i flussi dei segnali, compreso uno esterno che entra nel multiplexer, la cui uscita va verso il bus e, a seconda dei segnali di controllo (che ci sono), abilitiamo uno o più registri alla lettura del contenuto del bus. Per sua natura il multiplexer abilita solo una della

uscite verso il bus. Il multiplexer è selezionato da segnali di selezione  $S_x$ , con  $x$  da 0 a  $j-1$  e con la condizione  $k < 2^j$ . Se il registro è a 8 bit, ogni linea esce dal multiplexer, la linea 0 viene multiplexata verso la linea 0 del bus e così per le altre linee, la 1, la 2 ecc. Quindi in realtà il multiplexer è una molteplicità di multiplexer pari al numero di bit di ogni registro.

Si noti che nella realizzazione di un bus il numero di buffer tri-state è limitato rispetto a quello di multiplexer.

## PROGETTO DELL'UNITÀ LOGICA DI CONTROLLO

L'unità logica di controllo (controllore o controller) è separata dalla unità di elaborazione (datapath).


- L'unità logica di controllo è una FSM, final state machine, ovvero una macchina a stati finiti, ovvero una macchina sequenziale che può essere di tipo Mealy o di tipo Moore
- Le uscite di tipo Mealy e Moore controllano le operazioni dell'unità di elaborazione (datapath)
- Gli ingressi dell'unità di controllo sono segnali esterni (tipo "inizia le operazioni" oppure "reset") e segnali di stato prodotti dall'unità di elaborazione
- Il sistema viene sintetizzato da una descrizione RTL ottenuta dal diagramma ASMD (la versione commentata dell'ASM)
- Alternativamente, possiamo derivare manualmente la logica che governa gli ingressi dei flip-flops che immagazzinano lo stato del controllore
- L'informazione necessaria per formare il diagramma di stato del controllore è contenuto nella casella di stato del diagramma ASMD
- Le caselle di decisione determinano le condizioni logiche per la transizione allo stato successivo nel diagramma di stato e determinano le asserzioni delle uscite condizionali
- I metodi manuali sono poco pratici se il numero di stati e ingressi è elevato
- Sistemi dalle dimensioni moderate possono comunque essere progettati seguendo una metodologia di progetto strutturata

Progetto di un moltiplicatore binario sequenziale

### Moltiplicando senza segno

Moltiplicando M (14)	1 1 1 0
Moltiplicatore Q (11)	x 1 0 1 1
Prodotto parziale 0	1 1 1 0
	+ 1 1 1 0
Prodotto parziale 1	1 0 1 0 1
	+ 0 0 0 0
Prodotto parziale 2	0 1 0 1 0
	+ 1 1 1 0
Prodotto P (154)	1 0 0 1 1 0 1 0

## Circuito combinatorio

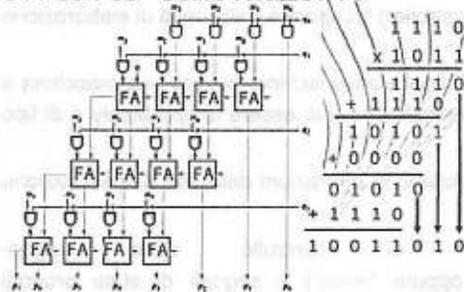

A lato il circuito combinatorio che ricalca le operazioni svolte sui numeri da moltiplicare. Notare che FA sono Full Adder.

Il problema è che per parole con un grande numero di bit (>4) il numero di porte in un circuito combinatorio può diventare proibitivo.


Per numeri a 32 bit avremmo 31x32 Full Adders e un numero considerevole

di porte AND. Questo occupa molta superficie del chip e quindi costa.

Dunque, per la stessa soluzione adottiamo un progetto sequenziale piuttosto che combinatorio, come riportato sotto, usando un pseudo-codice e, nella immagine successiva il relativo diagramma ASM.

In quella successiva ancora il diagramma ASM della unità di controllo.

## Circuito sequenziale

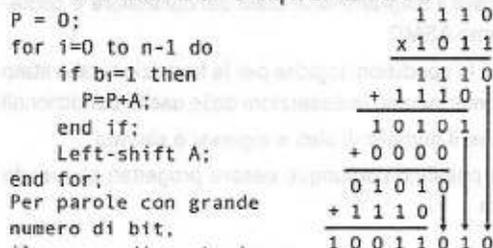


Per parole con grande numero di bit, il numero di porte in un circuito combinatorio può divenire proibitivo

## Diagramma ASM

```

P = 0;
for i=0 to n-1 do
  if bi=1 then
    P=P+A;
  end if;
  Left-shift A;
end for;

```

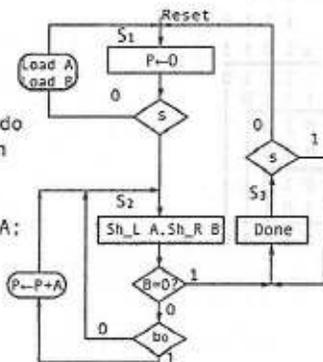

Nel diagramma ASM partiamo da uno stato noto (reset).


Poi individuiamo tre stati => tre caselle di stato, che sono rettangoli.

## Unità di controllo

```

P = 0;
for i=0 to n-1 do
  if bi=1 then
    P=P+A;
  end if;
  Left-shift A;
end for;
    
```


casella  
condizionale

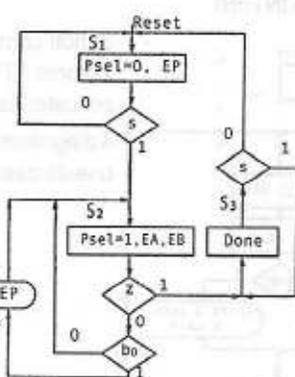

Nel diagramma ASM dell'unità di controllo i segnali che l'unità di controllo deve produrre sono il segnale di selezione del registro P (vedi in figura, dopo il reset e sotto) ed il segnale di abilitazione alla scrittura nel registro P (vedi EP).

Poi i segnali di abilitazione dei registri A e B per fare gli shift.

## Circuito Datapath

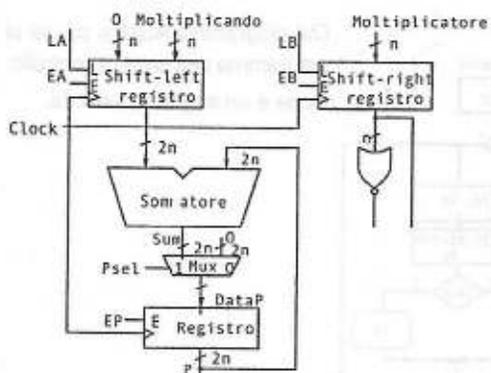

Nella figura a lato il circuito datapath, in cui notiamo come sia realizzabile l'unità di controllo sopra descritta.

Abbiamo due registri per gli shift, un sommatore, un multiplexer che carica secondo il segnale  $P_{sel}$  di selezione, e carica 1 o 0.

Notare che sia il moltiplicando che il moltiplicatore hanno  $n$  bit. Il moltiplicando viene messo in un registro di  $2n$  bit dove i  $2n$  bit di peso più significativo sono posti a zero. Questo perché semplifica le operazioni di


registro. Il registro P come il multiplexer hanno  $2n$  bit.

## PROGETTO DI UN DIVISORE FRA INTERI

### Diagramma ASM

A: dividendo  
B: divisore  
Q: quoziente  
R: resto

```
R=0;
for i=1 to n-1 do
  Left-shift R||A;
  if R>B then
    qi=1;
    R=R-B
  else
    qi=0;
  end if
end for
```

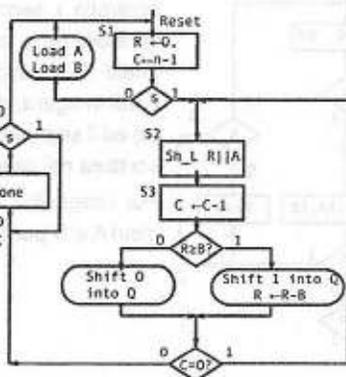


Si noti come sia usato un nuovo simbolo "||", che rappresenta la concatenazione.

Il diagramma ASM parte anche in questo caso da un reset.

### Unità di controllo unit


```
R=0;
for i=1 to n-1 do
  Left-shift R||A;
  if R>B then
    qi=1;
    R=R-B
  else
    qi=0;
  end if
end for
```

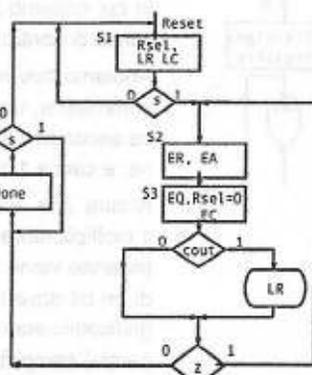

Dal diagramma ASM si passa al diagramma dell'unità di controllo. Done è un segnale di uscita.

### Datapath

L'unità datapath.

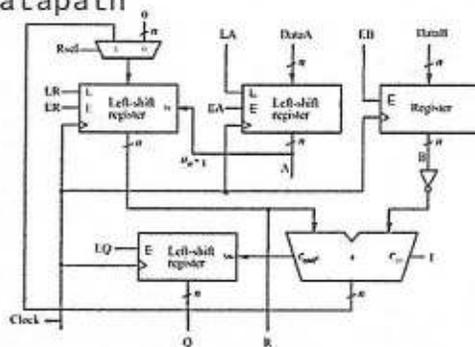

## Progetto a livello di trasferimento tra registri, RTL

## Esempi 2/2


Prof. Romeo Beccherelli  
43'19"

- Progetto con un decoder
- Progetto con multiplexer
- Progetto di un semplice processore

## PROGETTO CON UN DECODER

- Registro e decoder (cioè mantenere stati codificati in un registro e utilizzare un decoder, che permette di utilizzare un numero di stati pari a  $2^n$ , per  $n$  bit il numero dei registri utilizzati)
  - Occorre determinare una tabella di eccitazione dei flip flop
- Registro con assegnazione "one-hot state" (assegnazione una alla volta, uno solo dei bit è 1, questo implica che il decoder non è necessario)
  - Decoder non necessario
  - Registro di maggiori dimensioni
- Multiplexer seguito da registro e decoder

## Progetto con decoder: Moore

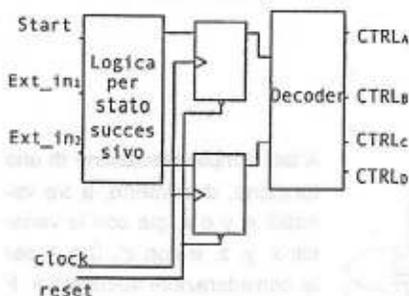


Nella figura a lato un circuito sequenziale di un decoder con due flip-flop, una logica di eccitazione per lo stato successivo dei flip-flop, un decoder a valle.

La logica prende tre segnali, uno di start e due segnali esterni generici ed essa consente di definire gli stati dei due flip-flop, che rappresentano un registro a due bit. I due stati vengono decodificati producendo quattro segnali di controllo, di tipo generico. I quattro

segnali ci consentiranno di andare a controllare il datapath, cioè l'unità di elaborazione.

Il circuito è di tipo Moore, ma può essere anche realizzato un circuito di tipo Mealy, come nella figura successiva, che ci permette di realizzare uscite di tipo Mealy ( $CTRL_2$  e  $CTRL_3$ ), mentre le altre sono uscite di tipo Moore. Il fatto che ci sia almeno una uscita di tipo Mealy rende il circuito di tipo Mealy. Per inciso, "la macchina di Mealy è un automa a stati finiti che genera un'uscita a partire dagli stati d'ingresso e dallo stato corrente, a dif-


## Progetto con decoder: Mealy

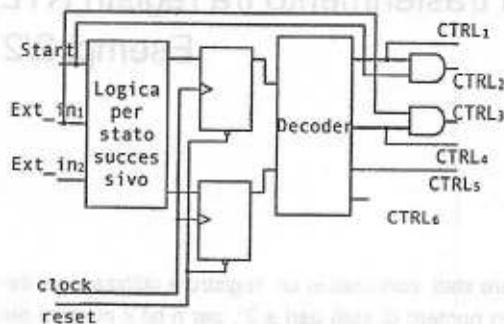

ferenza della macchina di Moore, che invece lavora solo in funzione dello stato corrente".

## PROGETTO CON MULTIPLEXER

S <sub>1</sub>	S <sub>0</sub>	Y
0	0	I <sub>0</sub>
0	1	I <sub>1</sub>
1	0	I <sub>2</sub>
1	1	I <sub>3</sub>

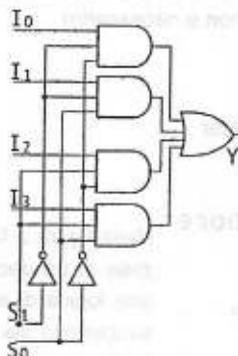


Il multiplexer può implementare funzioni, sotto in figura ne è riportata una che è espressa in termini di minterm, somma di prodotti.

A lato un multiplexer 2 in 1, due segnali di selezione S<sub>1</sub> e S<sub>2</sub>, 4 dati in ingresso I<sub>x</sub>, 1 uscita Y.

Funzione implementata con multiplexer  $\Sigma(1,2,6,7)$

x	y	z	F
0	0	0	F=z
0	0	1	
0	1	0	F=z'
0	1	1	
1	0	0	F=0
1	0	1	
1	1	0	F=1
1	1	1	

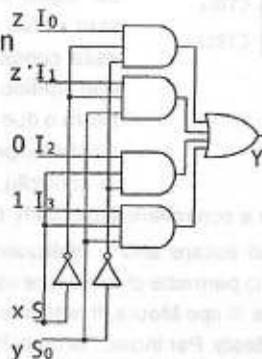

A lato l'implementazione di una funzione, di minterm, a tre variabili x, y e z, già con le variabili x, y e z, e con z', 0 e 1 per le considerazioni successive: F viene espressa in funzione di z, nell'ultima colonna.

F = z e F = z', in quanto F prende tali valori; poi F = 0 e F = 1 nei casi in cui F vale 0 o 1 a prescindere dai valori di z.

Quindi l'attenzione è stata posta



$w = 0$  cicliamo; se  $x = 0$  passiamo in uno stato successivo. Usiamo dunque gli stati 00 e 01 per abilitare il multiplexer. Quindi le variabili di controllo del multiplexer saranno esclusivamente gli stati in uscita: lo stato 00 seleziona 0 in MUX1. Se abbiamo  $G_0 G_1$  uguale a 0 1 sarà selezionato 1 in MUX1 e transiteremo dallo stato  $w$  verso lo stato 01. Idem per le altre due condizioni.

## PROGETTO DI UN SEMPLICE PROCESSORE


Il processore è un sistema di elaborazione e controllo che svolge delle funzioni, sostanzialmente di natura algebrica, di movimentazione dei dati.

Esso è in grado di ricevere un codice di una funzione da svolgere, produrre i segnali di controllo per l'unità di elaborazione, che è essa stessa contenuta nel sistema.

Dovranno essere controllati i segnali di abilitazione dei registri e far si che, usando un bus, ci sia uno ed uno solo dei registri affacciati sul bus che parli. Sul bus uno parla e tanti possono ascoltare.

In un processore che svolge operazioni avremo quindi un blocco, ad esempio un blocco "moltiplicatore" che verrà attivato da segnali di controllo che dicano che la funzione da svolgere è una moltiplicazione.

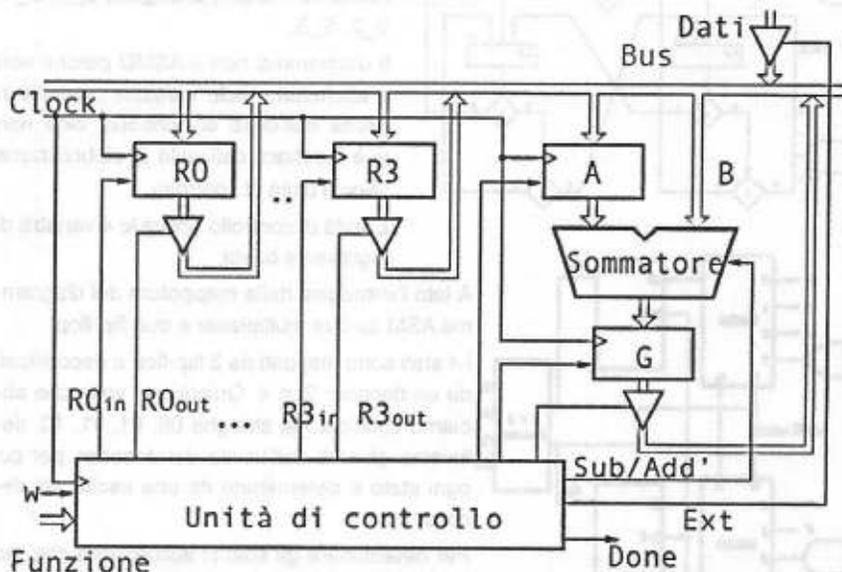Di seguito la realizzazione di un semplice processore, che dice di aver completato una operazione, non dicendone il risultato.



Dunque quello che consideriamo è un processore così fatto: c'è una unità di controllo che riceve in ingresso una funzione e un segnale di attivazione ("fai l'operazione"); il sistema è sincrono, c'è un clock; ci sono dei registri da  $R_0$  a  $R_3$ ; i registri devono essere abilitati all'ingresso ( $R_{in}$ ) in modo che i registri possano leggere quello che c'è sul bus; ci sono segnali di controllo che abilitano i three-state buffer e quindi uno ed uno solo di essi possa scrivere sul bus.

Altri elementi del controllore sono: un registro A affacciato su un sommatore/sottrattore in complemento a 2, a seconda del segnale (a destra nel Sommatore); c'è un accumulatore G, dove il risultato del registro A, che non è indicizzato ma è un registro un pò particolare in questo esempio. L'uscita di uno dei registri general purpose da  $R_0$  a  $R_3$ , a differenza del registro A, un pò più specializzato, o il segnale dall'esterno è letto e utilizzato come uno dei due addendi nel sommatore. Il risultato dell'elaborazione è rimessa sul bus per poter essere riletta da uno dei registri Rx affacciati sul bus. Quando l'operazione è terminata si manda un segnale esterno Done per dire "abbiamo finito". Il segnale Ext abilita il caricamento dei dati dall'esterno.

Sul bus passano i dati, ma non c'è nulla che legga sul bus.

E' evidenziata l'unità di controllo, tutto il resto è l'unità di elaborazione, costituita da parti combinatorie, tra cui anche i three-state buffer, e da parti sequenziali. In ingresso al sistema entrano controlli (il segnale w e il segnale funzione che è a più bit) ed entrano dati.

Si noti l'importanza di separare i controlli dai dati.

I controlli entrano direttamente nell'unità di controllo e qui vengono elaborati per produrre i segnali di controllo ad uso dell'unità di elaborazione. I dati non vengono normalmente letti dall'unità di controllo, cioè il dato è il dato dell'unità di elaborazione così come i controlli in ingresso sono i dati dell'unità di controllo.


Operazione	Funzione	f <sub>1</sub>	f <sub>0</sub>
Load Rx, Data	Rx-Data	0	0
Move Rx, Ry	Rx-[Ry]	0	1
Add Rx, Ry	Rx-[Rx]+[Ry]	1	0
Sub Rx, Ry	Rx-[Rx]+[Ry]	1	1

⇒ Load: 1 ciclo

⇒ Move: 1 ciclo

⇒ Add: 3 cicli

⇒ Sub: 3 cicli

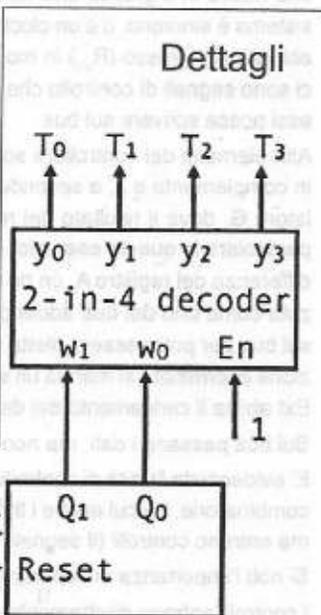

La metodologia prevede di evidenziare le funzione che vogliamo far svolgere al sistema con la relativa funzione (vedi immagine sopra).

Le operazioni sono:

Load  $R_x$ , ovvero carica dall'esterno  $R_x$ , con  $x$  da 1 a 3

Move  $R_x, R_y$ , ovvero copia il contenuto di  $R_y$  e copialo in  $R_x$ ;  $R_y$  rimane immutato

Add  $R_x, R_y$ , ovvero  $R_x$  contiene la somma di  $R_x$  e  $R_y$

Sub  $R_x, R_y$ , ovvero  $R_x$  contiene la differenza di  $R_x$  e  $R_y$

Di queste possiamo determinarne i cicli di clock.

Per l'operazione load occorre un solo ciclo di clock in quanto si abilita il registro  $R_x$  interessato ed alla prima transizione del clock (positiva, in questo caso) il registro è caricato. Quello che è importante è che il dato sia valido sul bus e quindi che l'unità di controllo abbia asserted il segnale di enable per il multiplexer dall'esterno in modo tale che il dato sia valido quando arriva il clock.

Anche l'operazione di move è una operazione ad un unico ciclo di clock. Quando arriva il segnale di clock il segnale out di un registro sorgente deve essere abilitato e quindi il dato deve essere visibile sul bus; deve essere già asserted il segnale in del registro destinazione che abilita tale registro. Quindi se il dato è stabile da una quantità di tem-

po stabilita dalle famiglie logiche e dai datasheet dei componenti allora all'istante in cui arriva il clock il dato viene caricato nel registro destinazione.

L'operazione di add richiede 3 cicli. Questo perché come prima cosa deve essere caricato in A il contenuto di uno dei quattro registri  $R_x$ , che richiede un ciclo di clock. Poi al successivo ciclo di clock il dato è caricato nel registro G, al terzo ciclo di clock il dato è riportato in uno dei tre registri  $R_x$ .

Per la sub occorrono, analogamente all'add, tre cicli di clock. La differenza sta nel controllo di carry in ingresso e il complemento del sottraendo, nel sommatore.

Nella stessa immagine ci sono alcuni dettagli, ad esempio come si possa sintetizzare l'unità di controllo con dei decoder e dei flip-flop. In questo caso dobbiamo generare un numero di stati corrispondenti al numero dei cicli necessari.

Abbiamo 3 cicli al massimo; è saggio avere anche un ciclo iniziale in cui non si fa nulla. Abbiamo quindi bisogno di un flip-flop con due bit, e un decoder 2 in 4. Nessuno ci vietava di avere un "one hot assignment" e quindi una assegnazione a simbolo 1 ed avere quindi un registro a 4 bit.

Il decoder lo abilitiamo (enable = 1) in quanto non è possibile non avere una delle fasi del sistema.

Quello che produciamo sono dunque quattro istanti,  $T_0$ ,  $T_1$ ,  $T_2$  e  $T_3$  del sistema.

Definiamo inoltre che per una operazione da svolgere, descritta da una funzione relativa, la funzione sia codificata con due bit. Avendo avuto più bit avremmo potuto implementare altre funzioni. Ad esempio una multiply e un division.

Avendo assegnato i codici alle funzioni da implementare e avendo definito 4 istanti di clock ( $T_0$ ,  $T_1$ ,  $T_2$  e  $T_3$ ), grazie al registro a due bit e dal decoder 2 in 4, possiamo definire quali sono i segnali di controllo che dobbiamo generare.

Si prende ogni operazione e si determinano azioni sui segnali da fare negli istanti temporali.

Quindi per la load e la move abbiamo stabilito che serve un solo istante temporale; per le operazioni di add e sub servono tre istanti temporali.

Per la load nel primo istante temporale dobbiamo produrre il segnale Ext (External) che abilita la scrittura attraverso il tri-state buffer del bus da parte del mondo esterno. Dobbiamo abilitare il registro X, con  $R_x = X$ . Una volta fatto questo, tutto in sincronia, possiamo asserire il segnale Done per dire che abbiamo fatto la load.

Per la move invece di abilitare il segnale Ext che ci fa scrivere dal mondo esterno verso il processore, dobbiamo abilitare in uscita la variabile Y, con  $R_{out} = Y$ ; l'operazione sarà quella di portare Y in X, quindi dobbiamo abilitare X con  $R_x = X$ .


Per l'operazione add, nel primo passo bisogna abilitare il tri-state buffer del registro X con  $R_x = X$



# Segnali di controllo

Operazione	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>
Load: I <sub>0</sub>	Ext, R <sub>in</sub> =X, Done		
Move: I <sub>1</sub>	R <sub>in</sub> =X, R <sub>out</sub> =Y, Done		
Add: I <sub>2</sub>	R <sub>out</sub> =X, A <sub>in</sub>	R <sub>out</sub> =Y, G <sub>in</sub> Sub/Add' = 0	G <sub>out</sub> , R <sub>in</sub> =X Done
Sub: I <sub>3</sub>	R <sub>out</sub> =X, A <sub>in</sub>	R <sub>out</sub> =Y, G <sub>in</sub> Sub/Add' = 1	G <sub>out</sub> , R <sub>in</sub> =X Done

produzione dei segnali

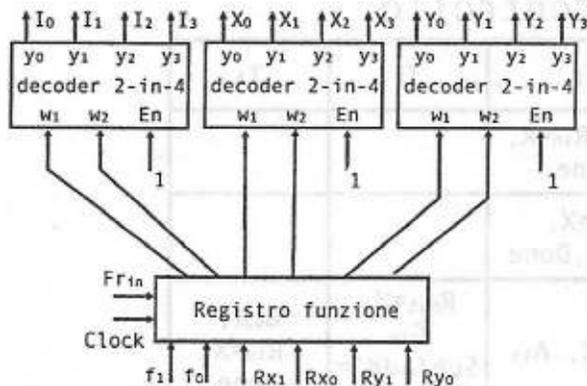

$$\text{Clear} = w' T_0 + \text{Done}$$

$$FR_{1n} = w T_0$$

$$\text{Ext} = I_0 T_1$$

$$\text{Done} = (I_0 + I_1) T_1 + (I_2 + I_3) I_3$$

$$A_{1n} = (I_2 + I_3) T_1$$

$$G_{1n} = (I_2 + I_3) T_2$$

$$G_{out} = (I_2 + I_3) T_3$$

$$\text{Sub/Add}' = I_3$$

$$R0_{1n} = (I_0 + I_1) T_1 X_0 + (I_2 + I_3) T_3 X_0$$

$$R0_{out} = I_1 T_1 Y_0 + (I_2 + I_3) (T_1 X_0 + T_2 Y_0)$$